

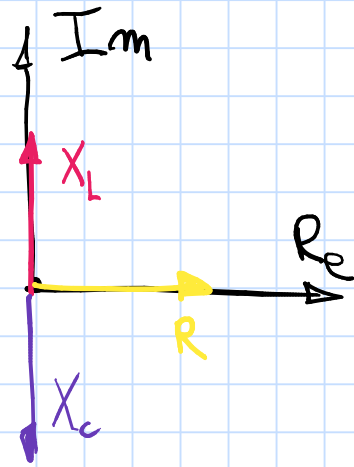


Ej. RTA en Frecuencia

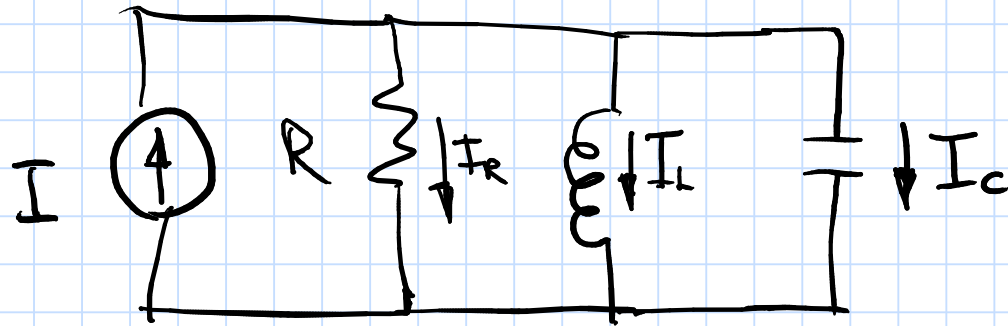

1) $\frac{1}{\omega C} = \omega L$

$$\frac{1}{LC} = \omega^2$$

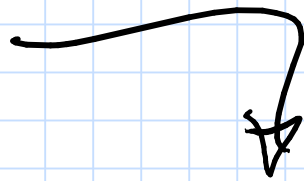

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$


$$|X_C| = |X_L|$$

Se sugiere, por ser un circuito paralelo, plantear $BC = BL$, dado que la expresión de la red pasiva más conveniente en este caso es en forma de ADMITANCIA

2) $\underline{I} = 1 \angle 30^\circ \text{ mA} \quad \equiv \quad i(t) = 1 \text{ mA} \sin(\omega t + 30^\circ)$

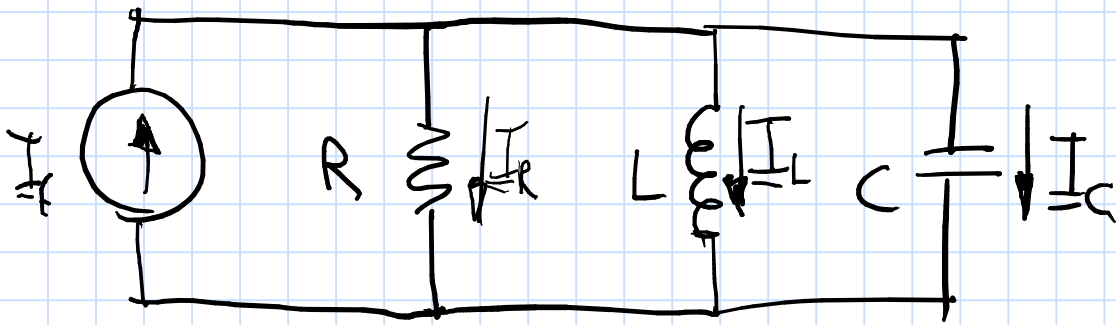3) ¿Tenemos Sobrecorriente?

* Lo hacemos para el capacitor. El inductor lo resuelve el que lee.



Para algun ω , $I_L > I_f$?

$$|I_C| = \frac{|U_C|}{|X_C|}$$


$$|U_C| = |U_f|$$

$$|U_f| = \frac{|I_f|}{|Y|}$$

$$Y_L = \frac{1}{j\omega L} = -j\frac{1}{\omega L}$$

$$Y_C = \frac{1}{-j/\omega C} = j\omega C$$

$$Y_R = \frac{1}{R} = G$$

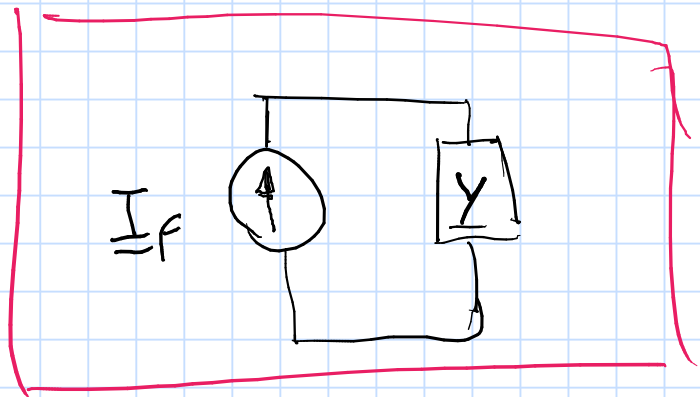

$$Y_{\text{Tot}} = Y_R + Y_L + Y_C = G - j\frac{1}{\omega L} + j\omega C \rightarrow |Y| = \sqrt{G^2 + (\omega C - \frac{1}{\omega L})^2}$$


$$|I_C| = \frac{|I_f|}{\sqrt{G^2 + (\omega C - \frac{1}{\omega L})^2}} \cdot \omega C$$

$$|I_L| = \frac{|I_f|}{\sqrt{G^2 + (\omega C - \frac{1}{\omega L})^2}} \cdot \frac{1}{\omega L}$$

$$\frac{|I_C|}{|I_f|} = \frac{\omega C}{\sqrt{G^2 + (\omega C - \frac{1}{\omega L})^2}}$$

$$\frac{|I_L|}{|I_f|} = \frac{1}{\sqrt{G^2 + (\omega C - \frac{1}{\omega L})^2} \cdot \omega L}$$

Sin Sobrecorriente

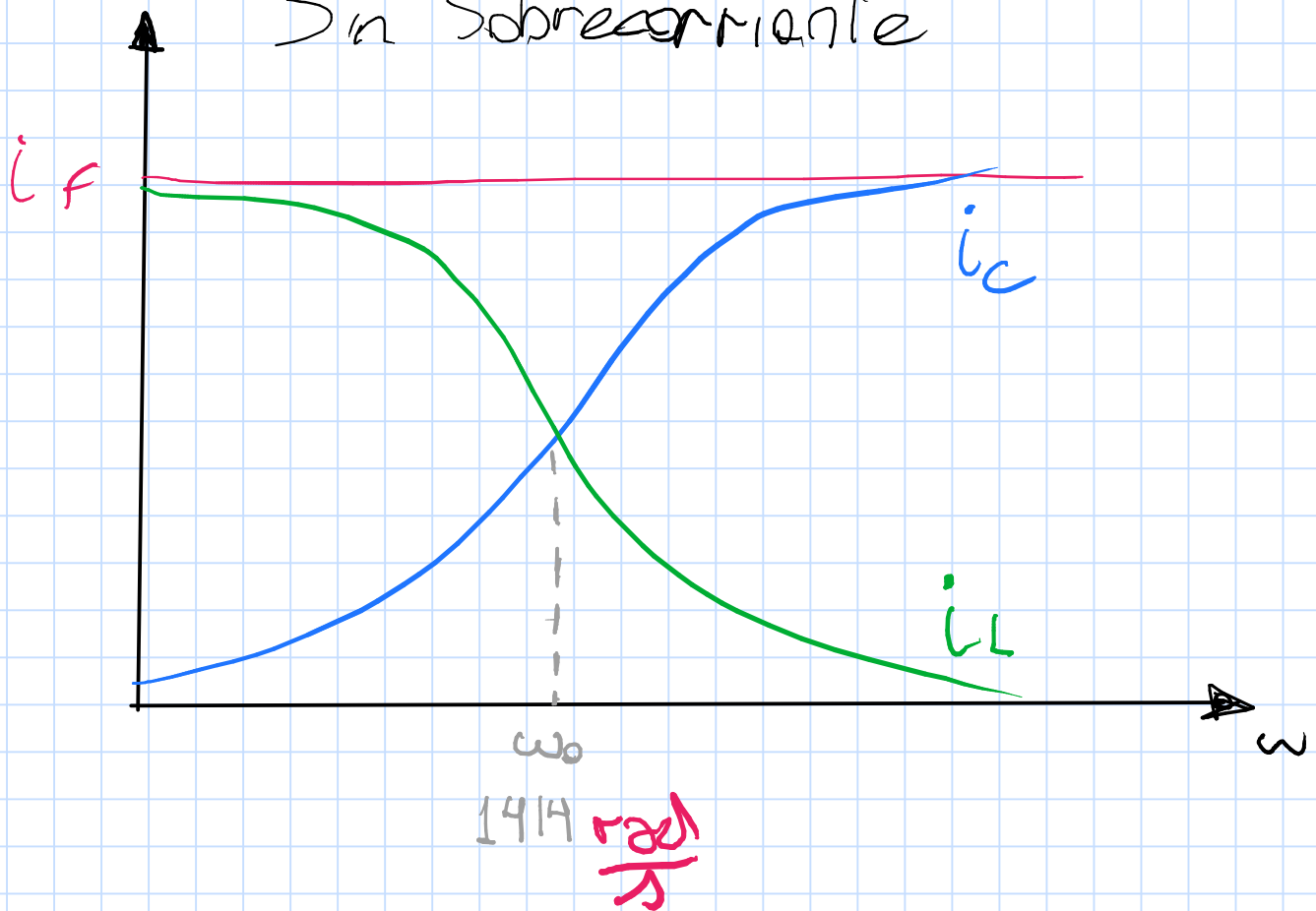

Con Sobrecorriente

