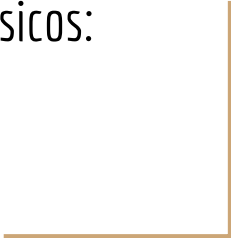







Conversión CC/CA

Inversores Puente Trifásicos:
Onda Cuadrada




Inversor trifásico: principio

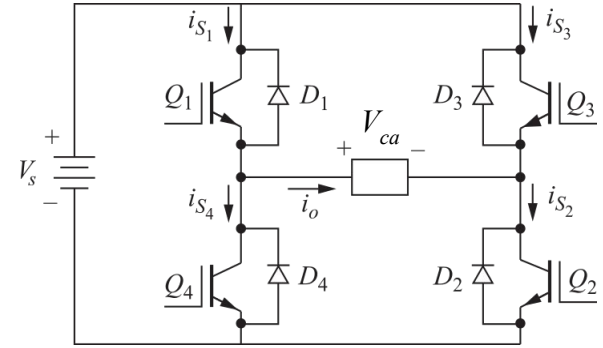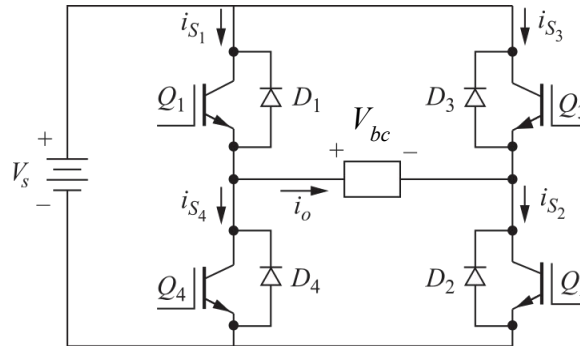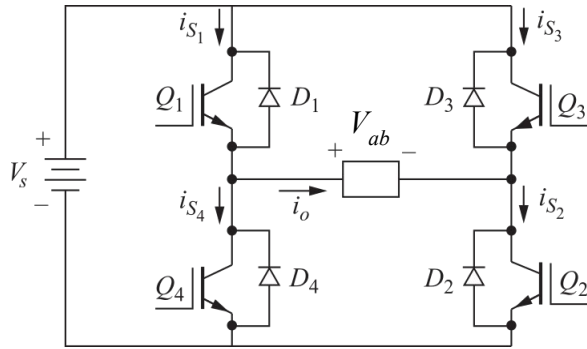Un inversor trifásico debe generar tres tensiones alternas, desfasadas 120° una respecto a la otra. ¿Podemos resolverlo con 3 inversores puente monofásicos?






Inversor trifásico: principio

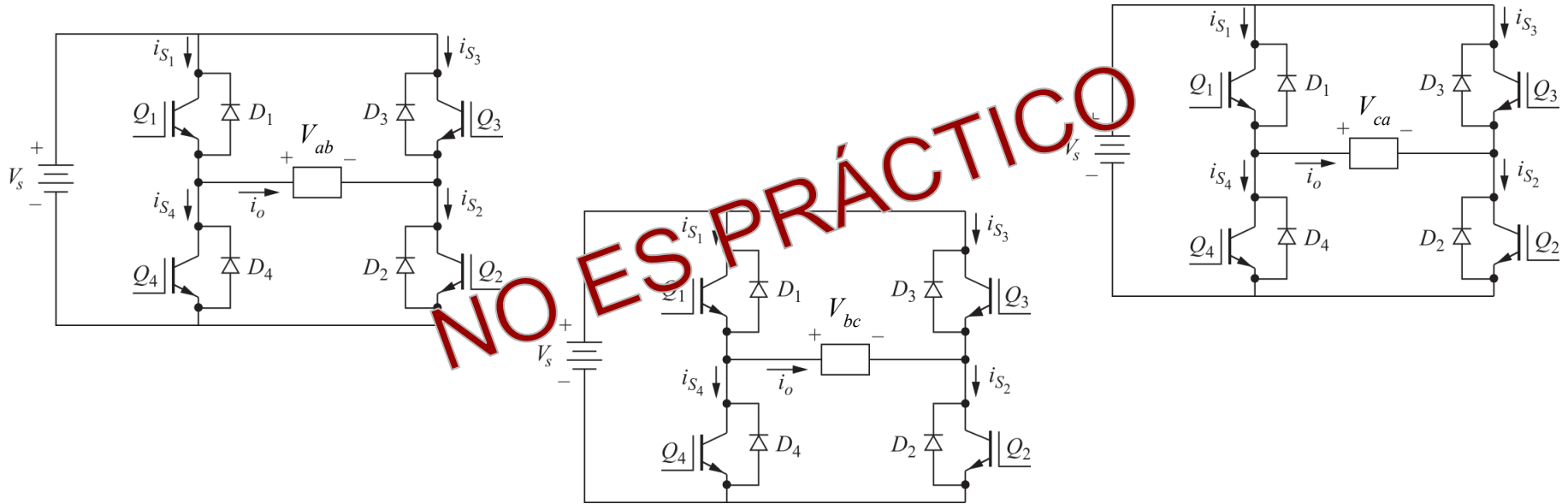Un inversor trifásico debe generar tres tensiones alternas, desfasadas 120° una respecto a la otra. ¿Podemos resolverlo con 3 inversores puente monofásicos?




Inversor trifásico: principio

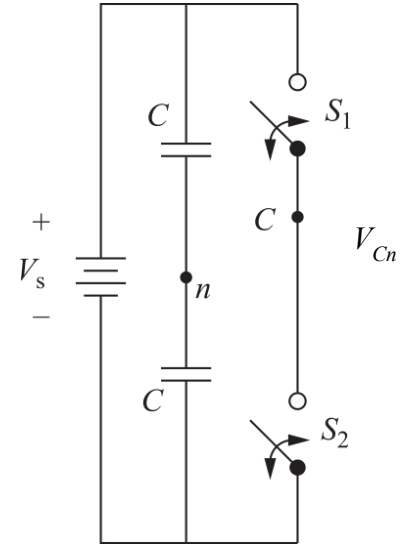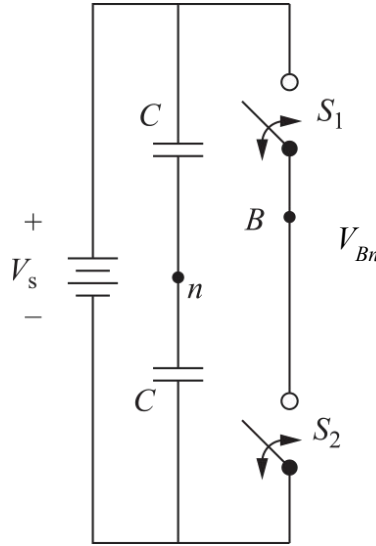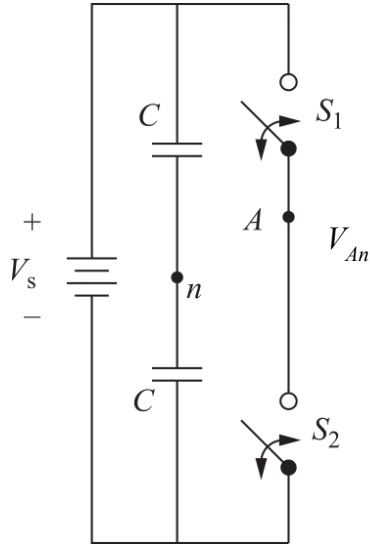Si bien la combinación de tres inversores puente monofásicos no resulta práctico, si es viable conceptualmente utilizar tres semipuente.




Inversor puente trifásico: esquema

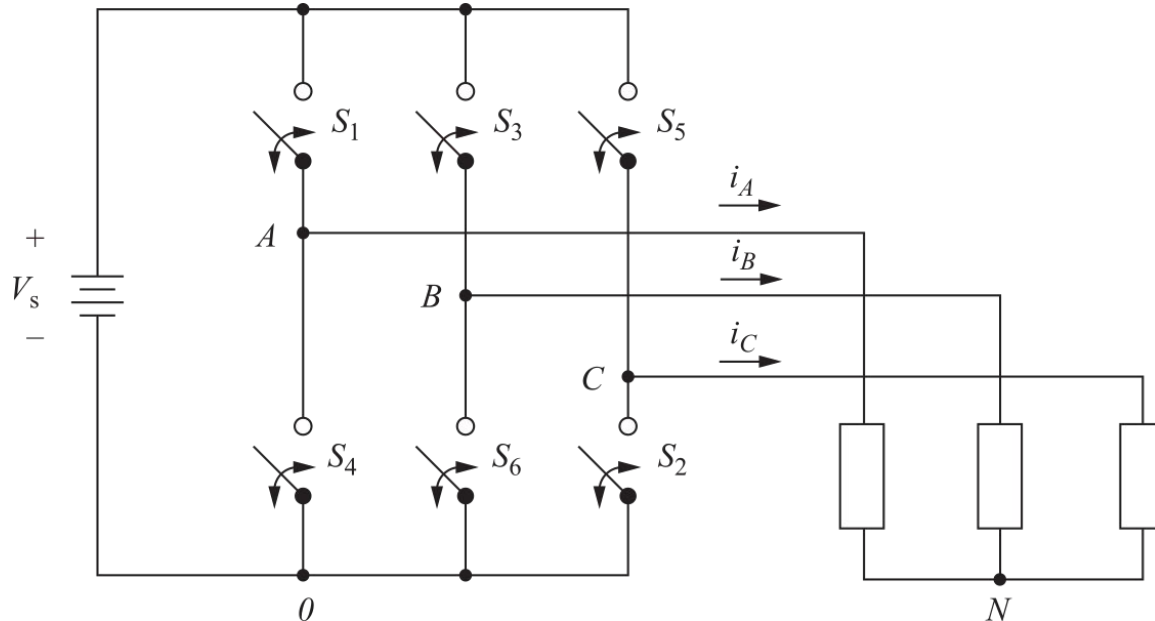La estructura puente para un inversor trifásico resulta de la siguiente forma. En este caso se muestra conectada una carga conectada en estrella.




Inversor puente trifásico: principio

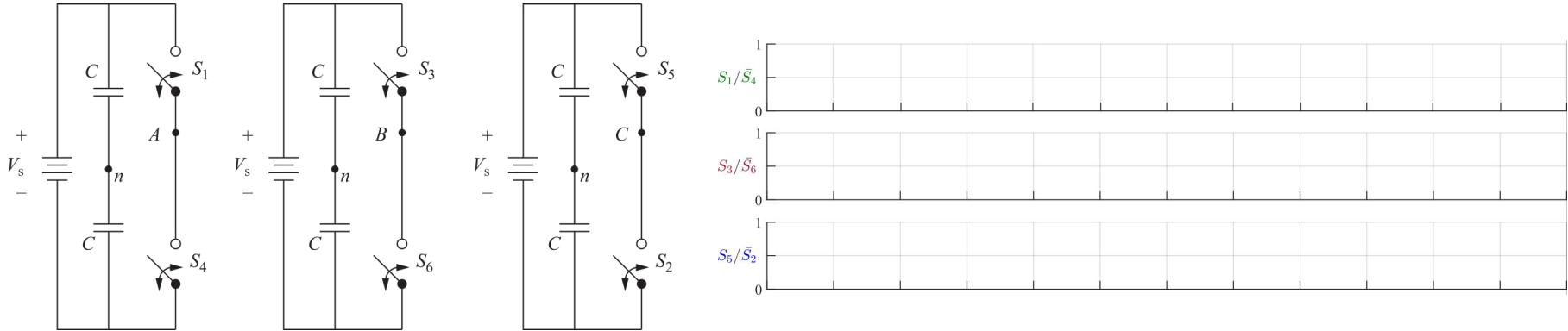Para su funcionamiento, debemos generar señales de disparo desfasadas 120° una respecto a la otra.





Inversor puente trifásico: principio

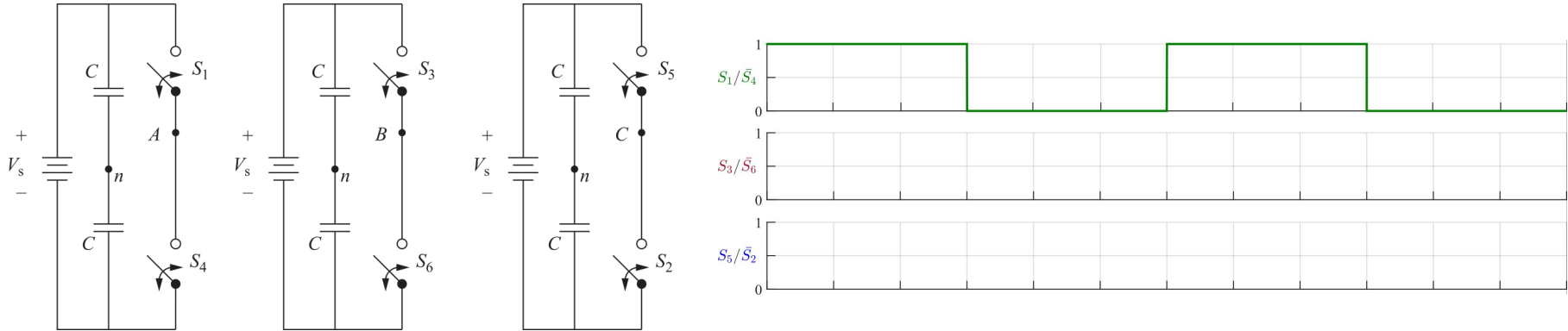Para su funcionamiento, debemos generar señales de disparo desfasadas 120° una respecto a la otra.





Inversor puente trifásico: principio

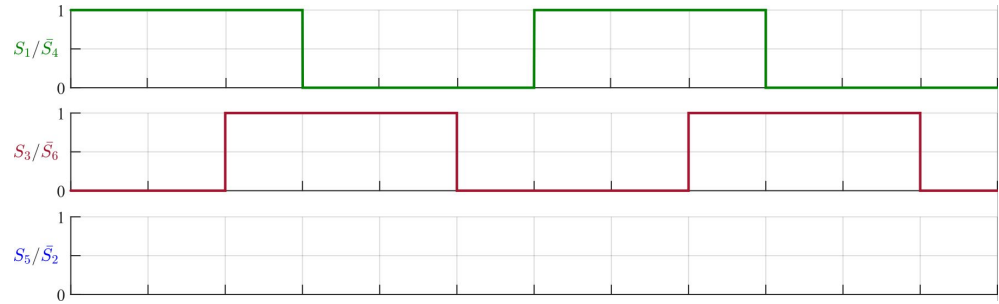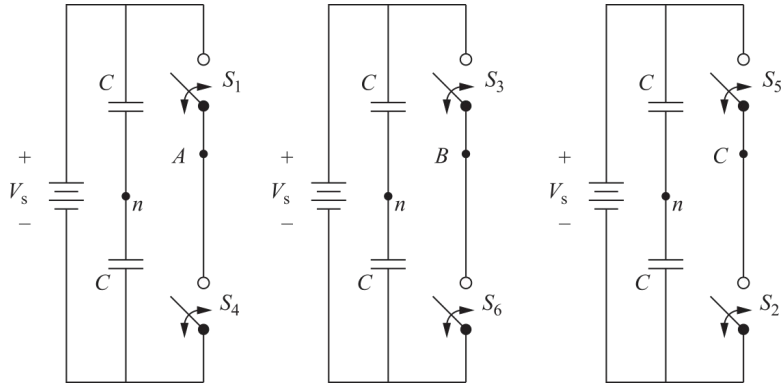Para su funcionamiento, debemos generar señales de disparo desfasadas 120° una respecto a la otra.





Inversor puente trifásico: principio

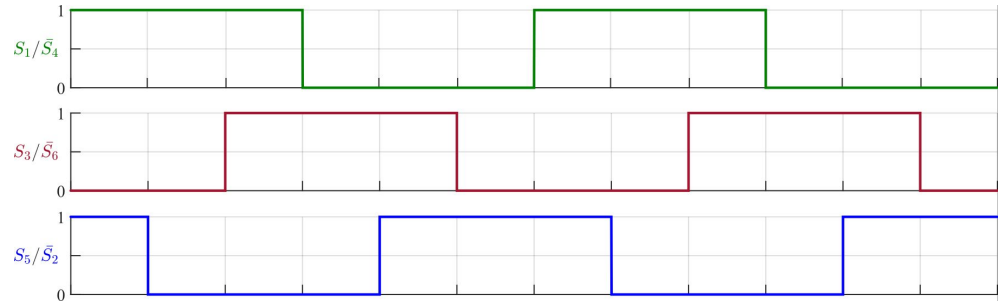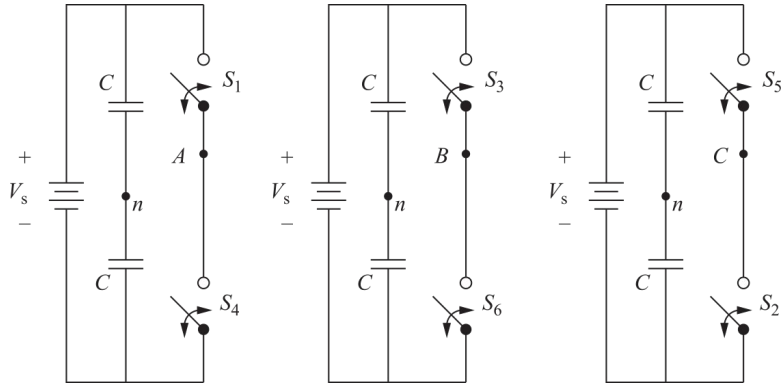Para su funcionamiento, debemos generar señales de disparo desfasadas 120° una respecto a la otra.





Inversor puente trifásico: principio

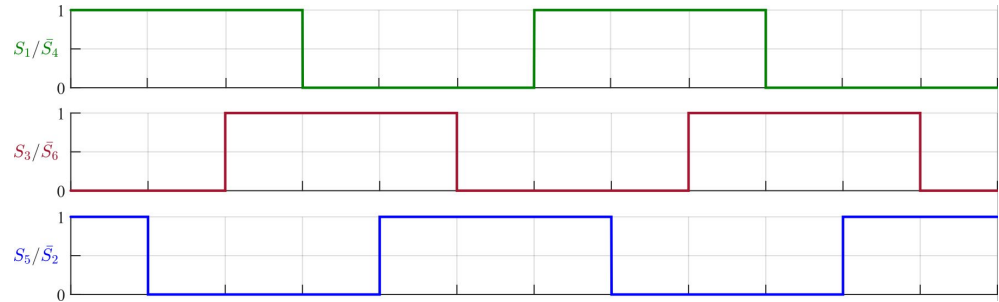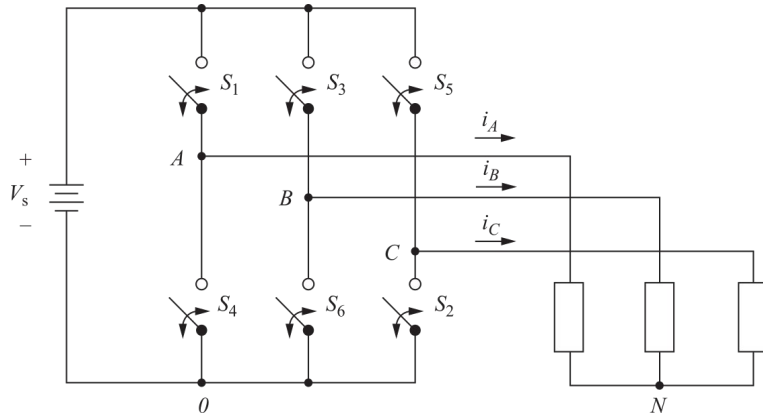Para su funcionamiento, debemos generar señales de disparo desfasadas 120° una respecto a la otra.





Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de columna

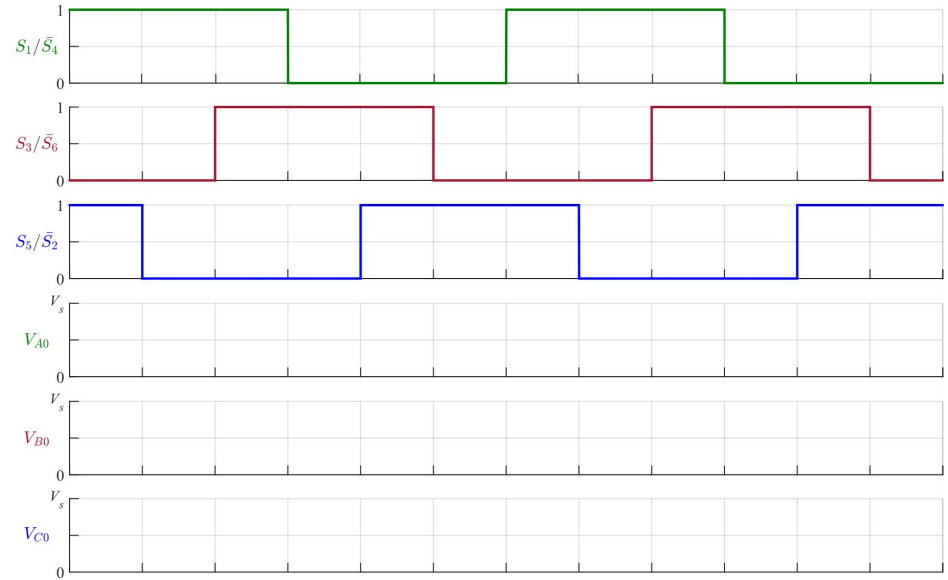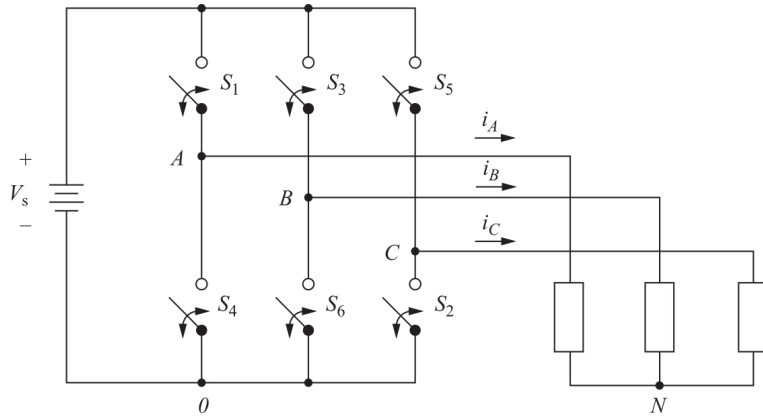



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de columna

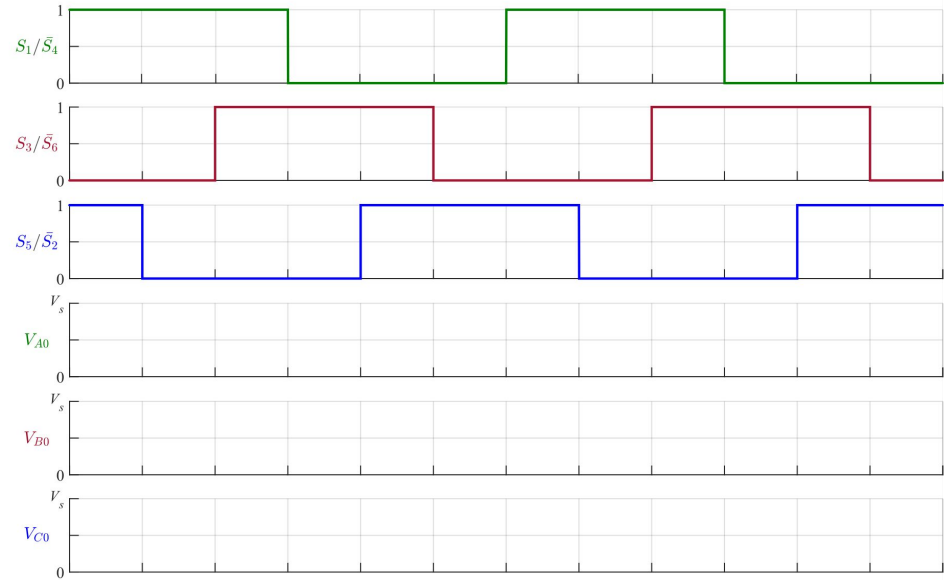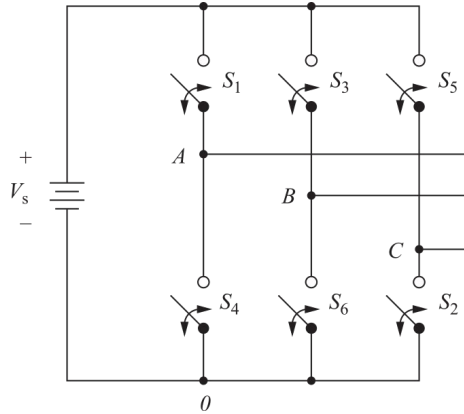



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de columna

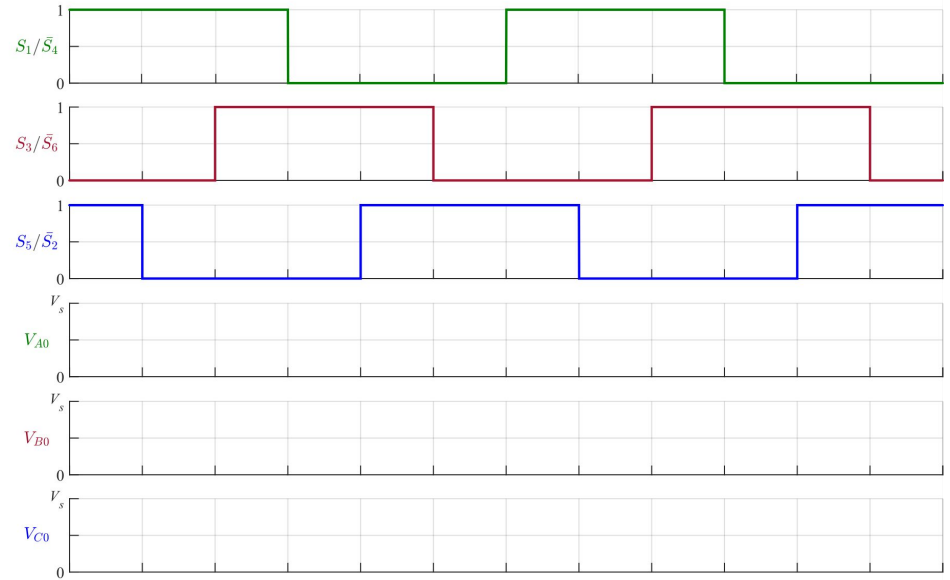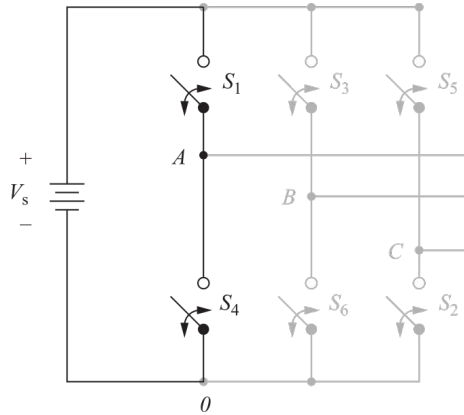



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de columna

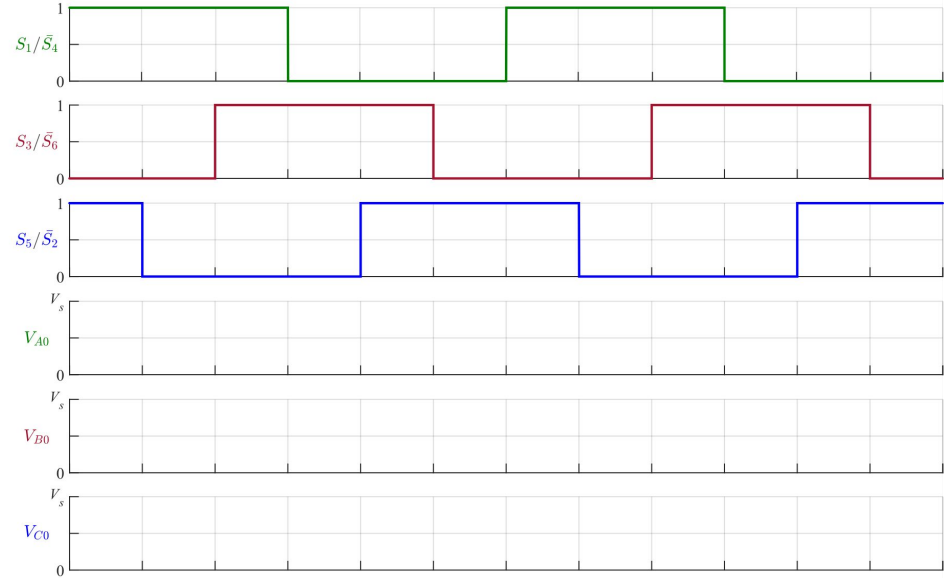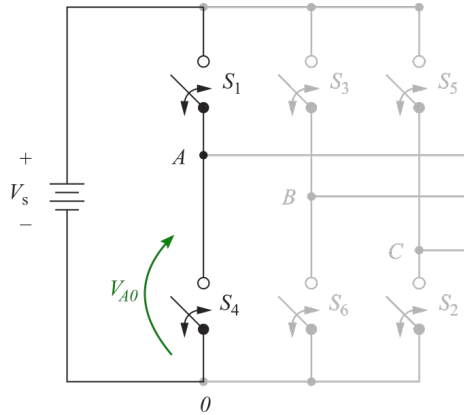



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de columna

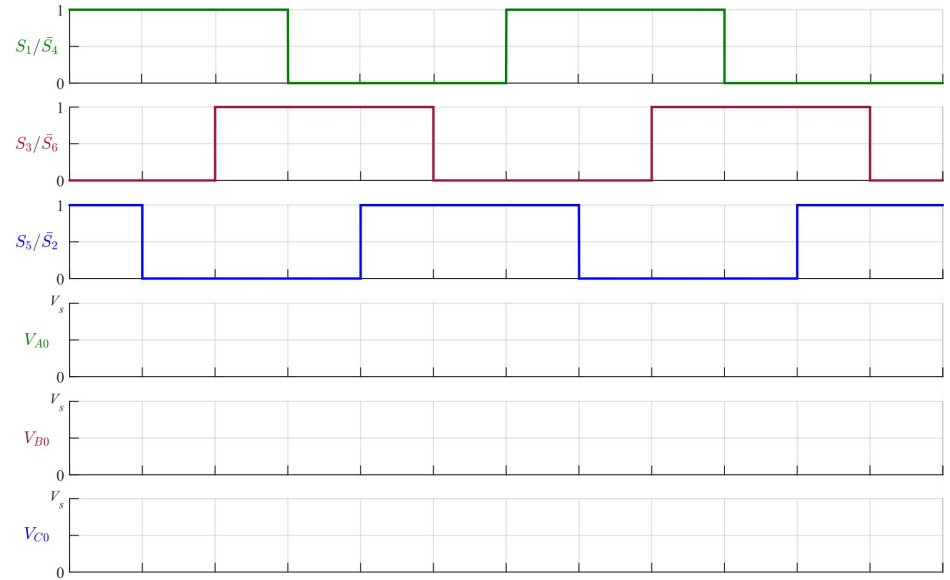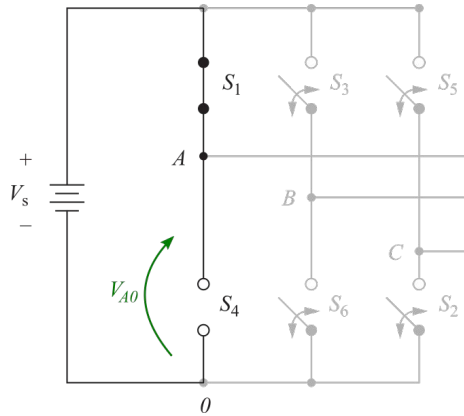



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de columna

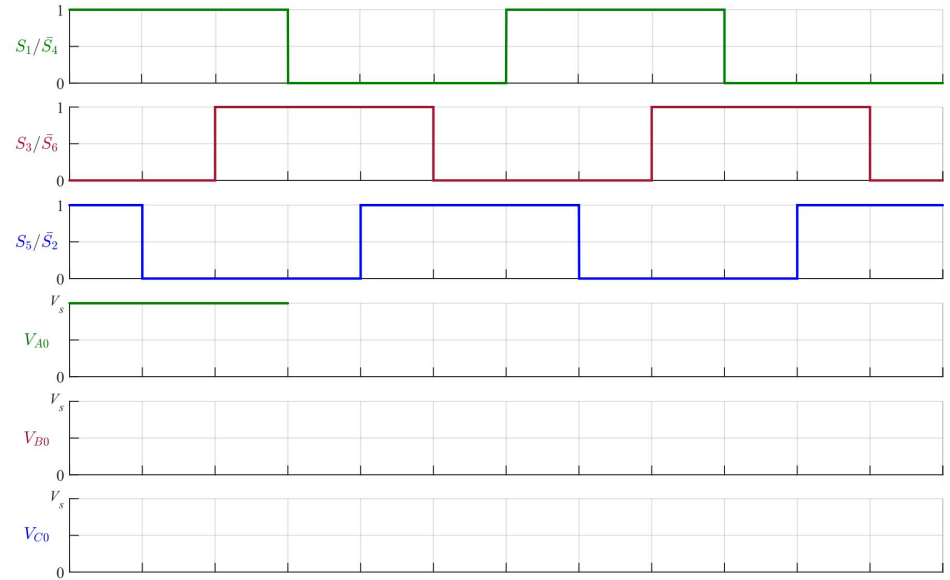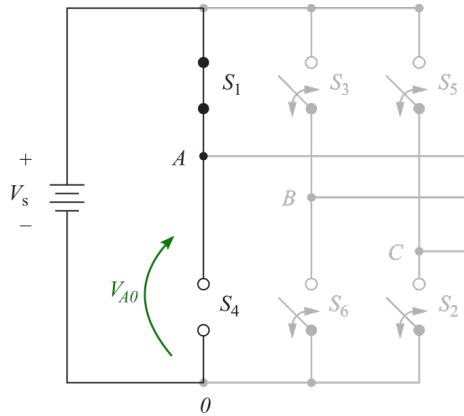



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de columna

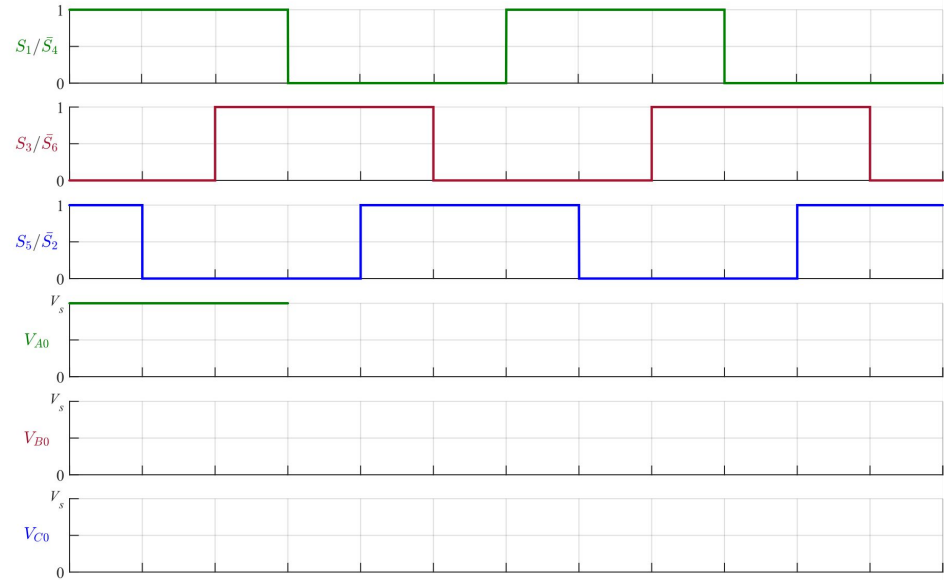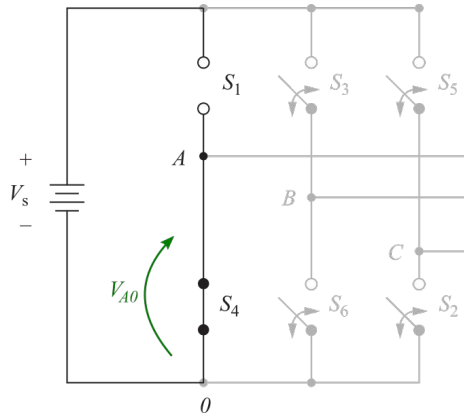



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de columna

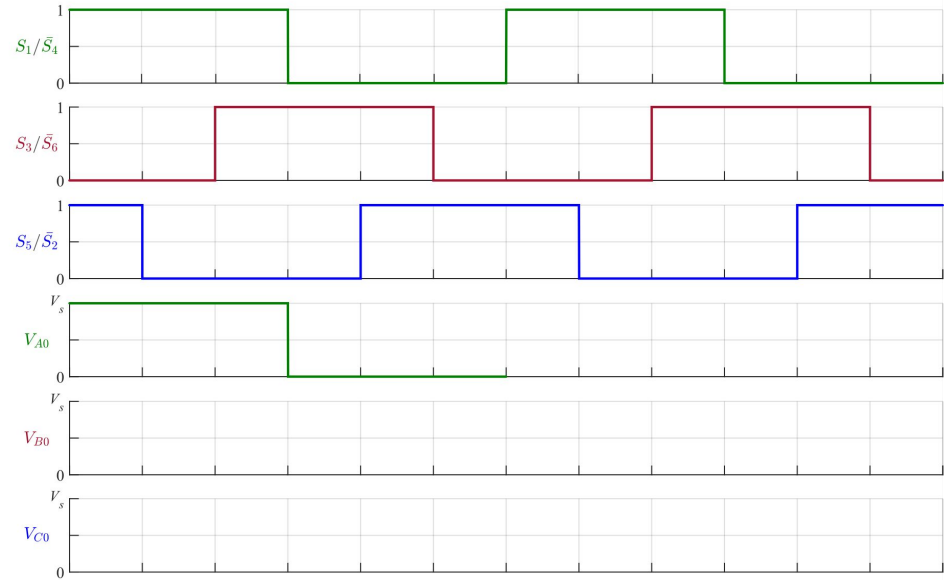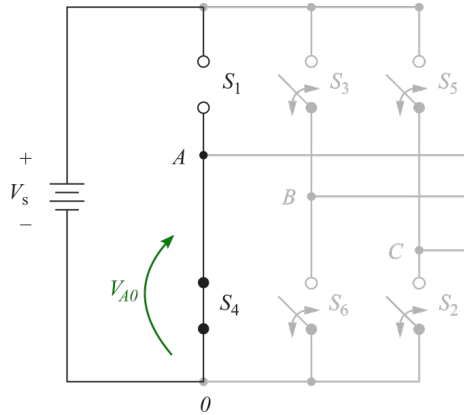



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de columna

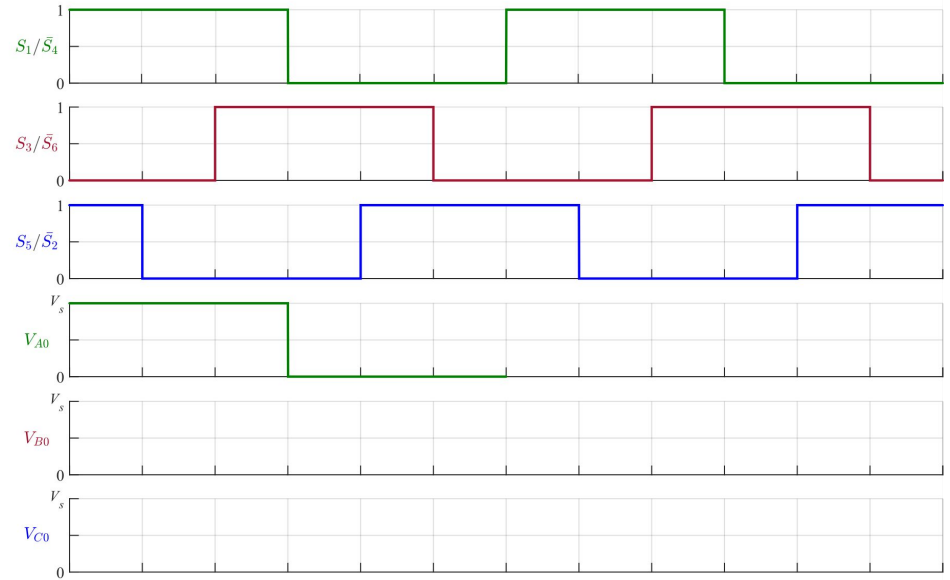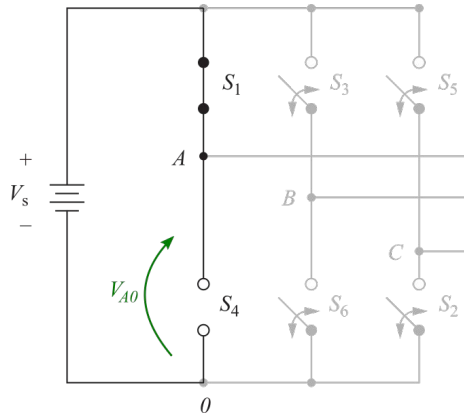



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de columna

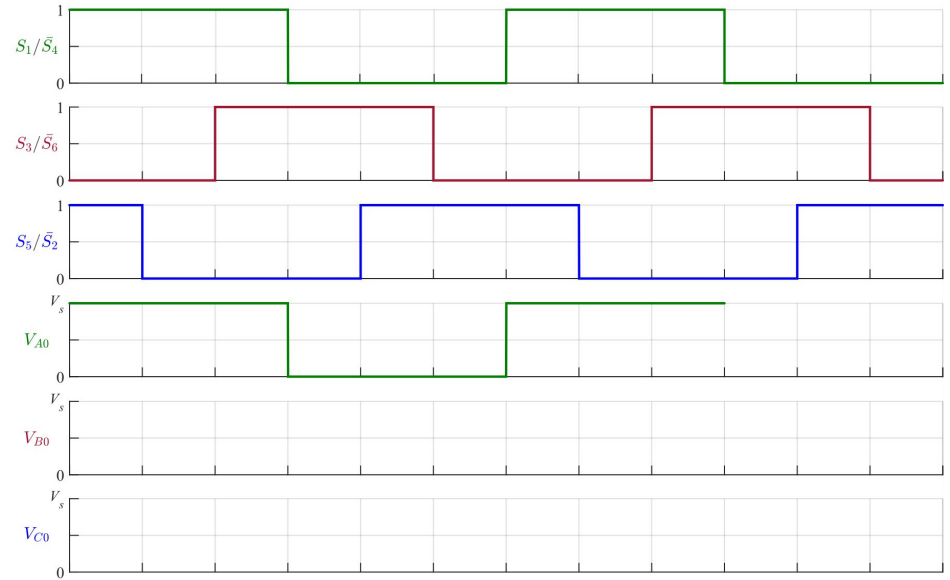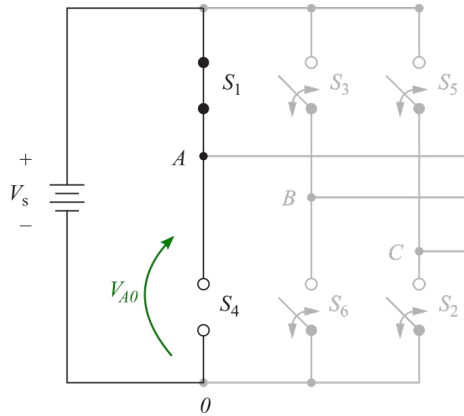



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de columna

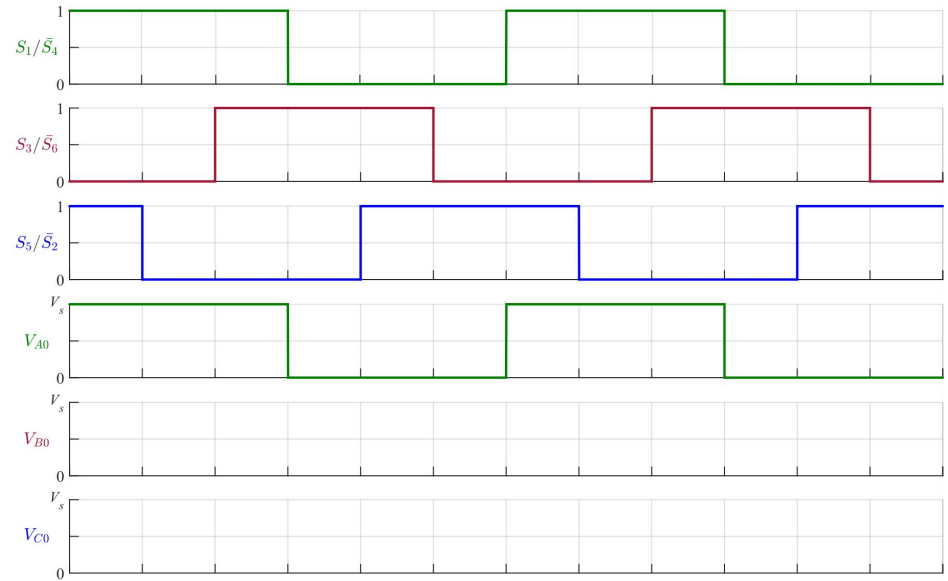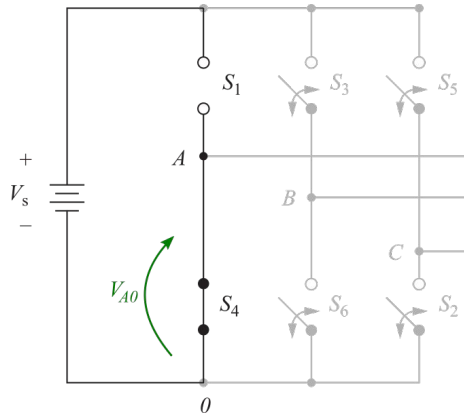



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de columna

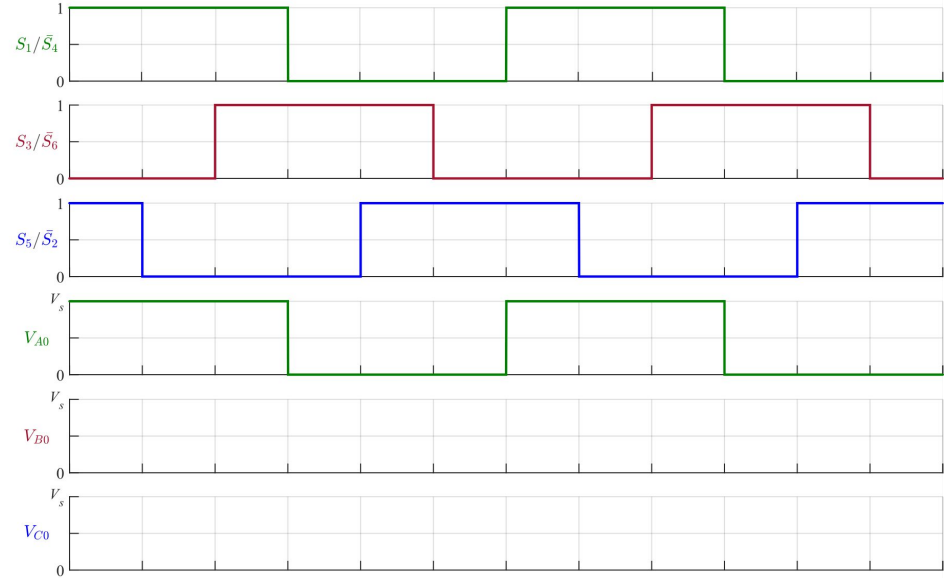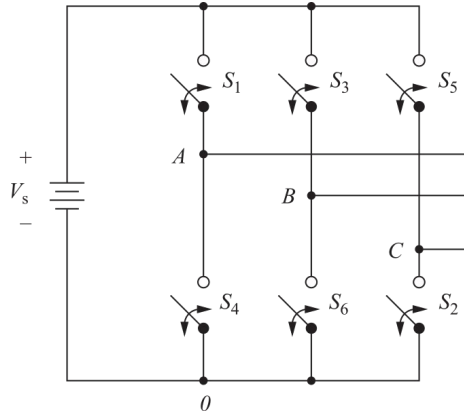



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de columna

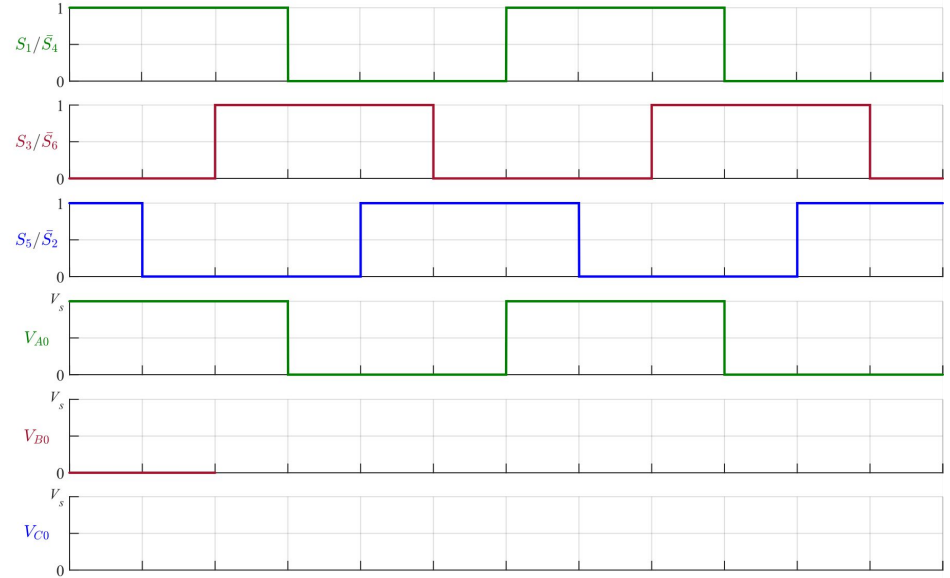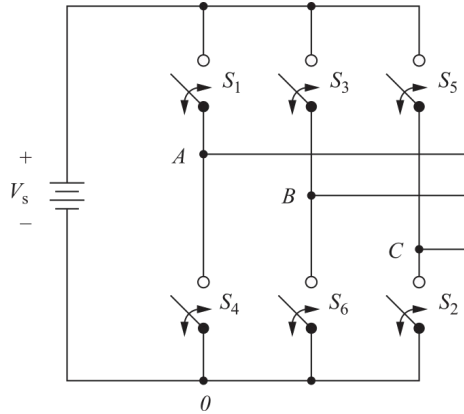



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de columna

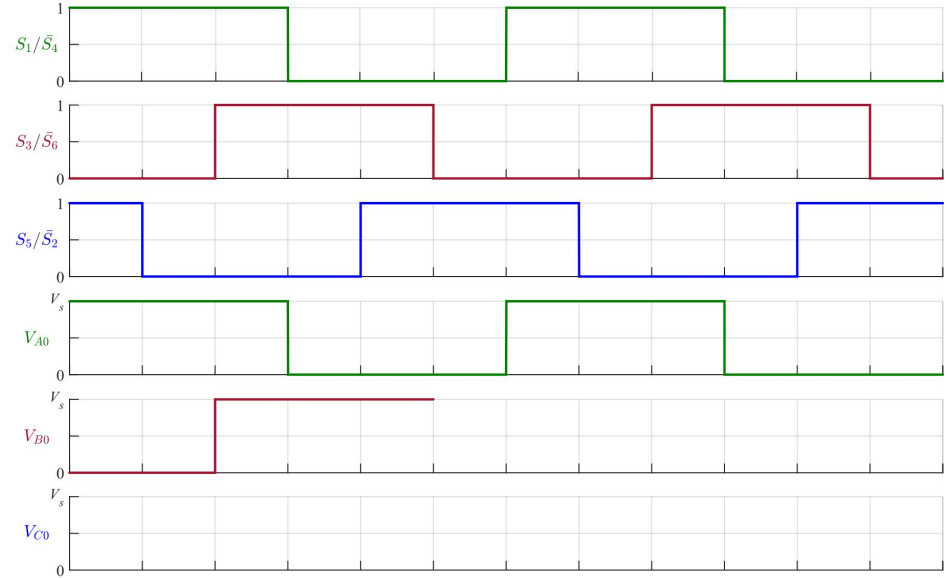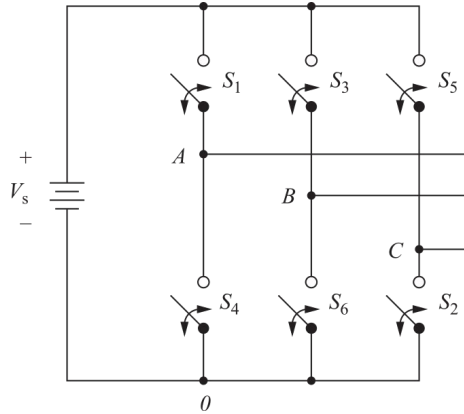



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de columna

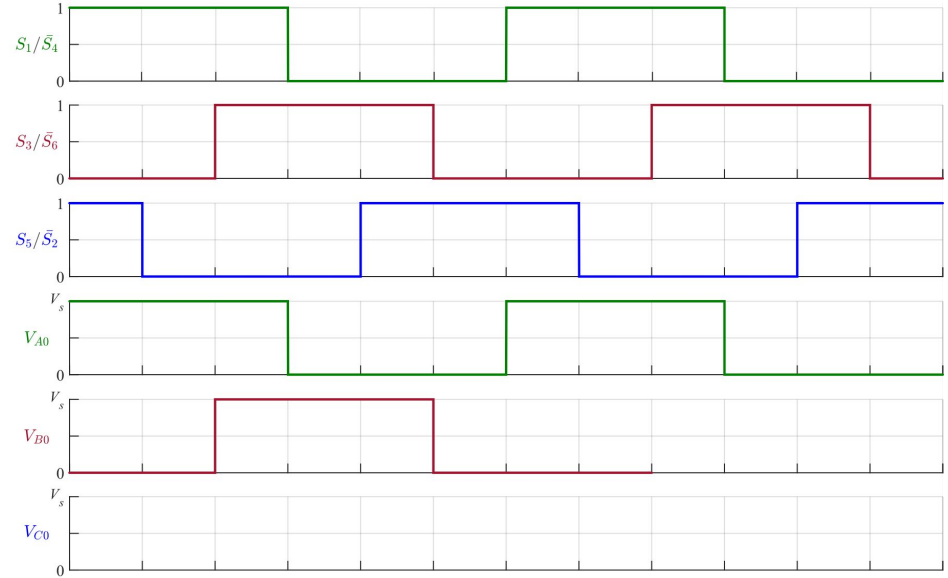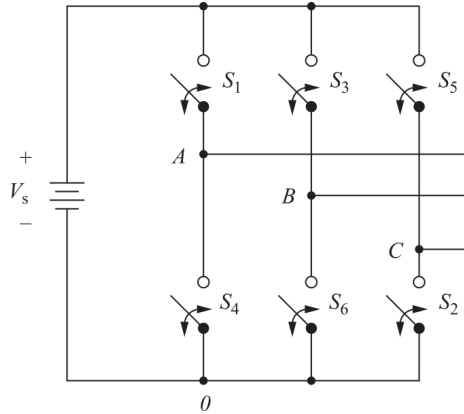



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de columna

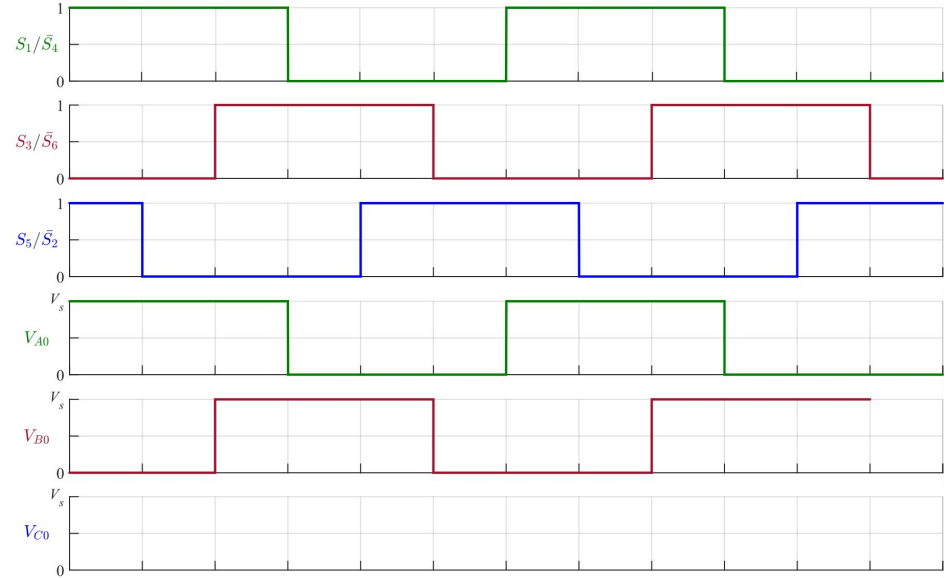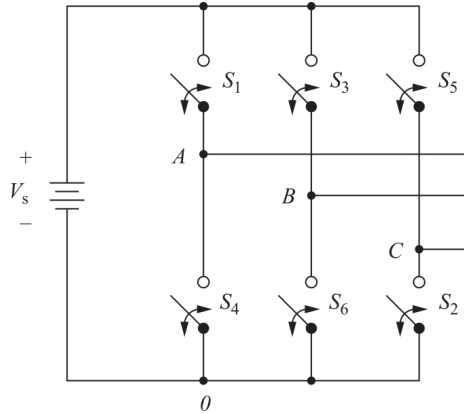



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de columna

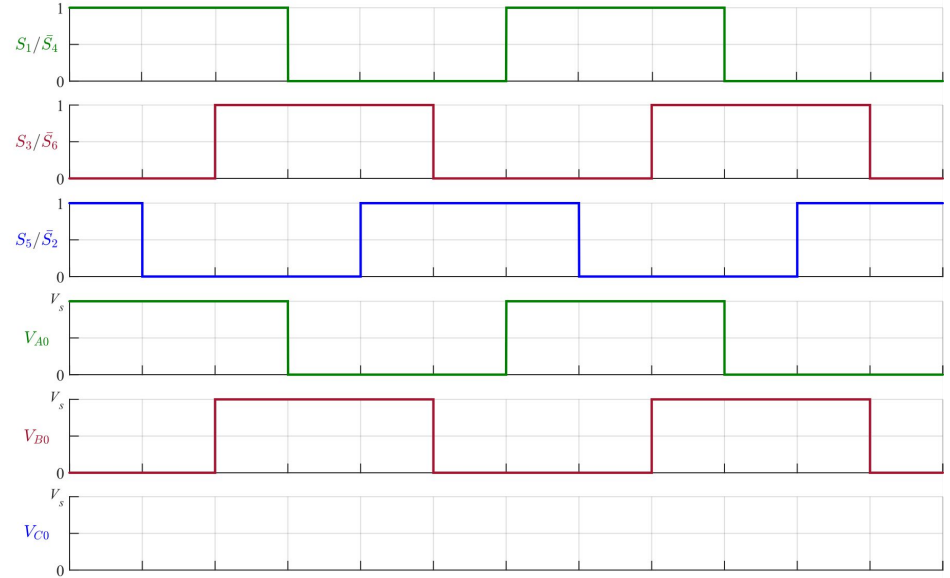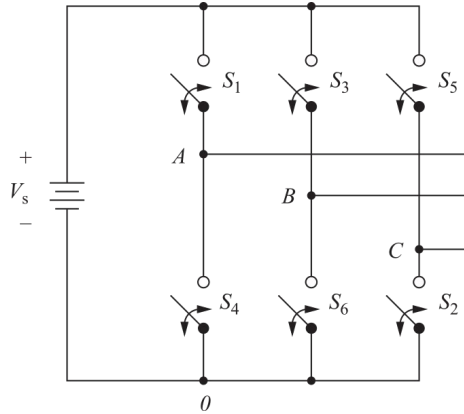



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de columna

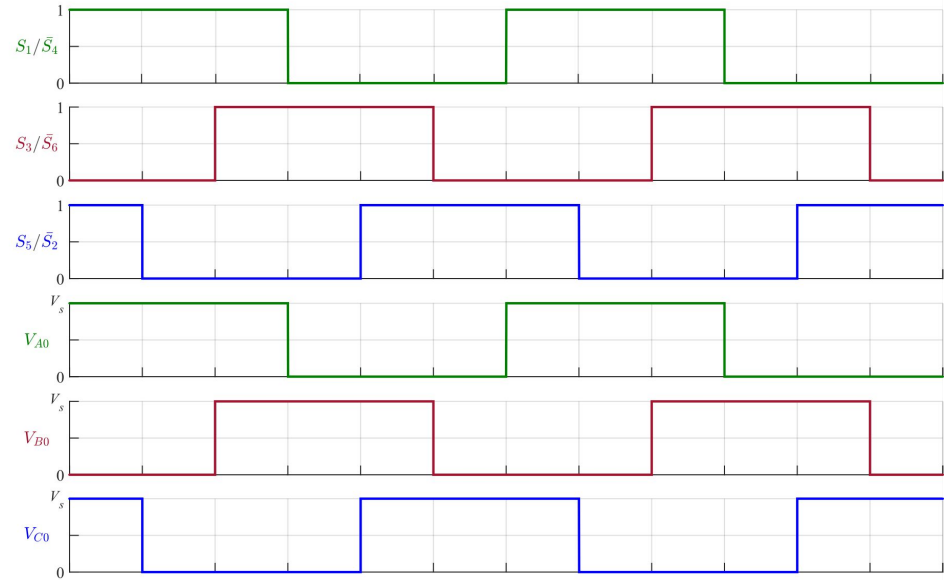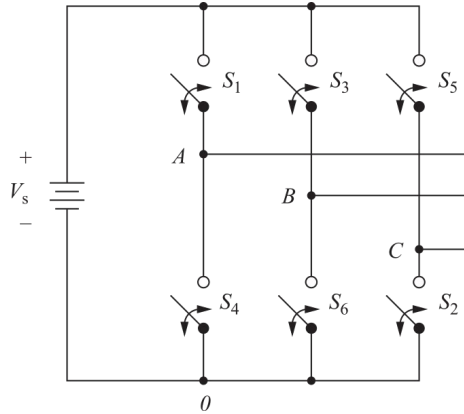



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de columna

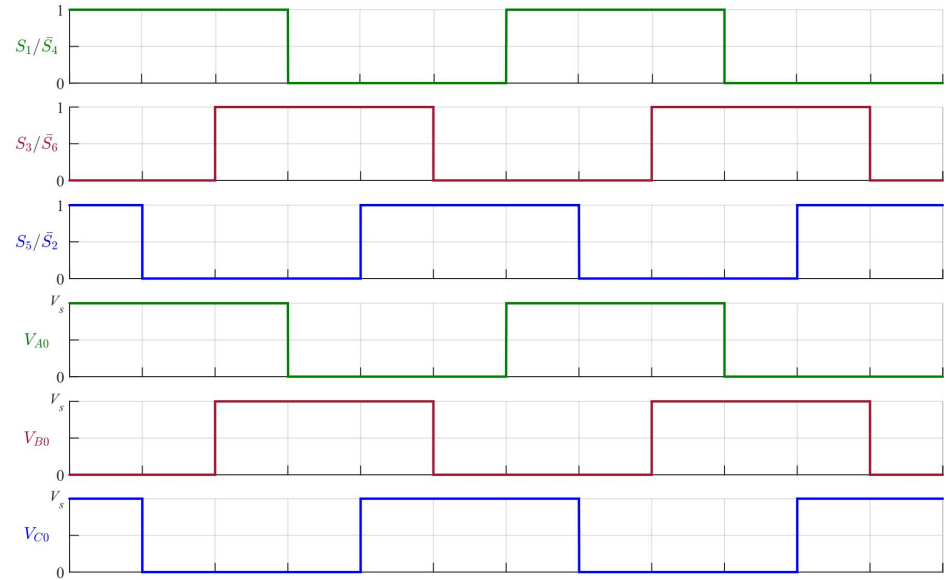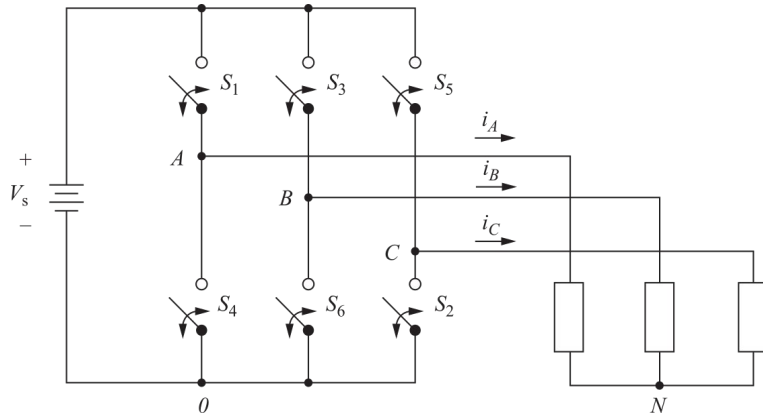


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

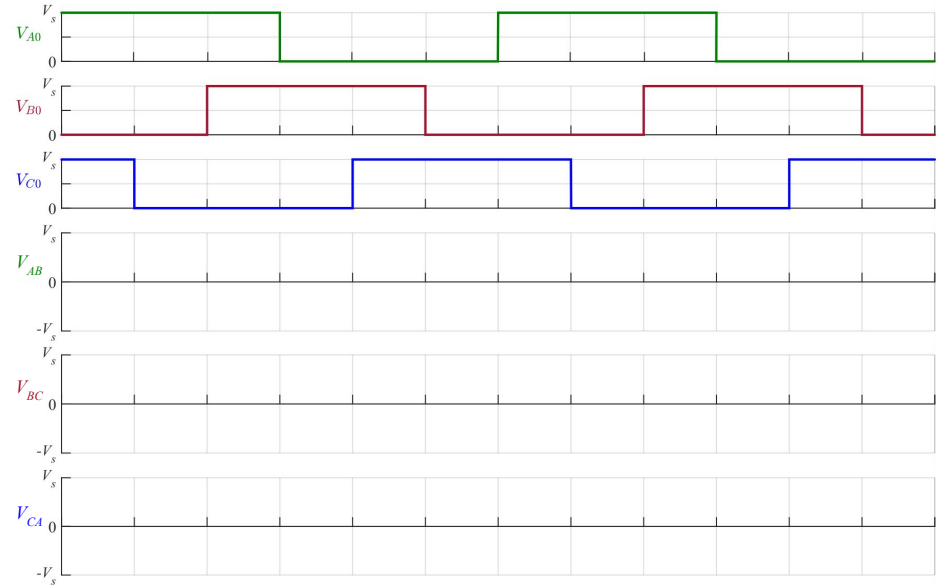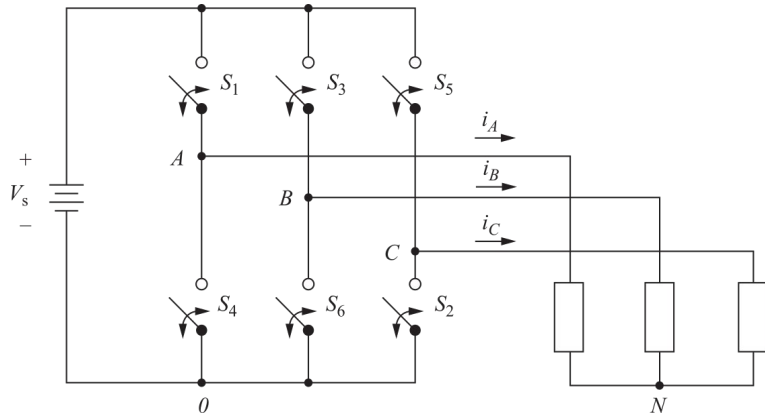


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

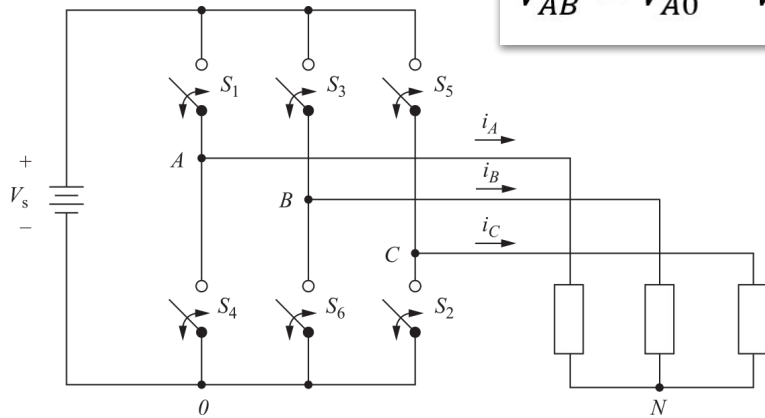


$$V_{AB} = V_{A0} - V_{B0}$$

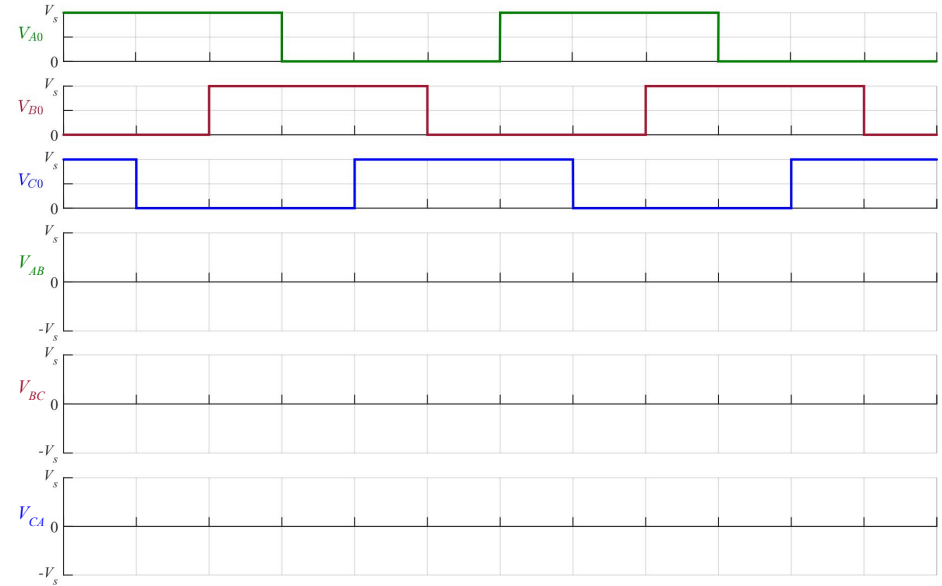


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

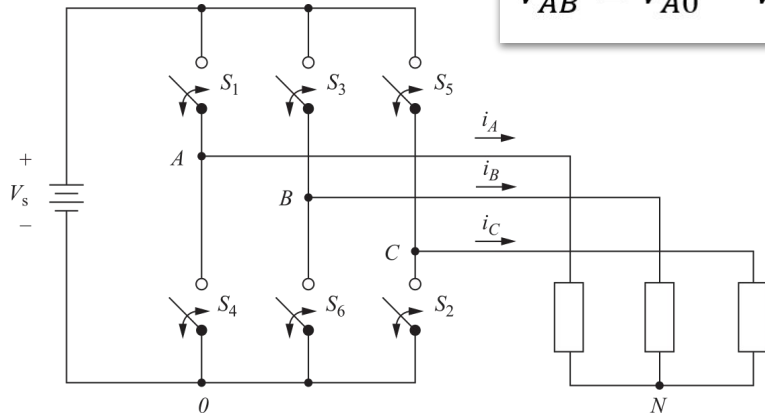


$$V_{AB} = V_{A0} - V_{B0}$$

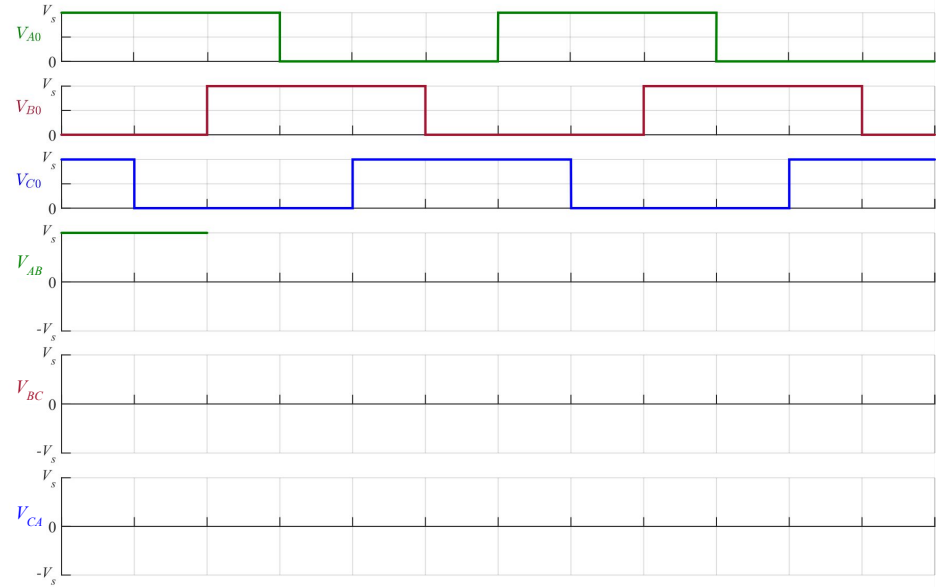


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

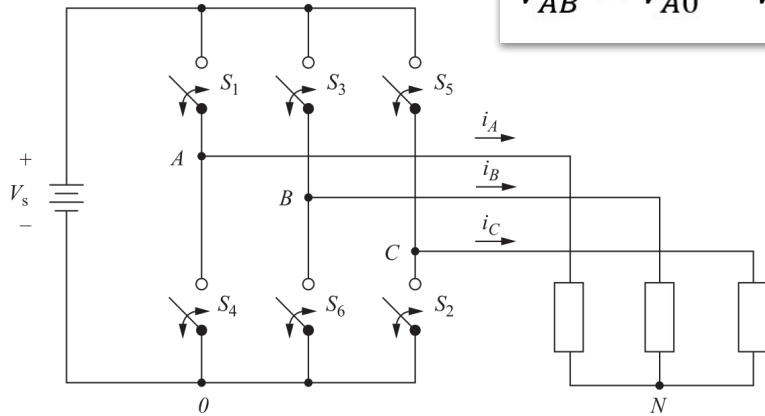


$$V_{AB} = V_{A0} - V_{B0}$$

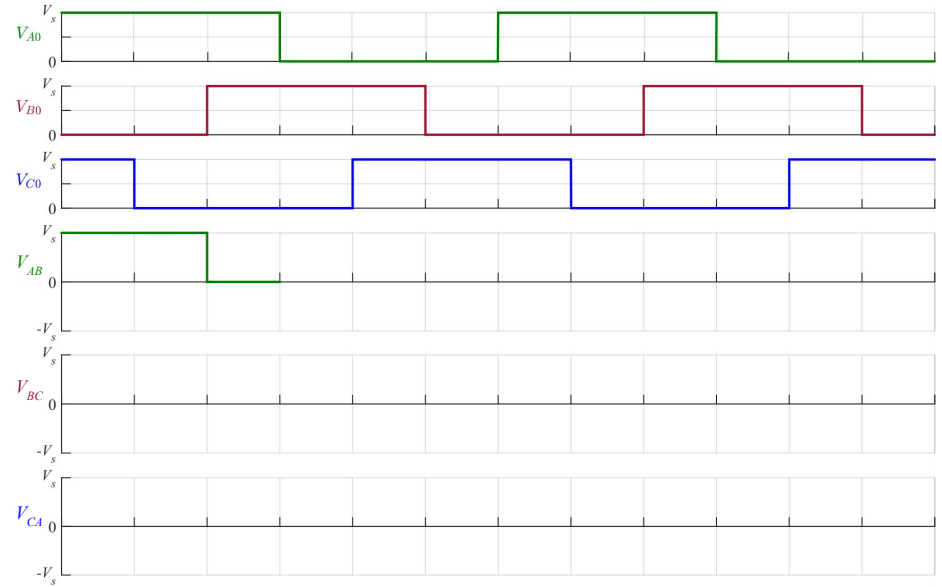


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

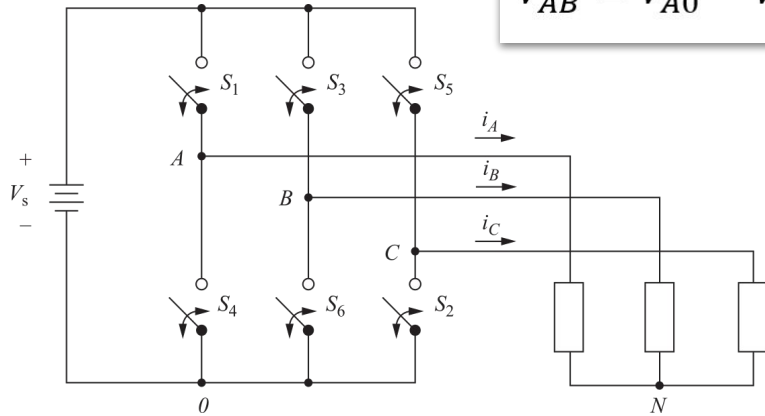


$$V_{AB} = V_{A0} - V_{B0}$$

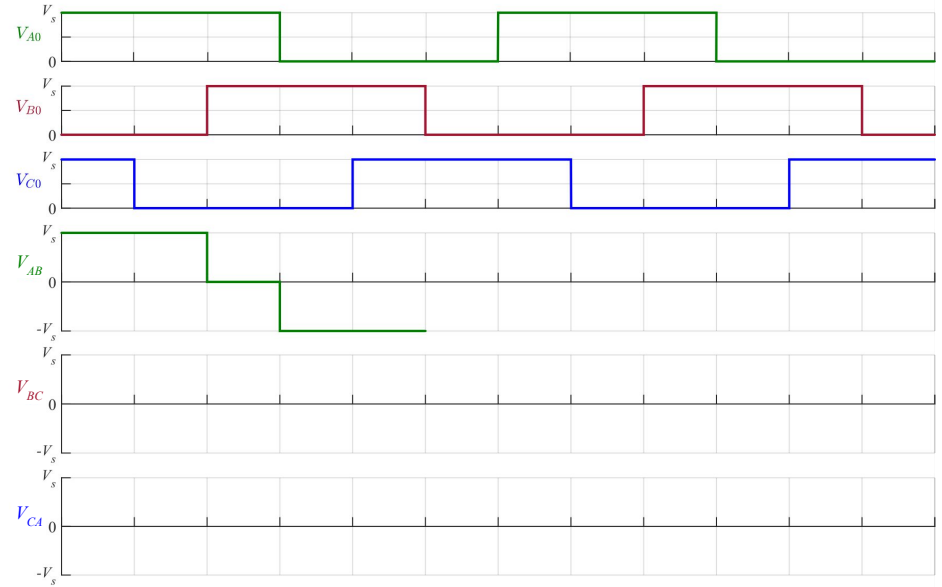


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

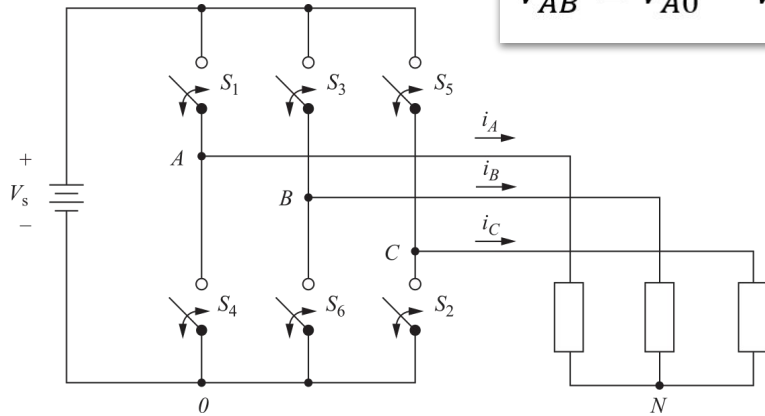


$$V_{AB} = V_{A0} - V_{B0}$$

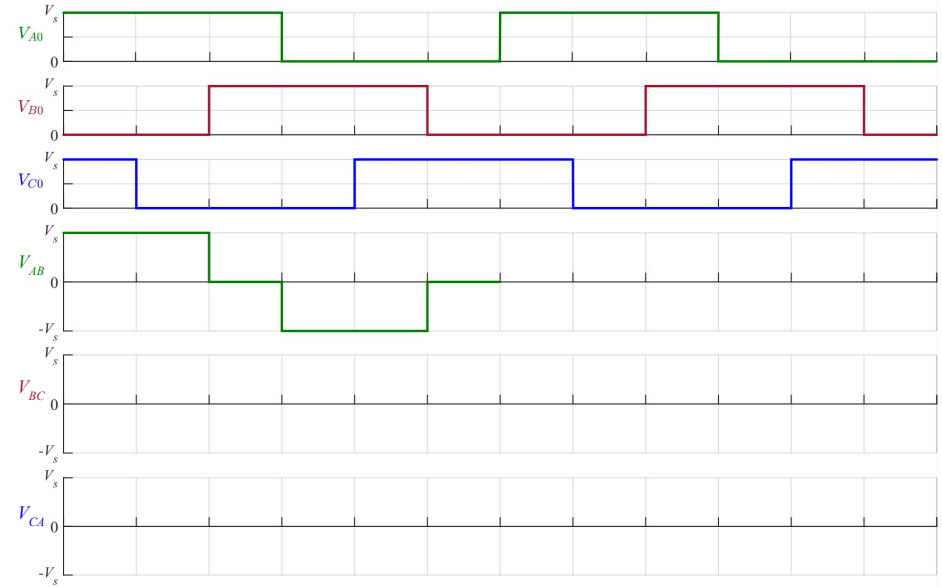


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

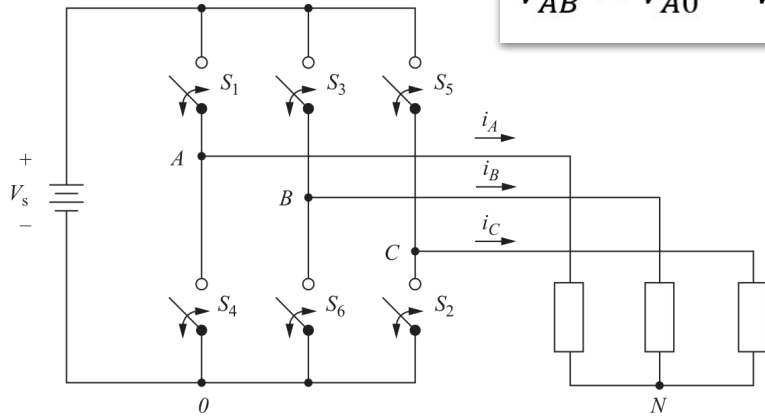


$$V_{AB} = V_{A0} - V_{B0}$$

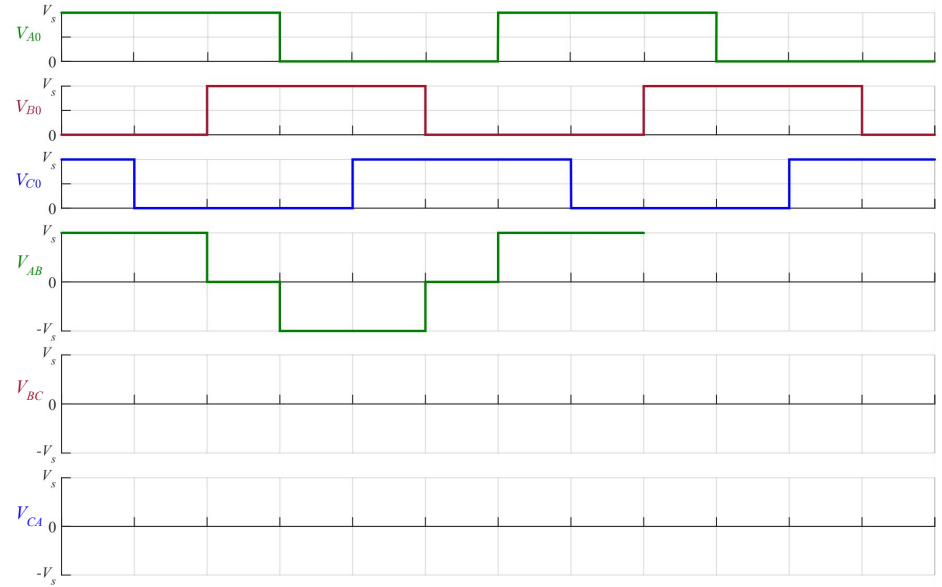


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

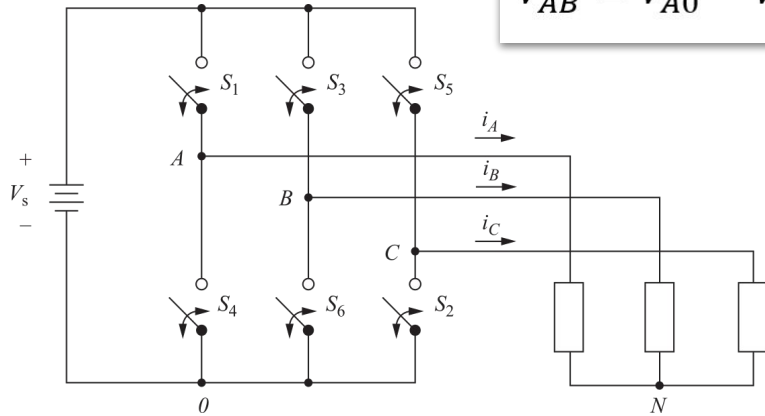


$$V_{AB} = V_{A0} - V_{B0}$$

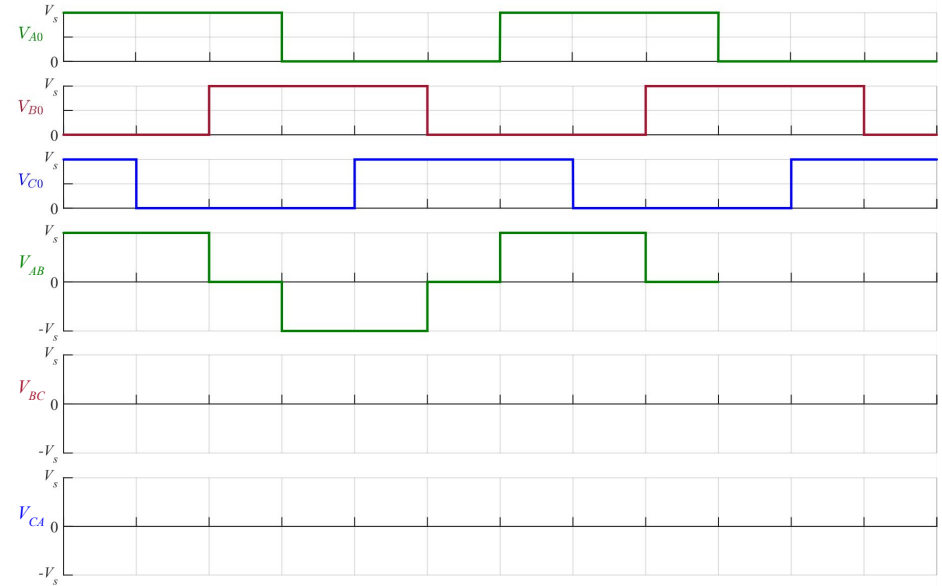


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

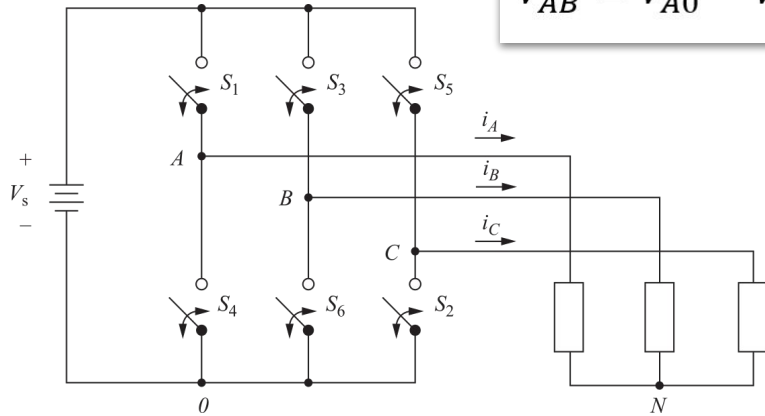


$$V_{AB} = V_{A0} - V_{B0}$$

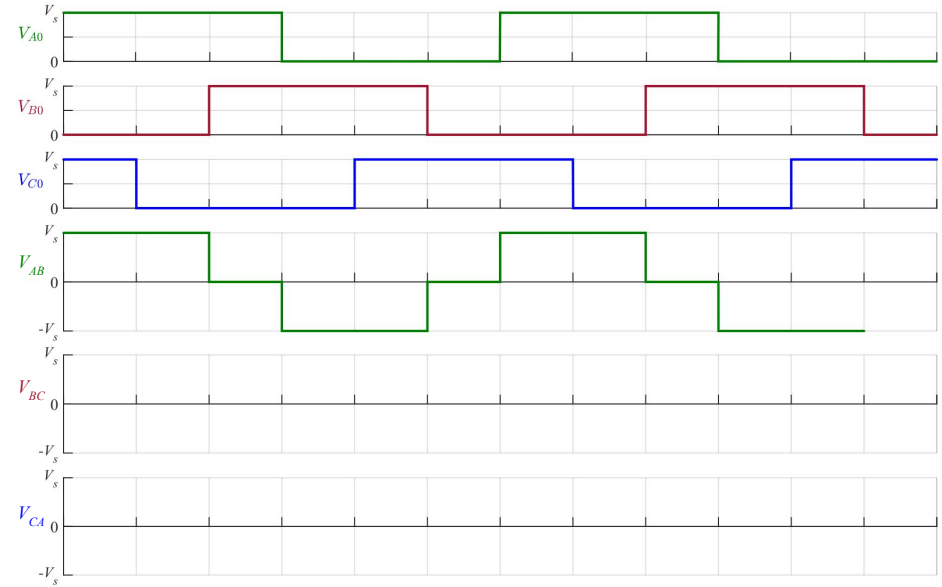


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

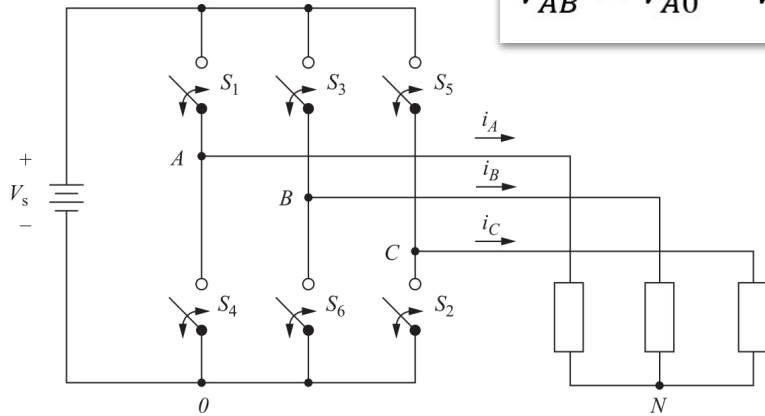


$$V_{AB} = V_{A0} - V_{B0}$$

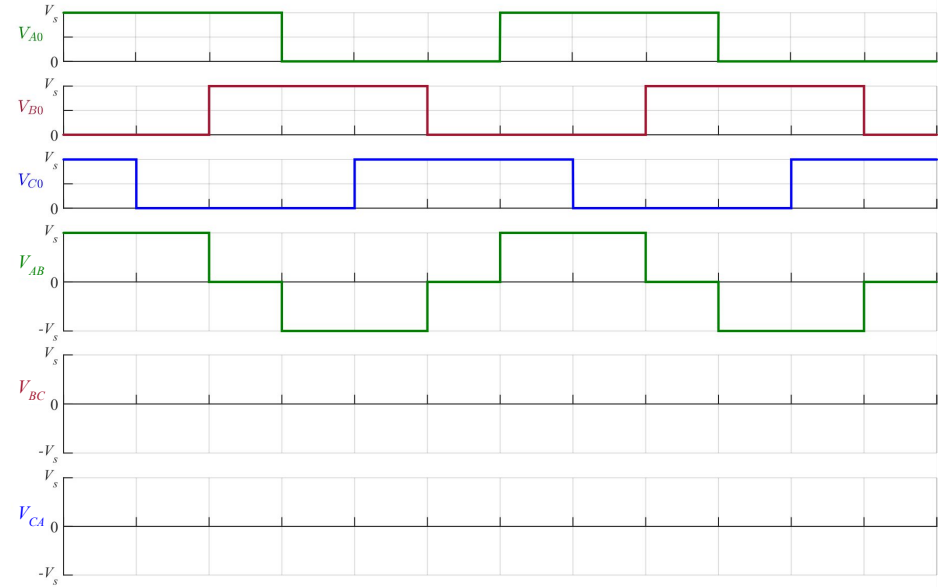


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

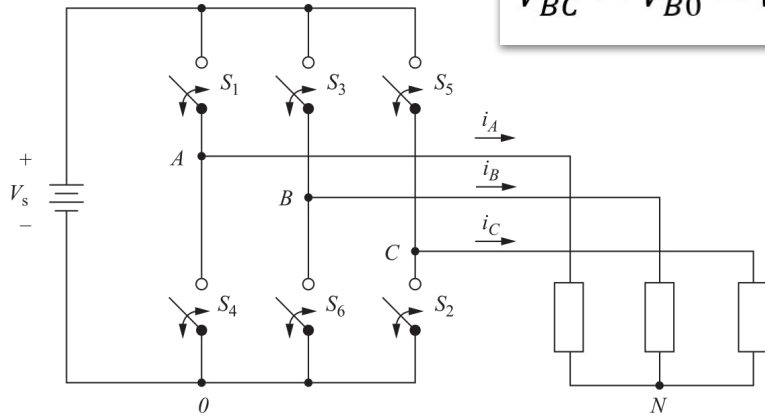


$$V_{BC} = V_{B0} - V_{C0}$$

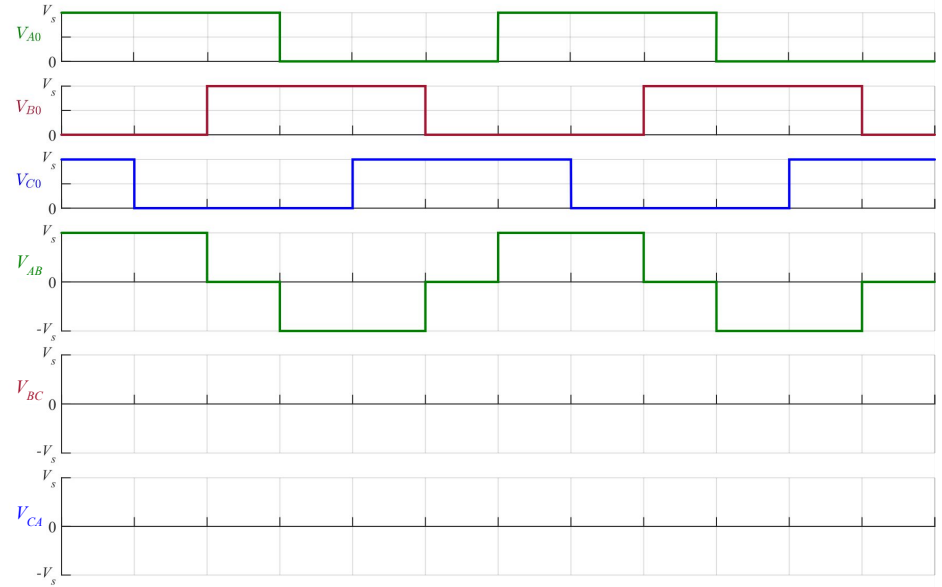


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

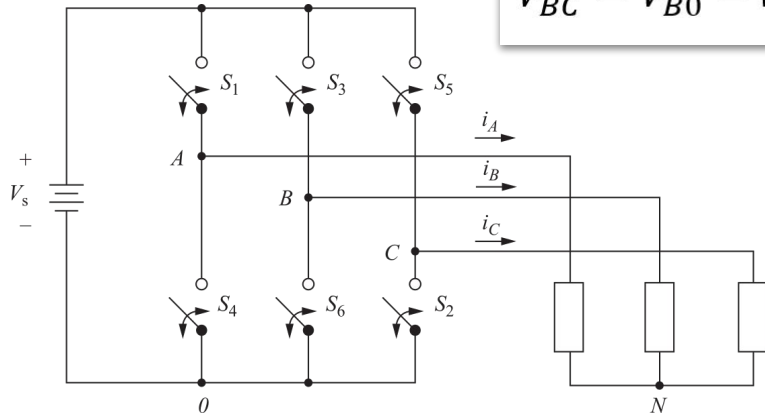


$$V_{BC} = V_{B0} - V_{C0}$$

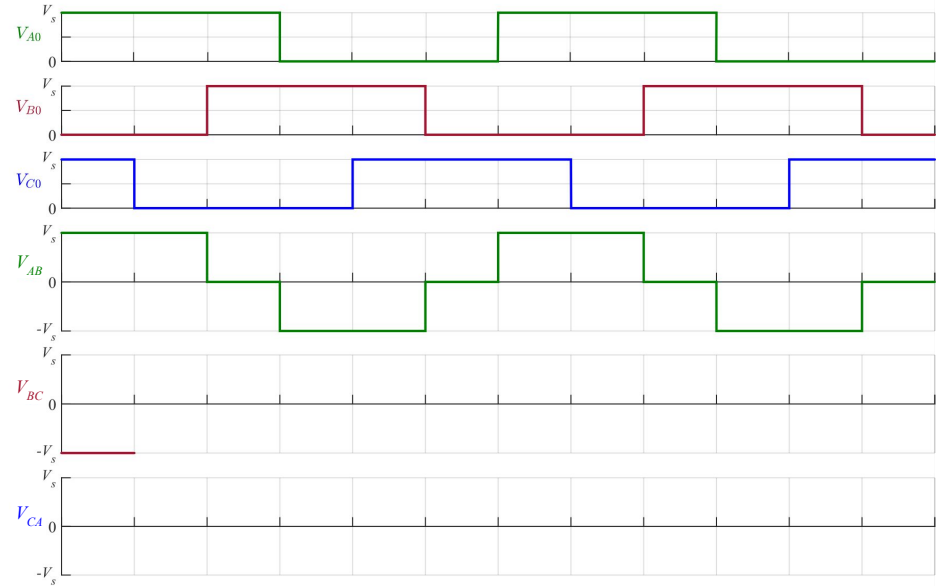


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

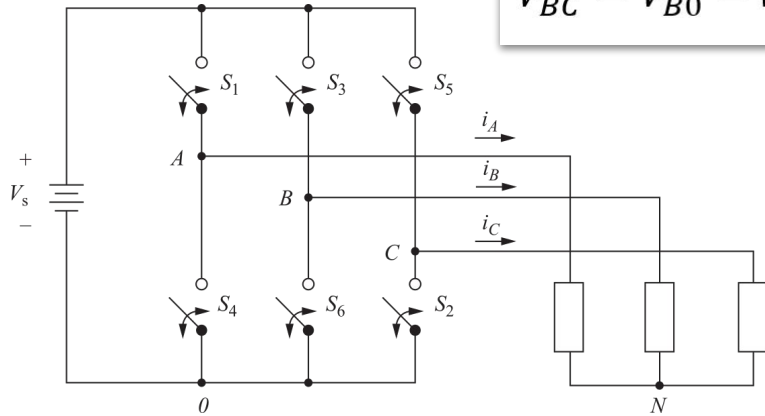


$$V_{BC} = V_{B0} - V_{C0}$$

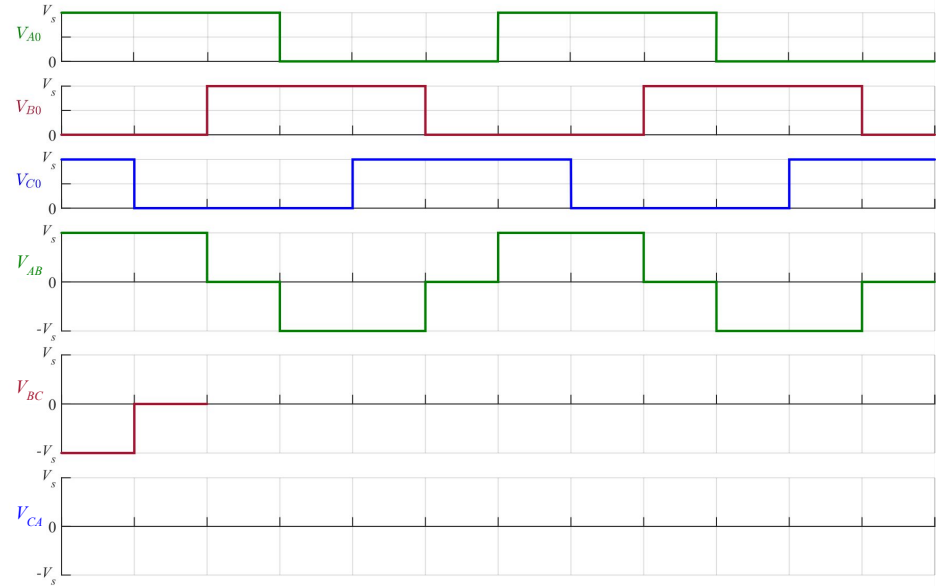


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

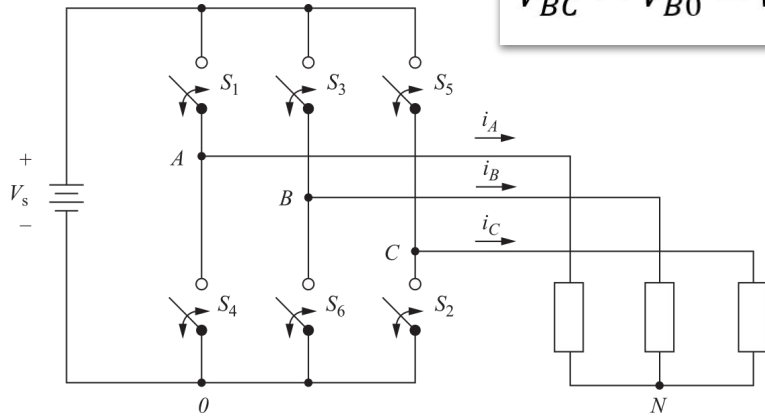


$$V_{BC} = V_{B0} - V_{C0}$$

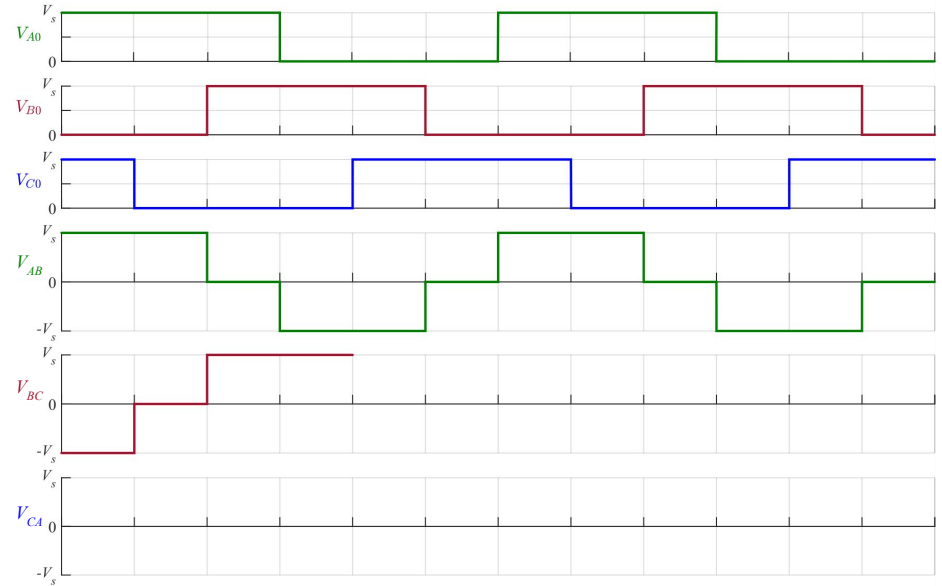


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

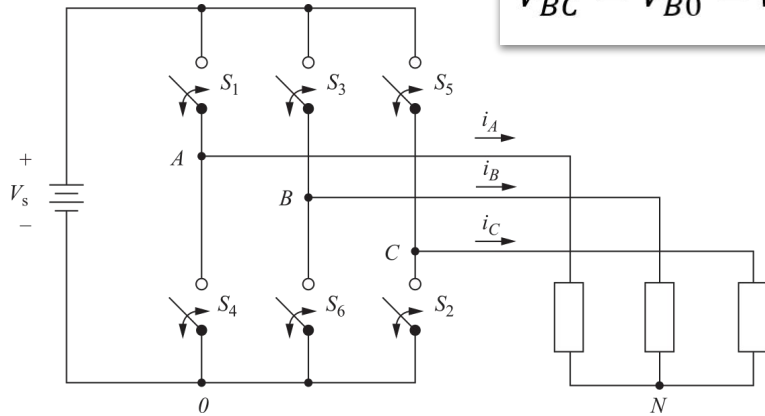


$$V_{BC} = V_{B0} - V_{C0}$$

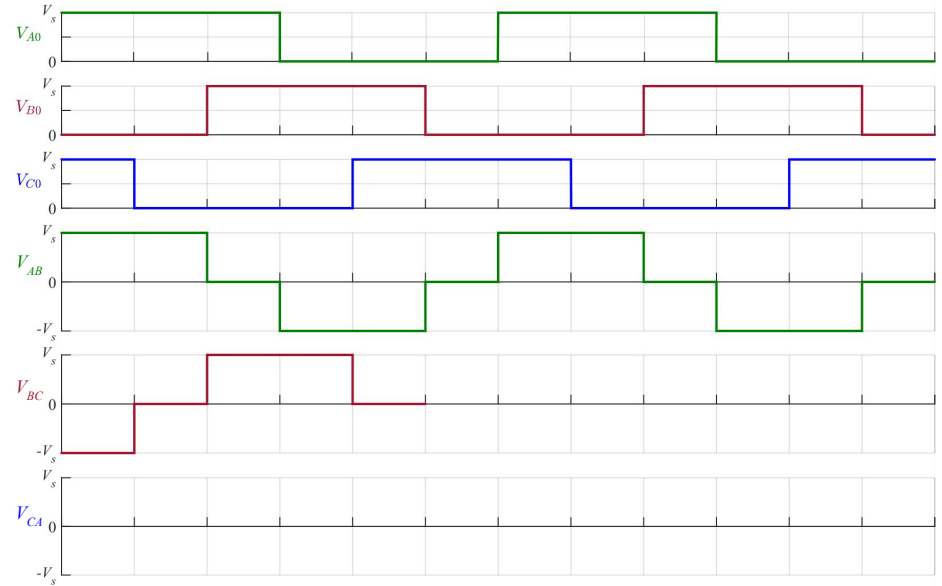


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

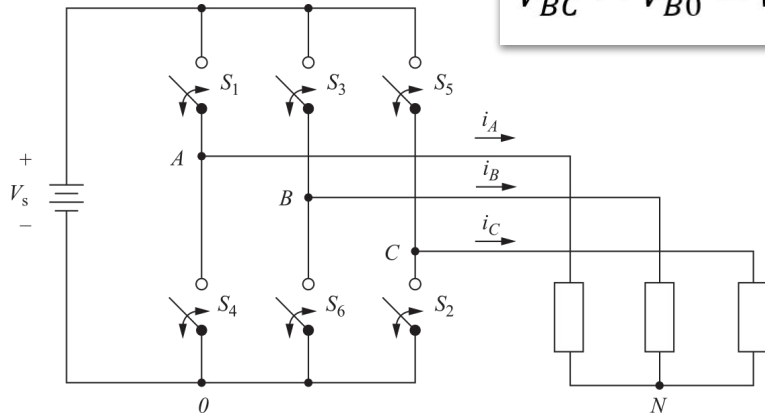


$$V_{BC} = V_{B0} - V_{C0}$$

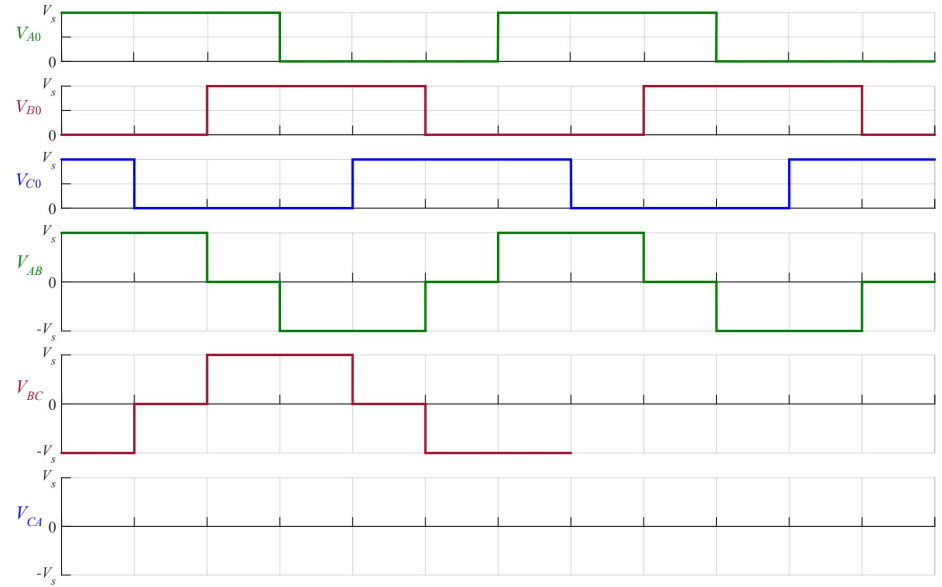


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

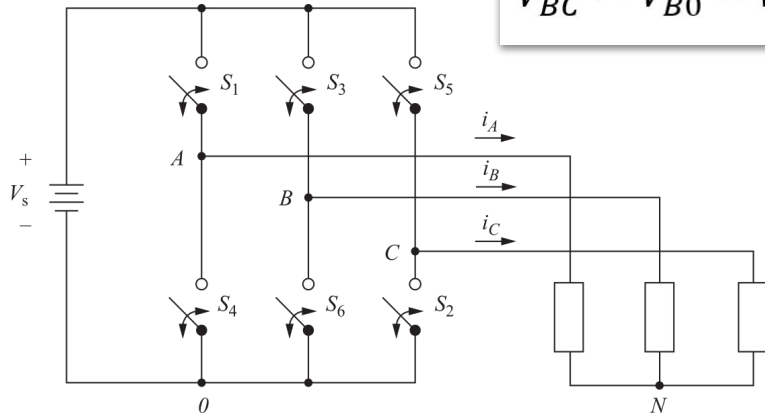


$$V_{BC} = V_{B0} - V_{C0}$$

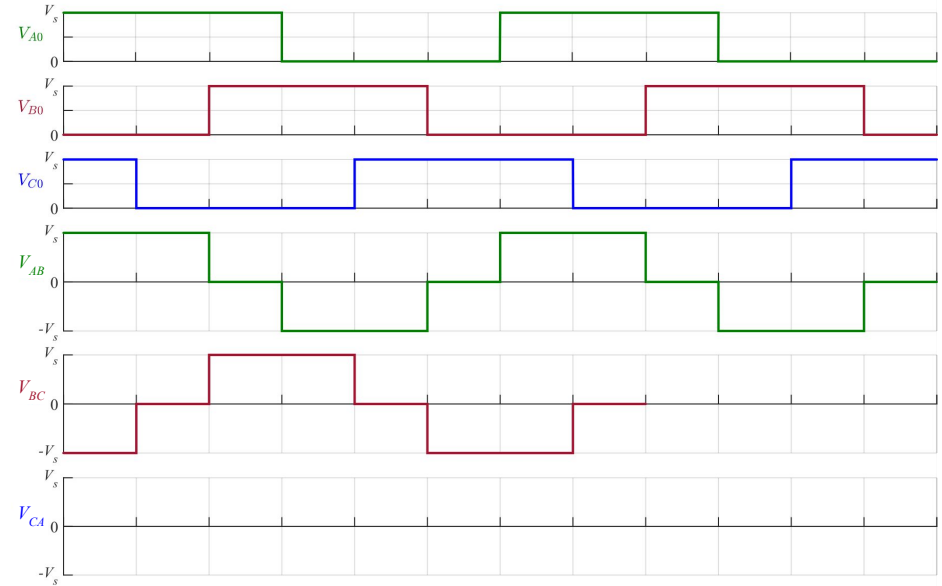


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

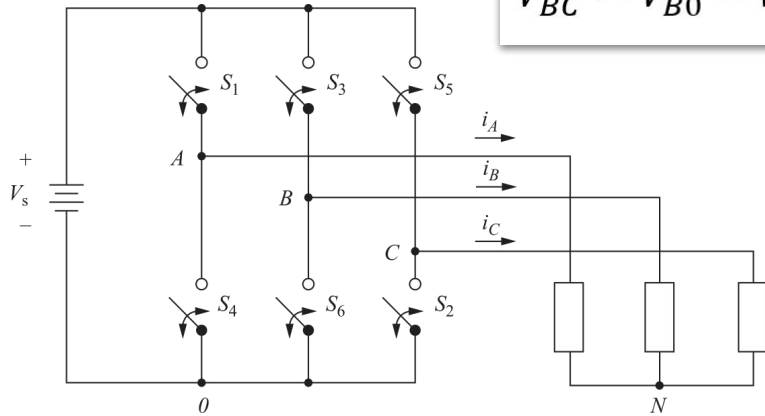


$$V_{BC} = V_{B0} - V_{C0}$$

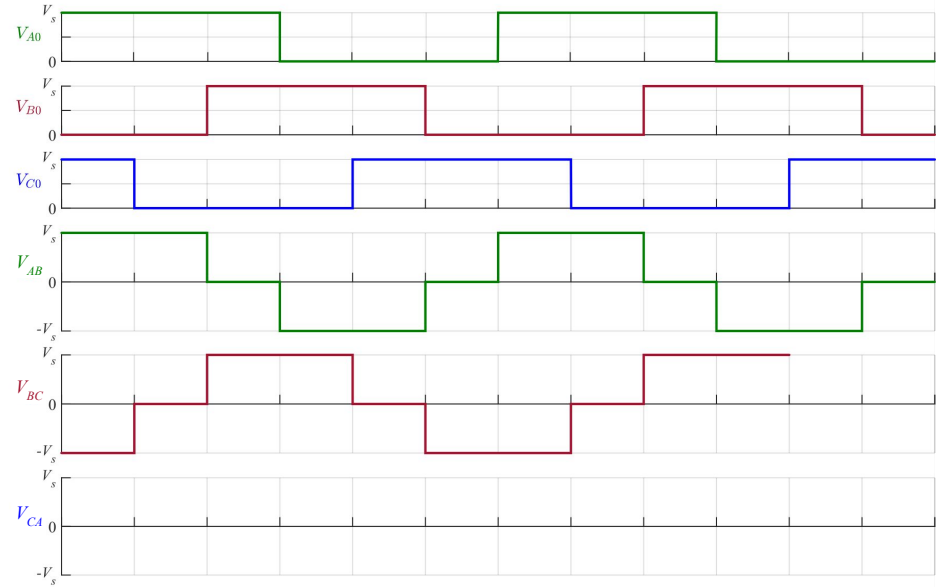


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

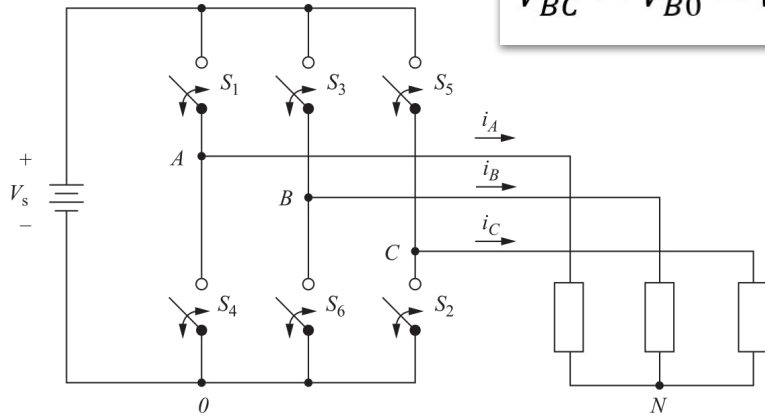


$$V_{BC} = V_{B0} - V_{C0}$$

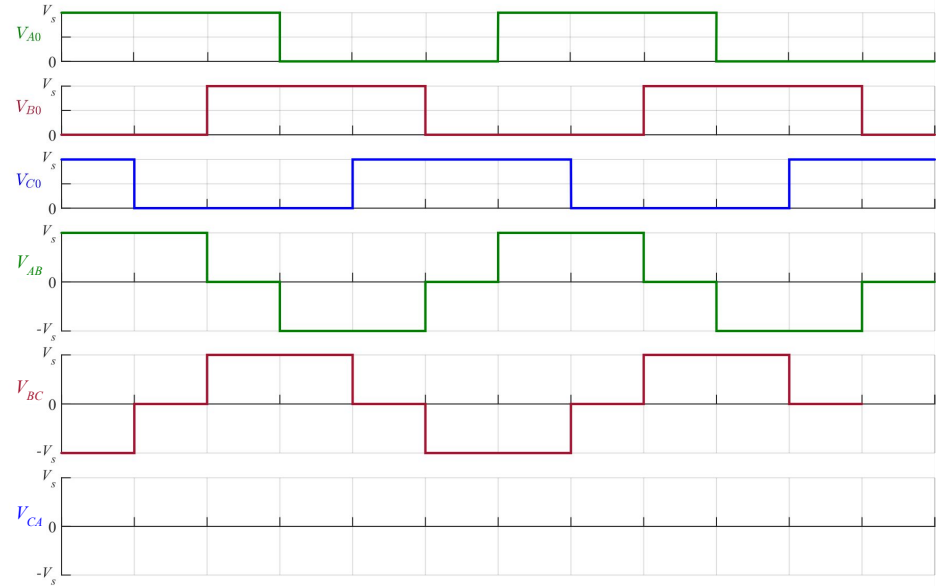


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

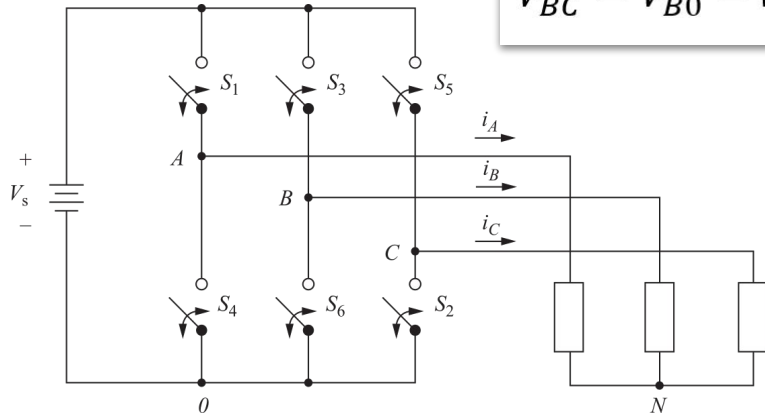


$$V_{BC} = V_{B0} - V_{C0}$$

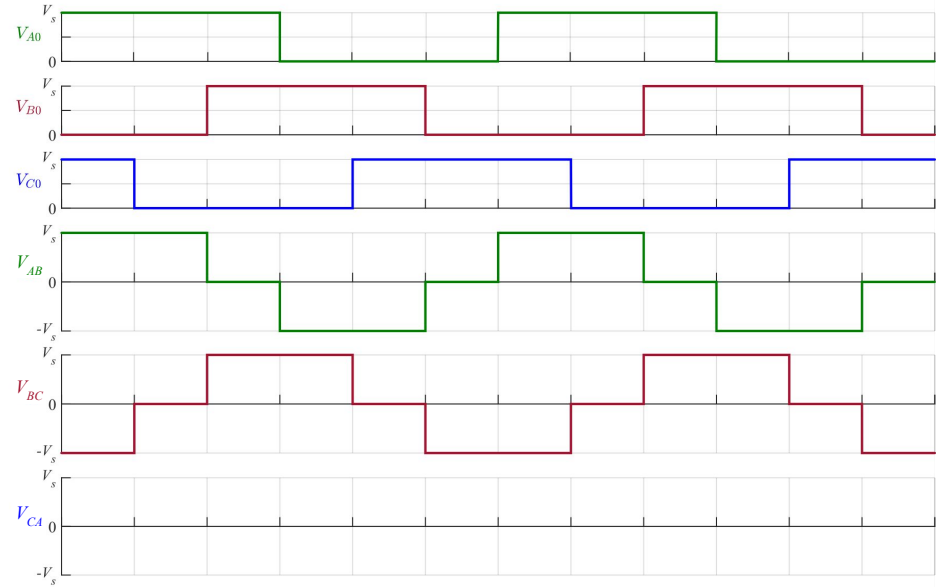


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea

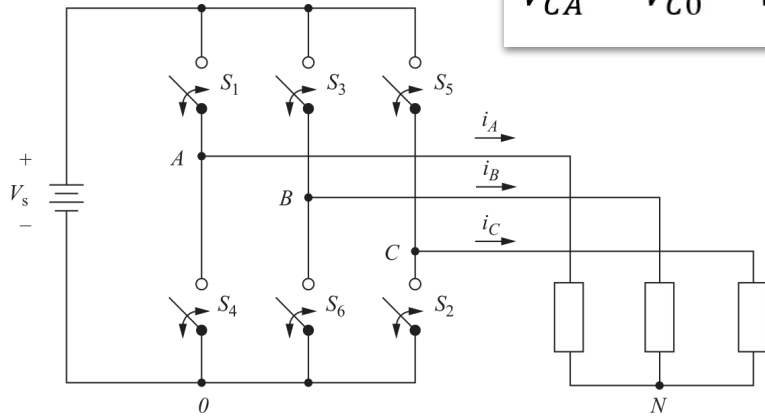


$$V_{CA} = V_{C0} - V_{A0}$$

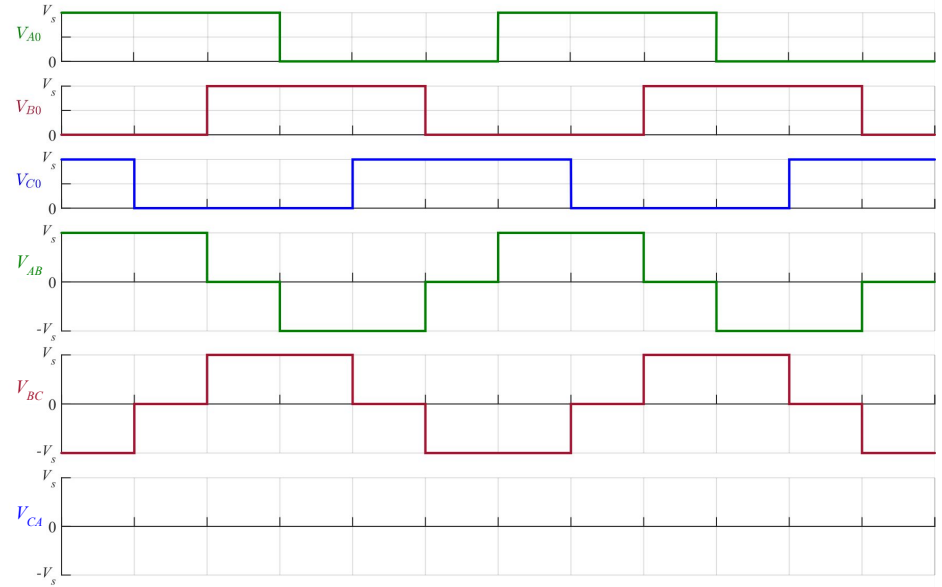


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensiones de línea


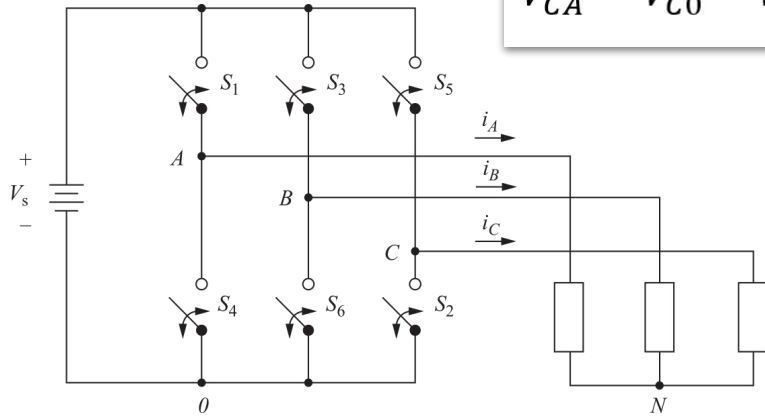


$$V_{CA} = V_{C0} - V_{A0}$$

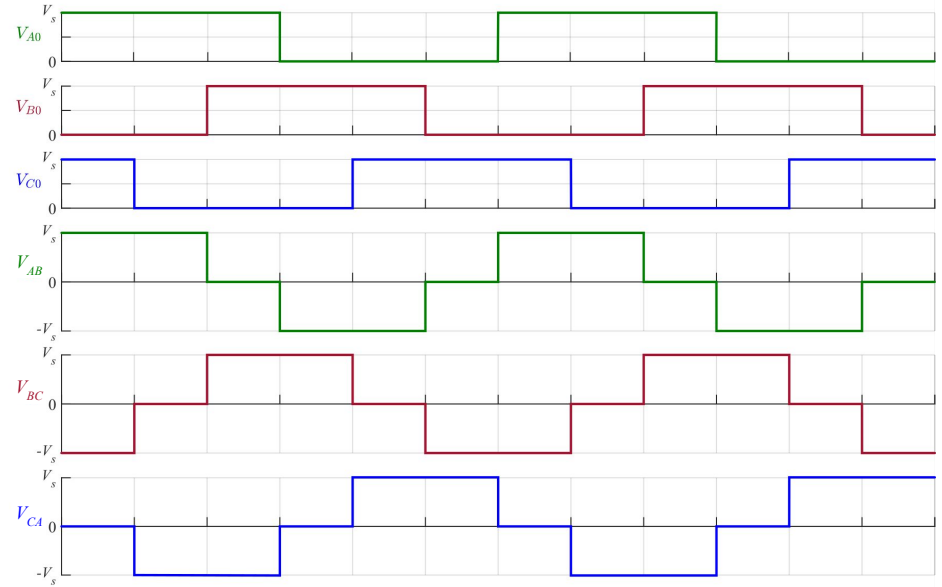



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

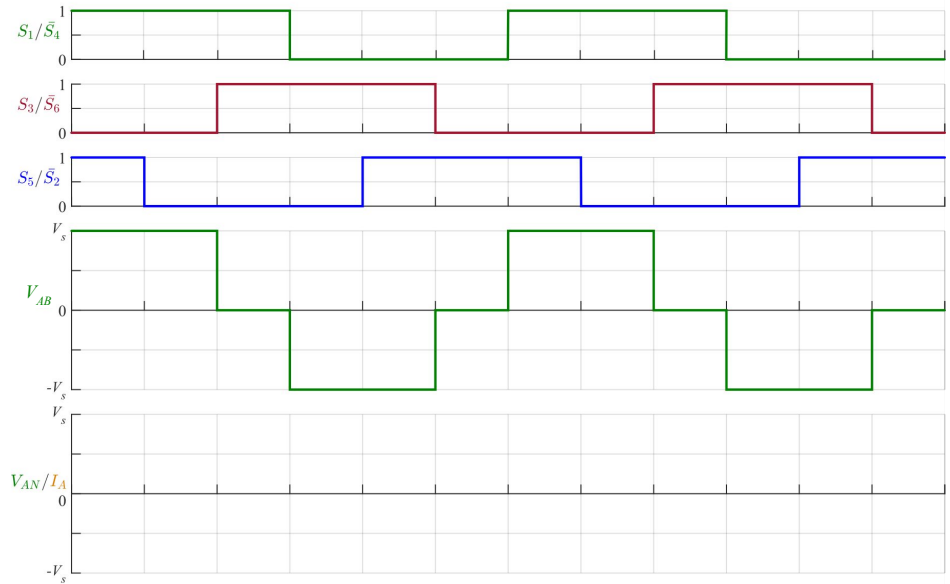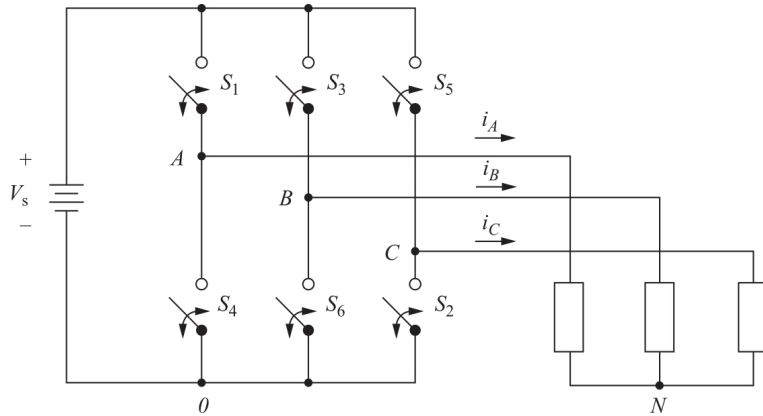



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

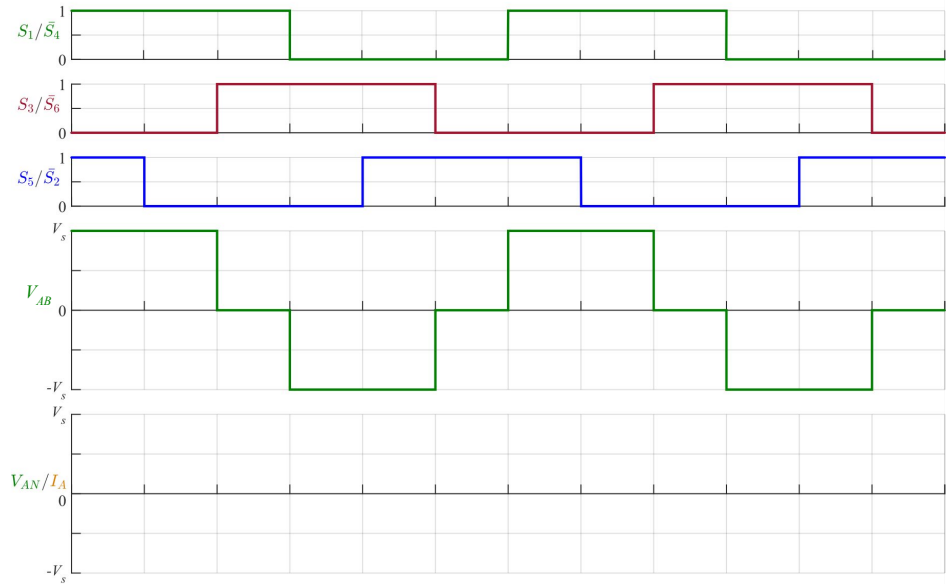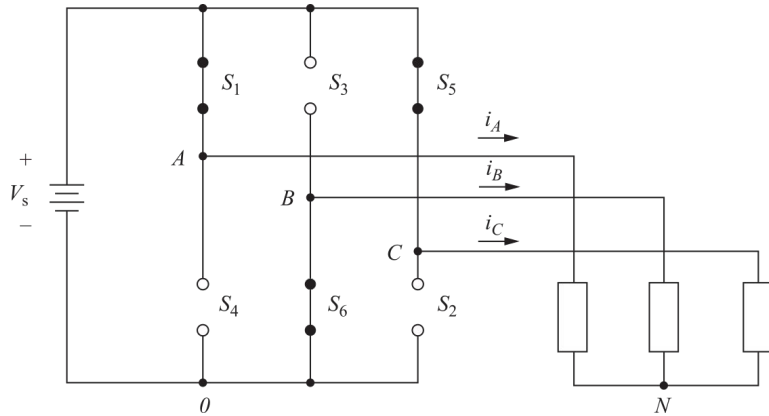



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

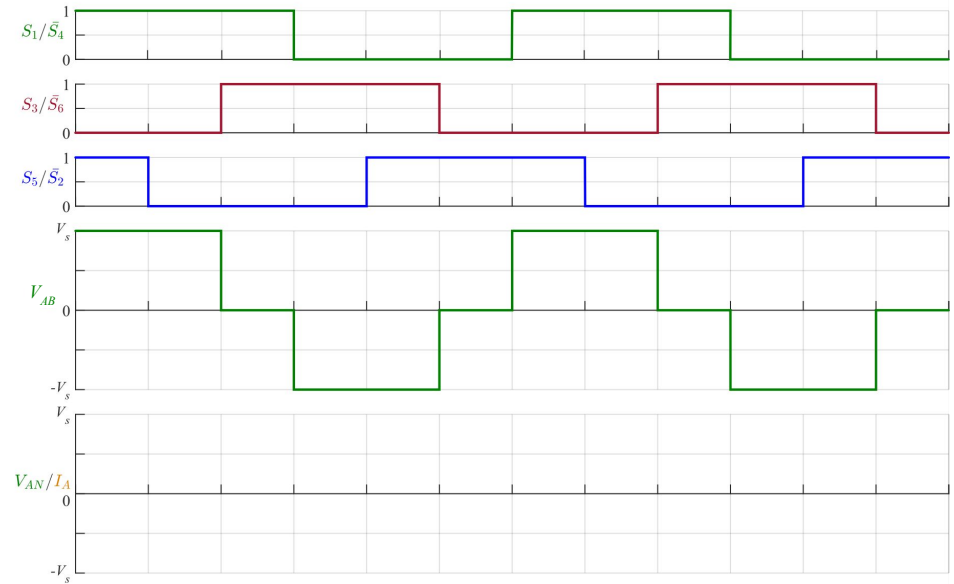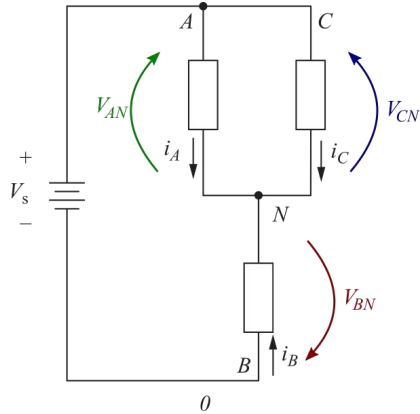

Inversor puente trifásico: formas de onda



Tensión y corriente de fase

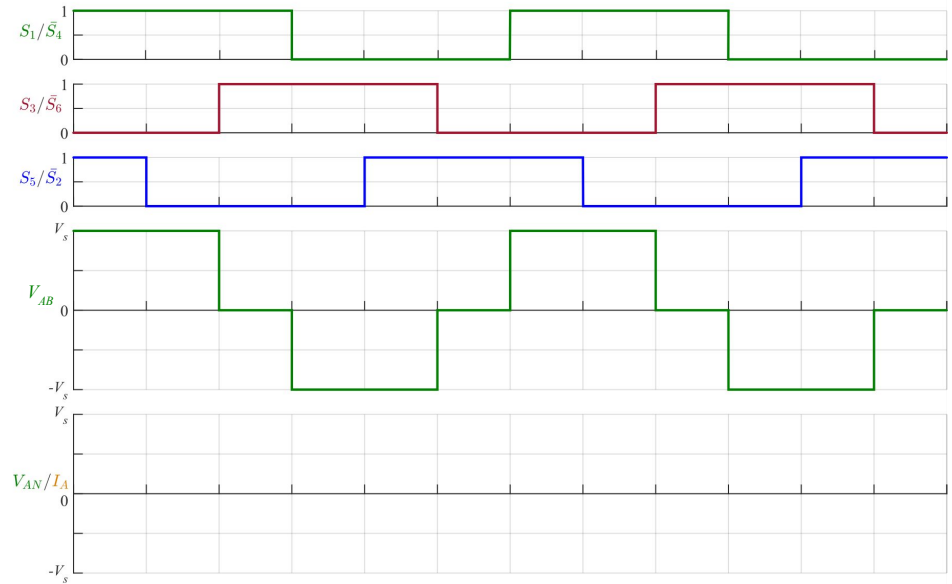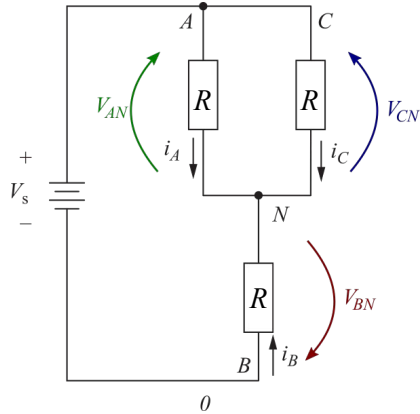

Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

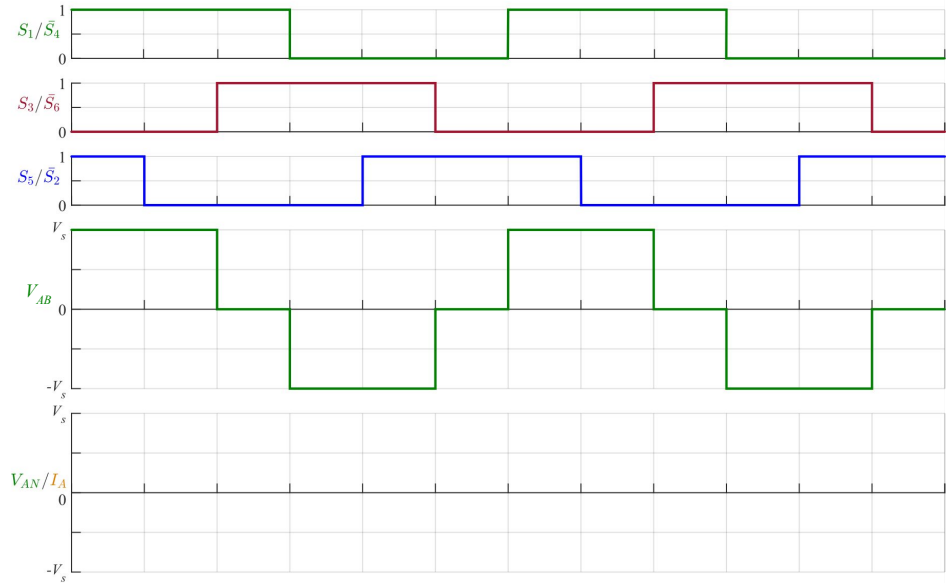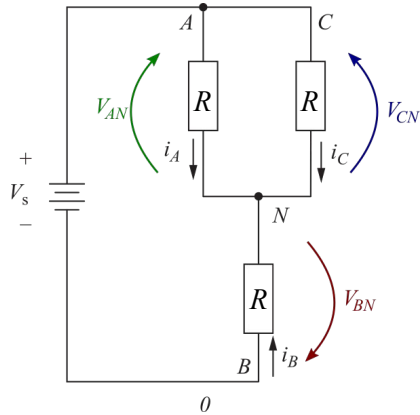
$$R_{eq} = R + R//R = R + R/2 = \frac{3R}{2}$$




Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase
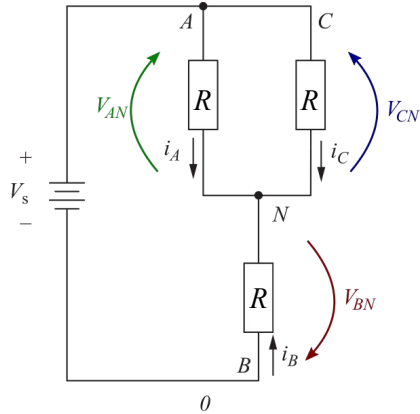
$$R_{eq} = R + R//R = R + R/2 = \frac{3R}{2}$$



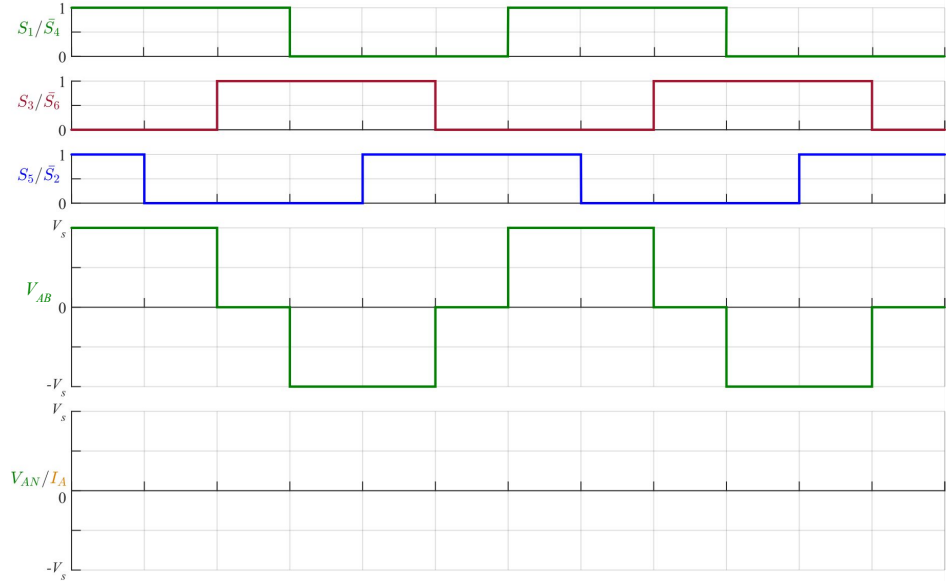
$$i_s = \frac{V_s}{3R/2} = \frac{2V_s}{3R}$$



Inversor puente trifásico: formas de onda


Tensión y corriente de fase
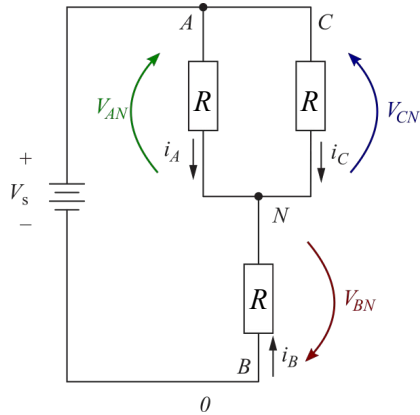
$$R_{eq} = R + R//R = R + R/2 = \frac{3R}{2}$$



$$i_s = \frac{V_s}{3R/2} = \frac{2V_s}{3R}$$


$$i_A = i_s/2 = \frac{V_s}{3R}$$

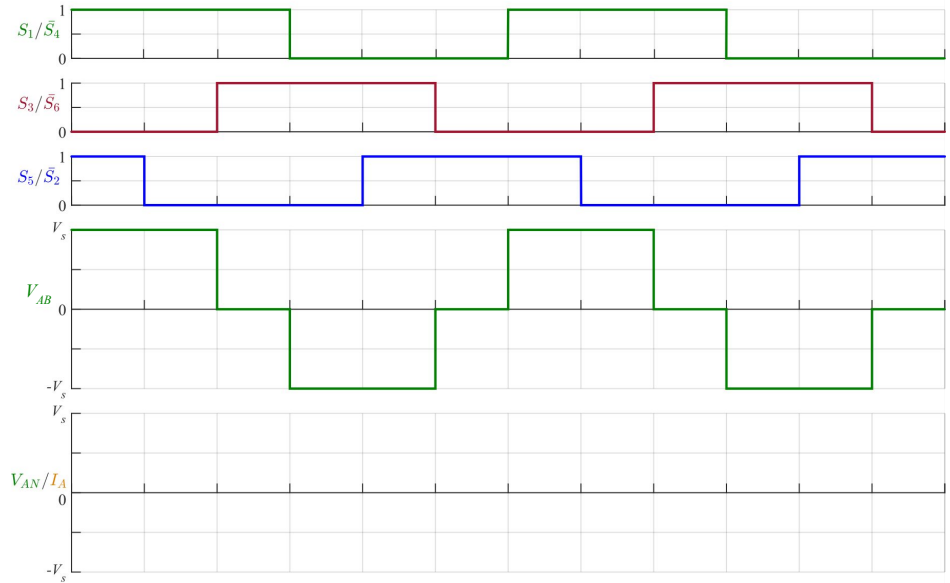

Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

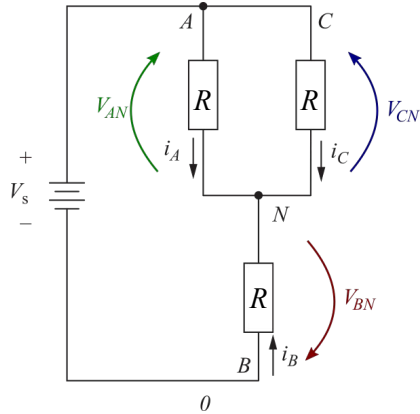
$$R_{eq} = R + R//R = R + R/2 = \frac{3R}{2}$$



$$i_s = \frac{V_s}{3R/2} = \frac{2V_s}{3R}$$

$$i_A = i_s/2 = \frac{V_s}{3R}$$


$$V_{AN} = R \cdot i_A = \frac{V_s}{3}$$

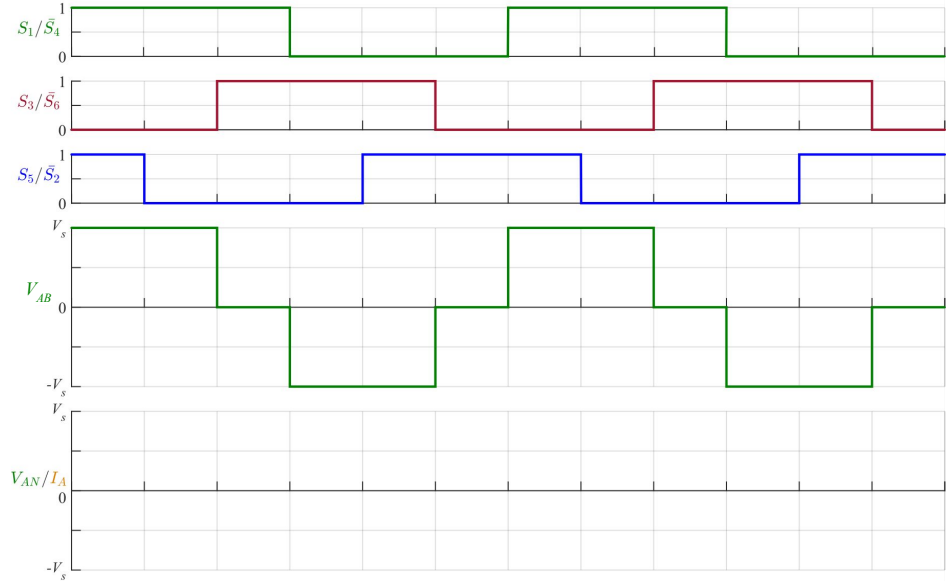

Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

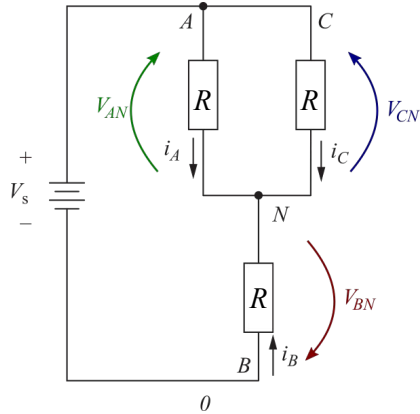
$$R_{eq} = R + R//R = R + R/2 = \frac{3R}{2}$$



$$i_s = \frac{V_s}{3R/2} = \frac{2V_s}{3R}$$



$$i_A = i_s/2 = \frac{V_s}{3R}$$

$$V_{AN} = R \cdot i_A = \frac{V_s}{3}$$

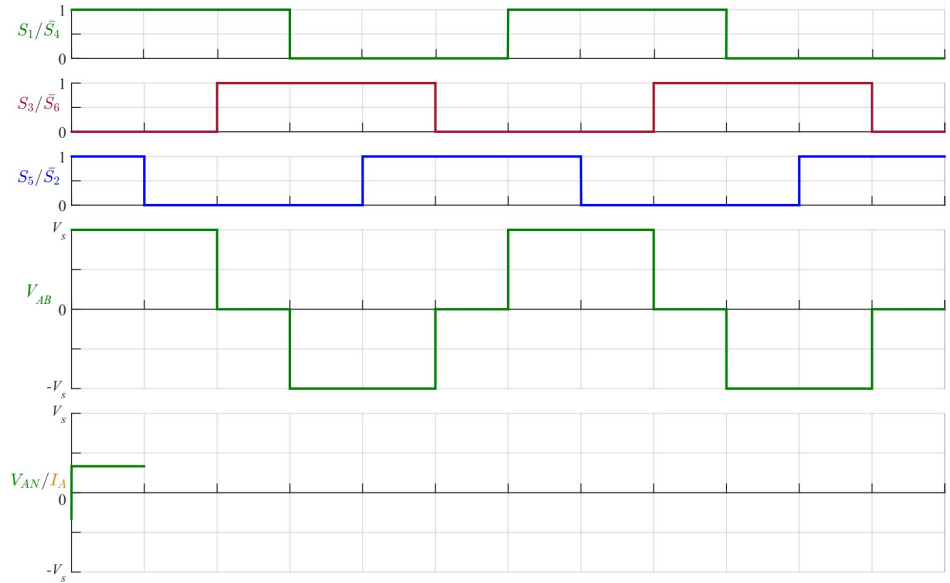



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

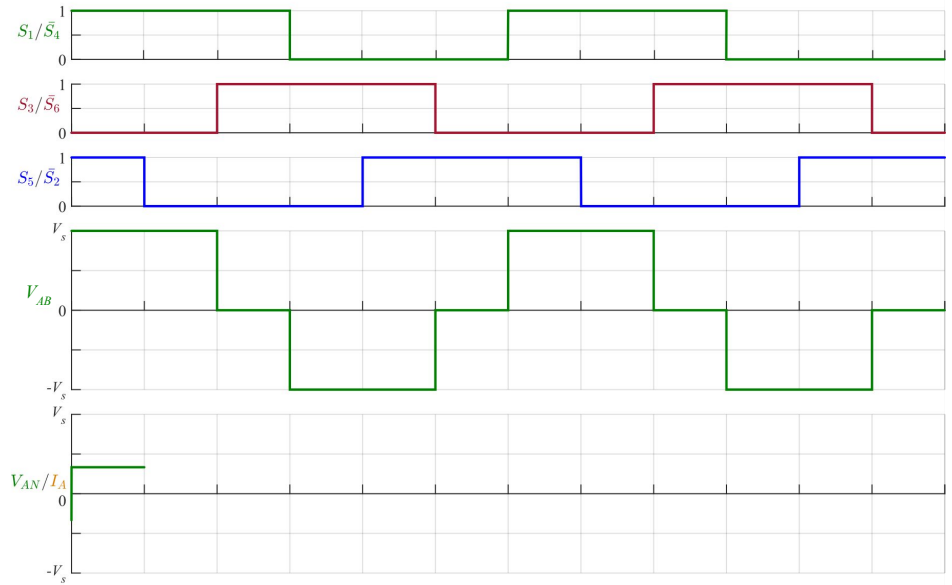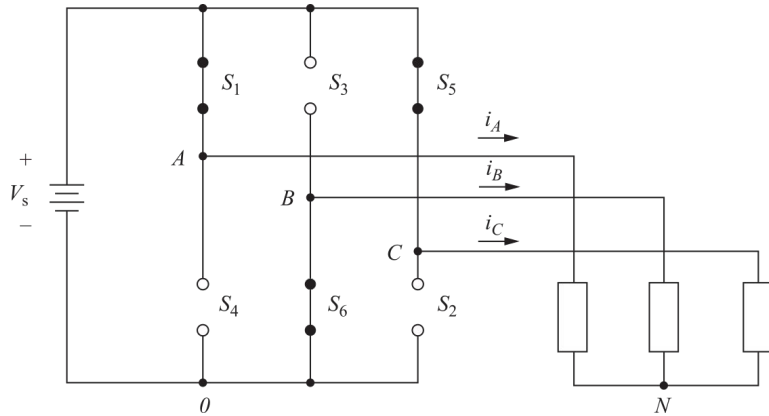



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

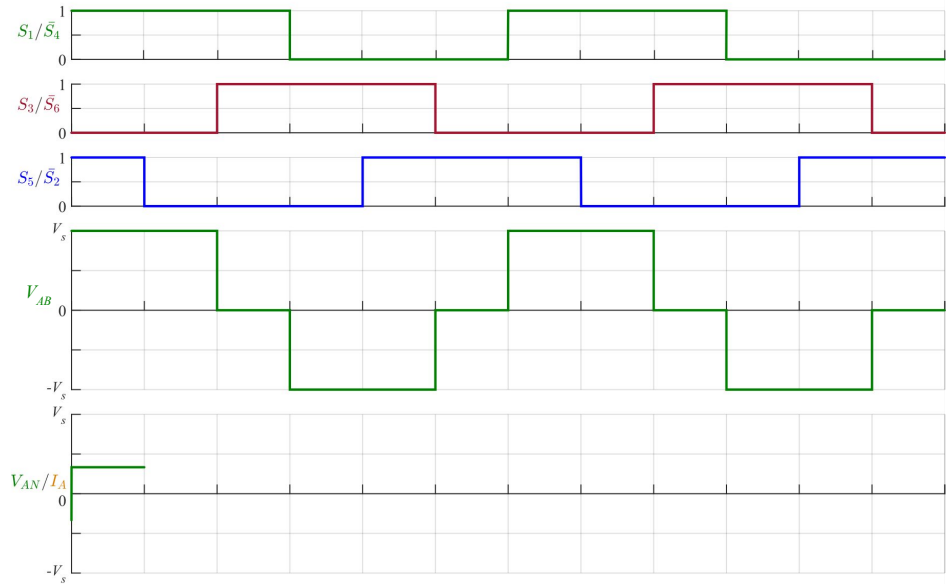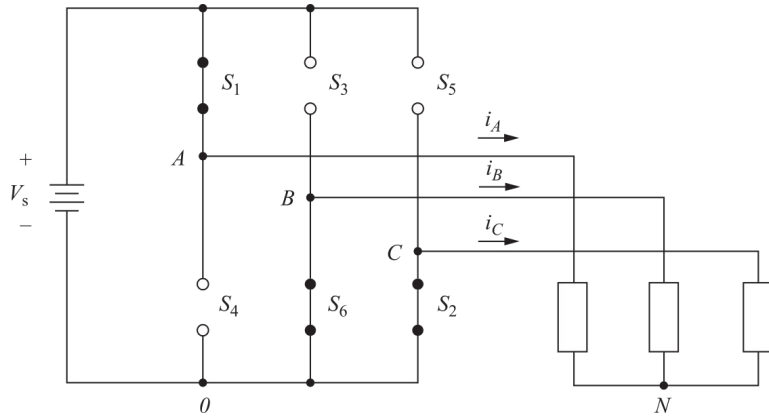

Inversor puente trifásico: formas de onda



Tensión y corriente de fase

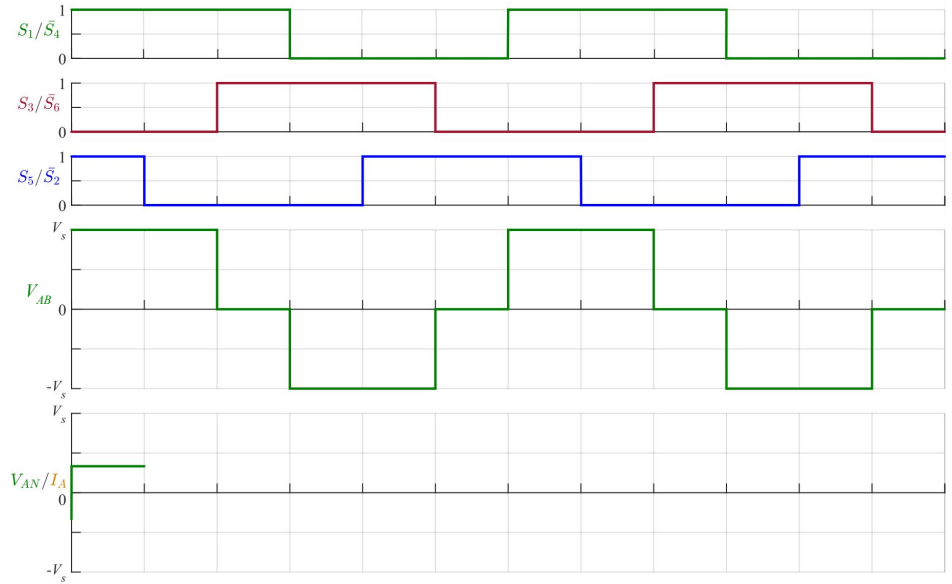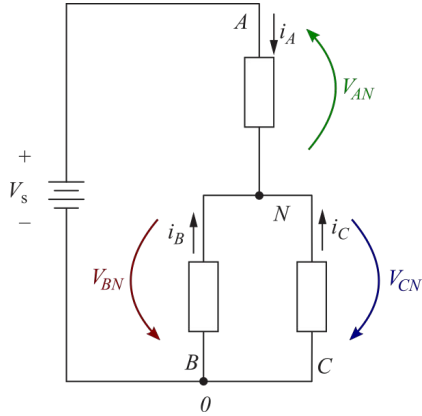

Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase
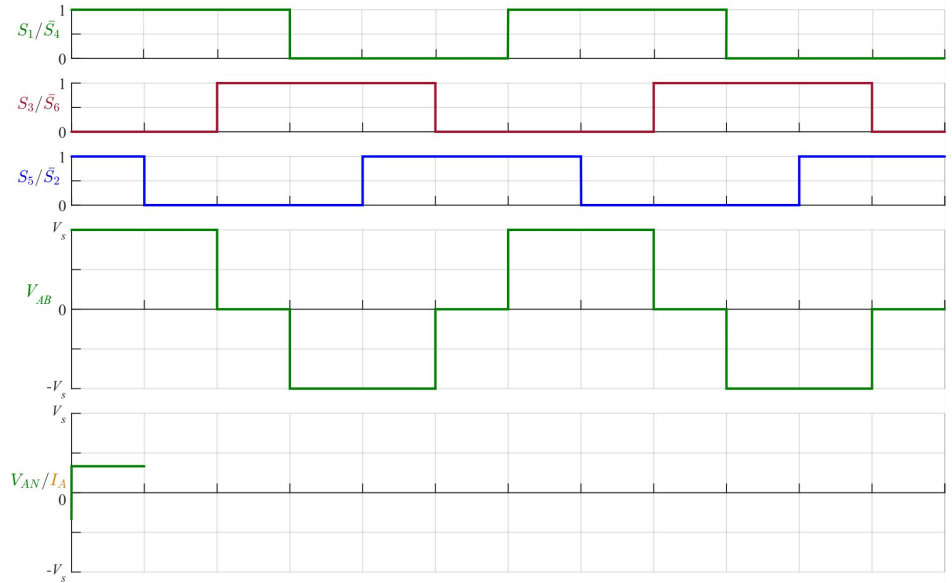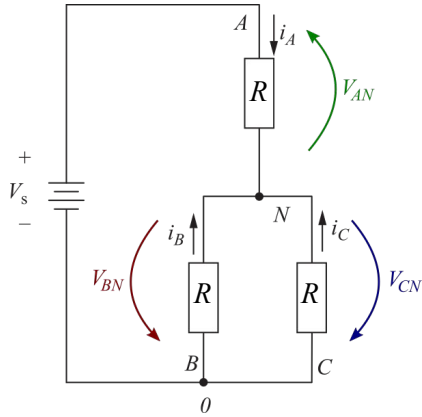
$$R_{eq} = R + R // R = R + R/2 = \frac{3R}{2}$$





Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

$$R_{eq} = R + R//R = R + R/2 = \frac{3R}{2}$$
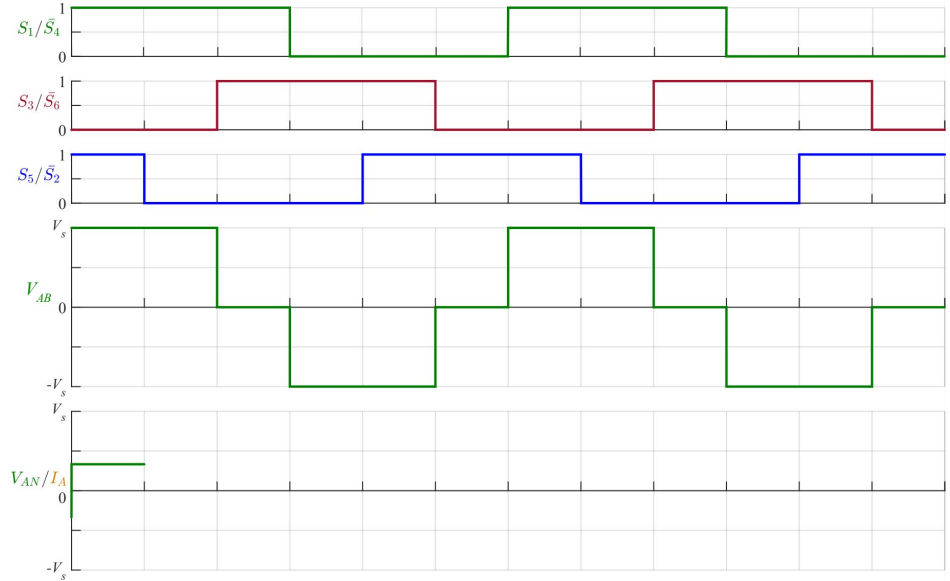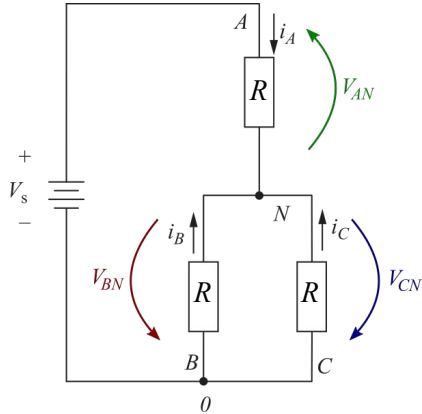
$$i_s = \frac{V_s}{3R/2} = \frac{2V_s}{3R}$$





Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

$$R_{eq} = R + R // R = R + R/2 = \frac{3R}{2}$$

$$i_s = \frac{V_s}{3R/2} = \frac{2V_s}{3R}$$


$$i_A = i_s = \frac{2V_s}{3R}$$

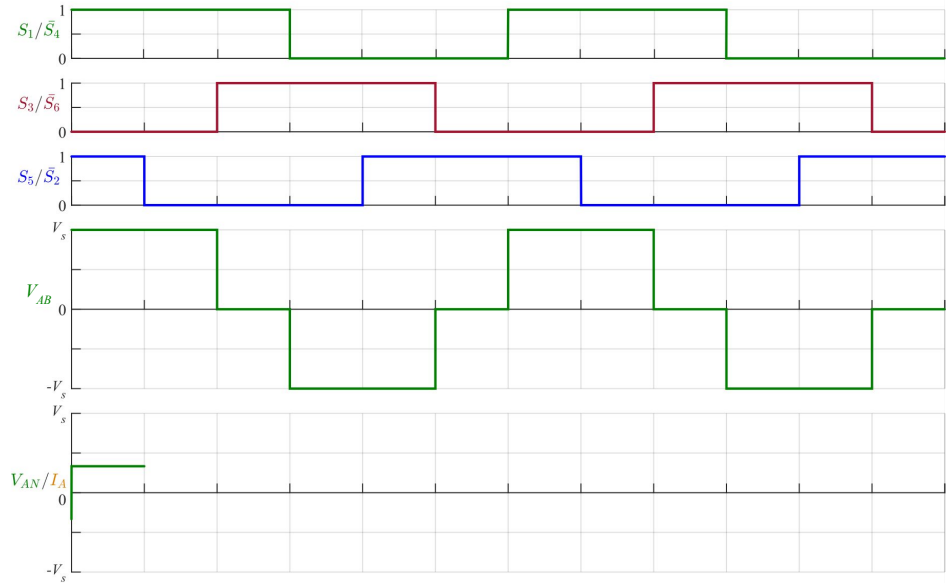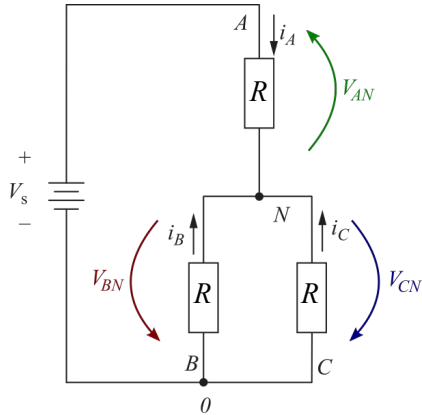

Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

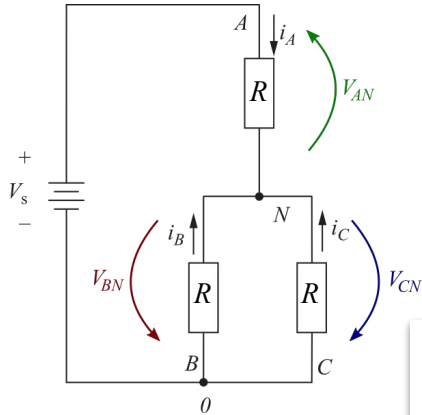
$$R_{eq} = R + R // R = R + R/2 = \frac{3R}{2}$$



$$i_s = \frac{V_s}{3R/2} = \frac{2V_s}{3R}$$

$$i_A = i_s = \frac{2V_s}{3R}$$

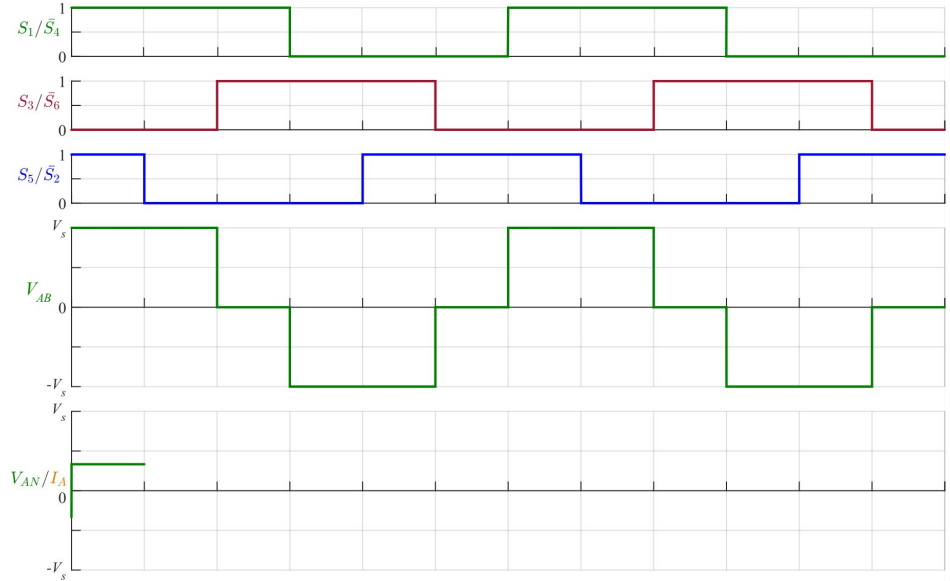
$$V_{AN} = R \cdot i_A = \frac{2V_s}{3}$$



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

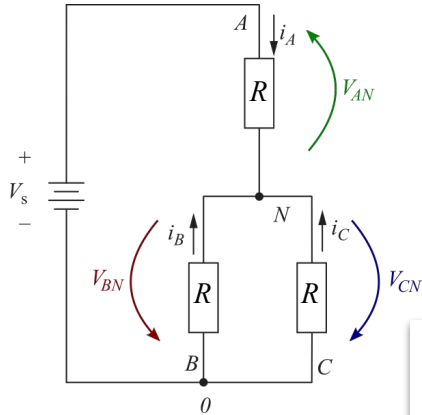
$$R_{eq} = R + R//R = R + R/2 = \frac{3R}{2}$$



$$i_s = \frac{V_s}{3R/2} = \frac{2V_s}{3R}$$



$$i_A = i_s = \frac{2V_s}{3R}$$
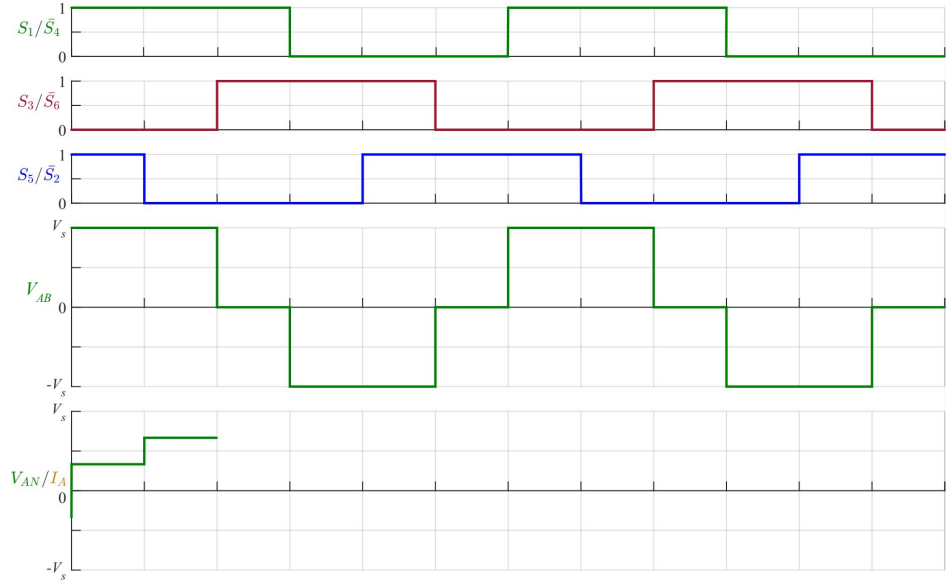
$$V_{AN} = R \cdot i_A = \frac{2V_s}{3}$$





Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

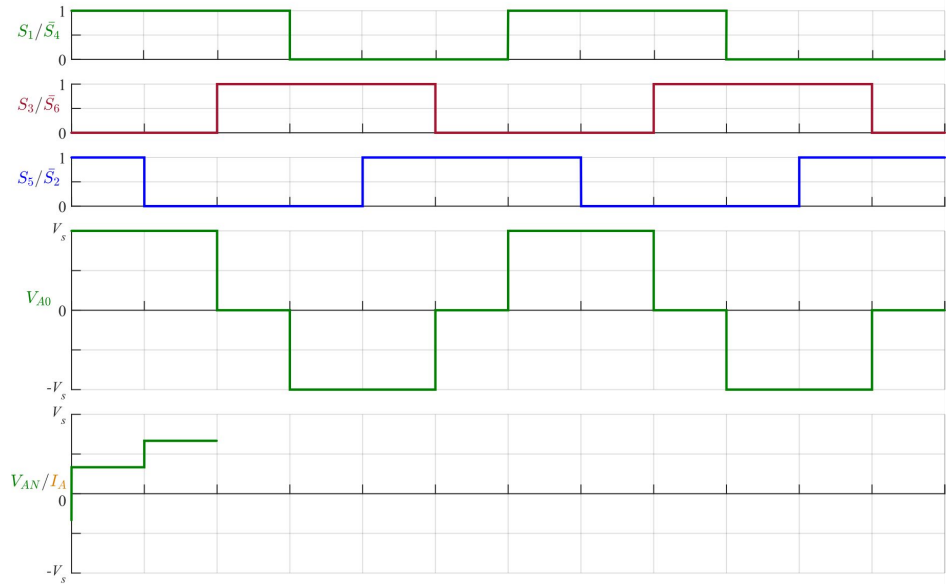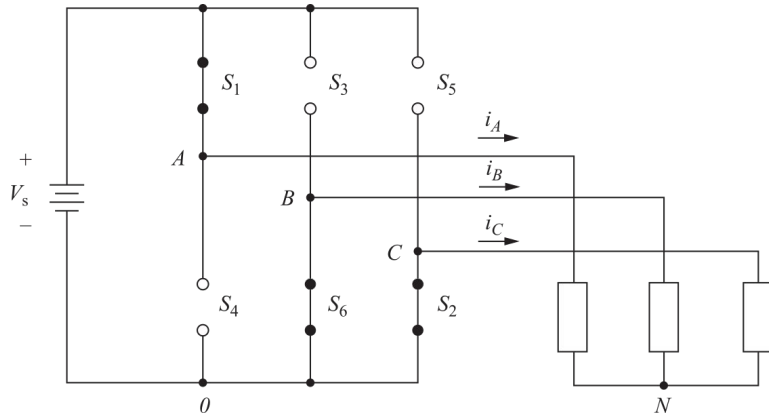



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

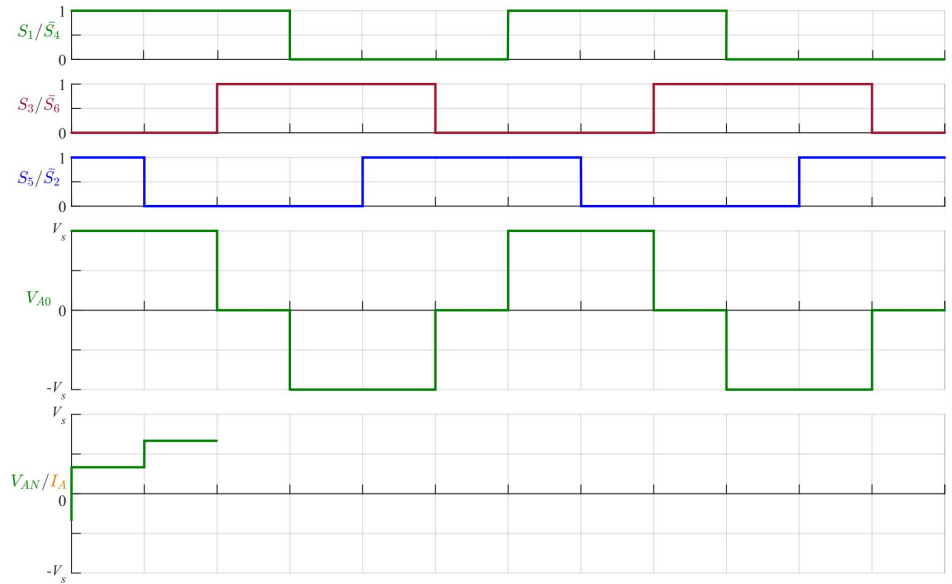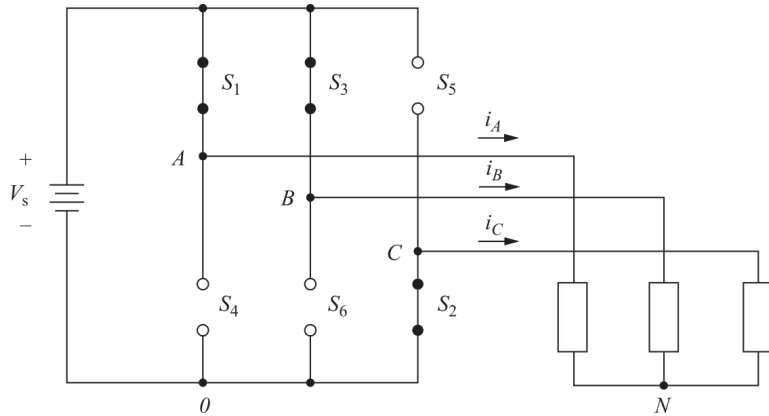

Inversor puente trifásico: formas de onda



Tensión y corriente de fase

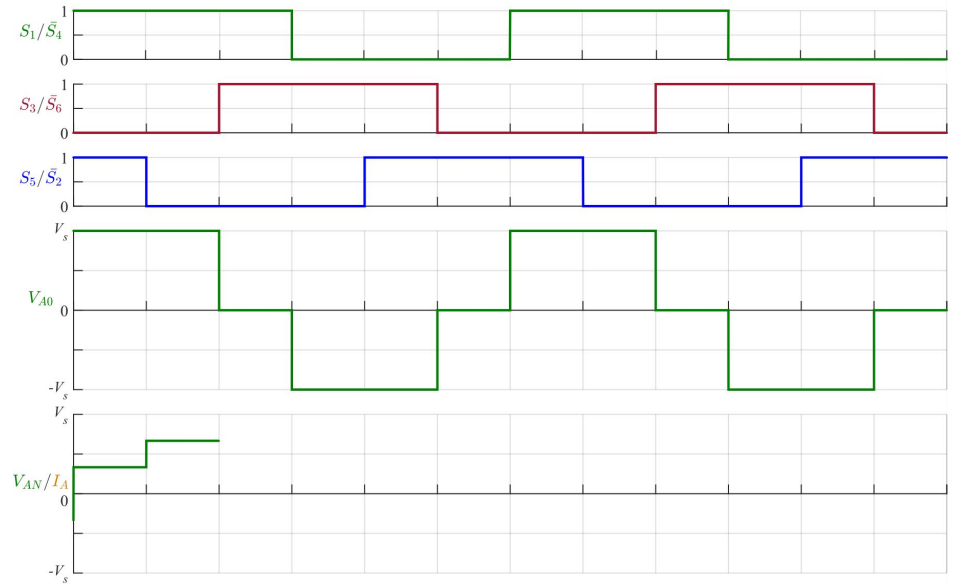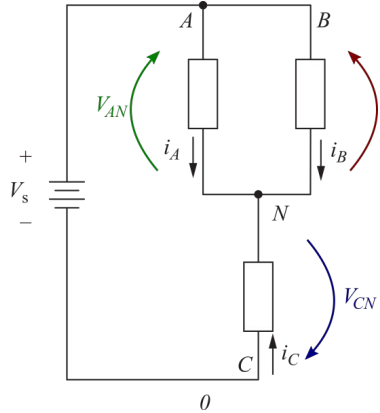

Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase
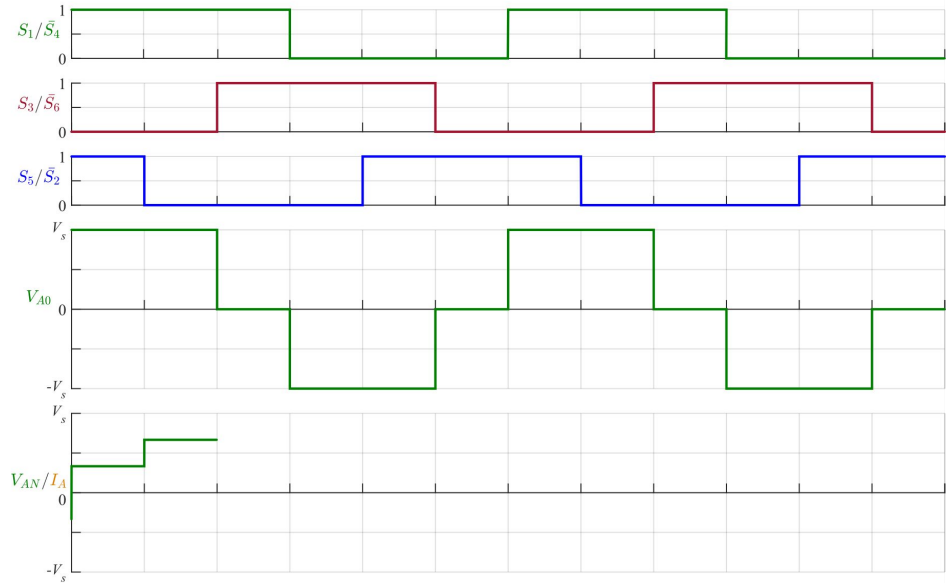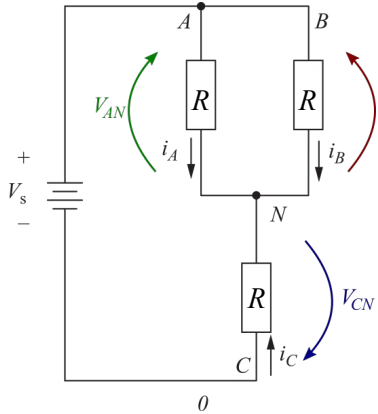
$$R_{eq} = R + R//R = R + R/2 = \frac{3R}{2}$$





Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

$$R_{eq} = R + R//R = R + R/2 = \frac{3R}{2}$$

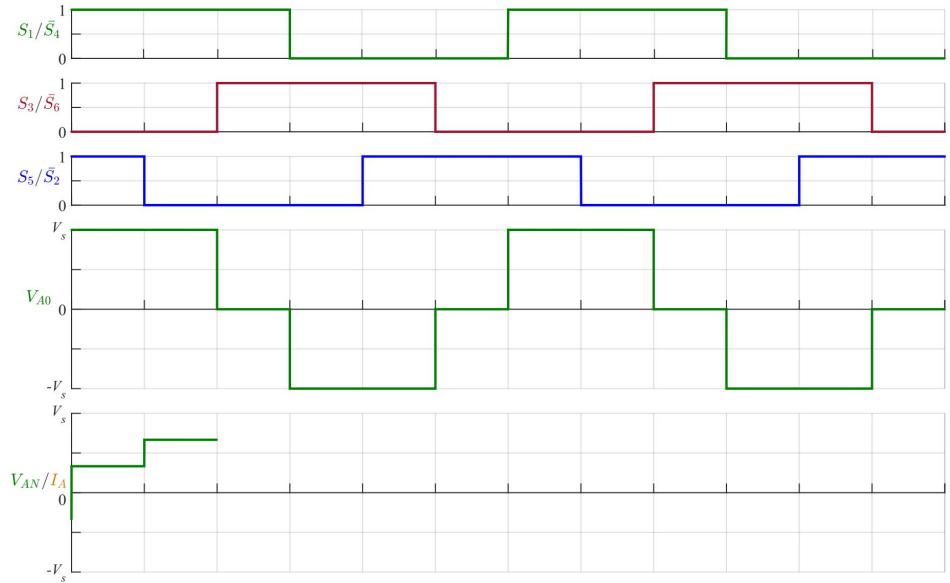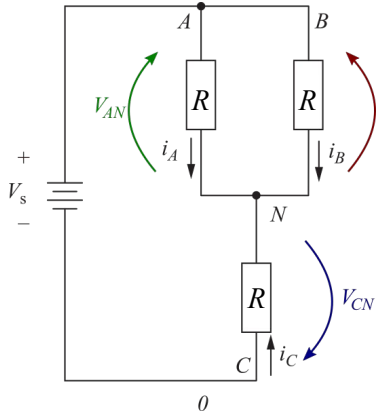
$$i_s = \frac{V_s}{3R/2} = \frac{2V_s}{3R}$$



Inversor puente trifásico: formas de onda


Tensión y corriente de fase
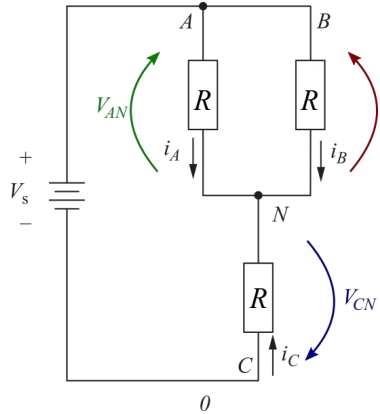
$$R_{eq} = R + R//R = R + R/2 = \frac{3R}{2}$$



$$i_s = \frac{V_s}{3R/2} = \frac{2V_s}{3R}$$


$$i_A = i_s/2 = \frac{V_s}{3R}$$

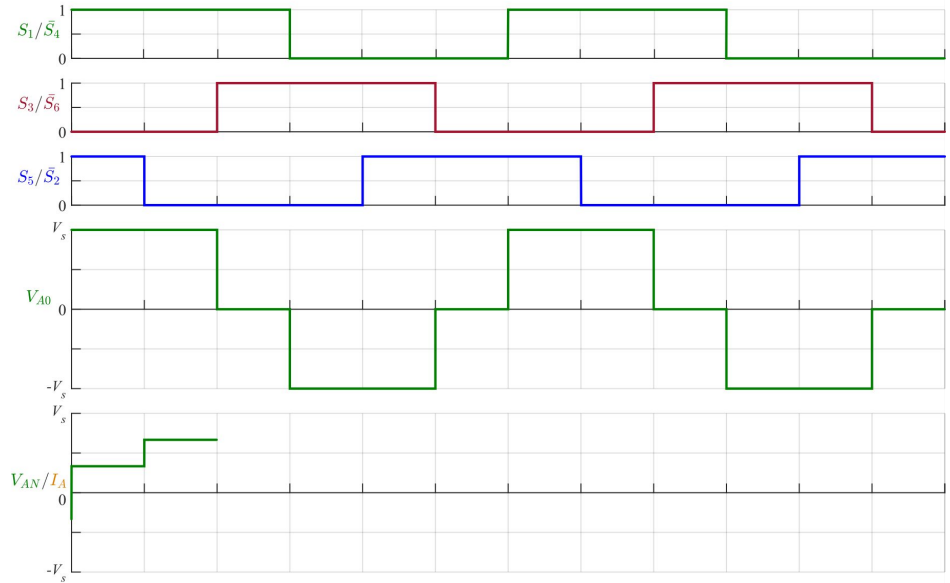

Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

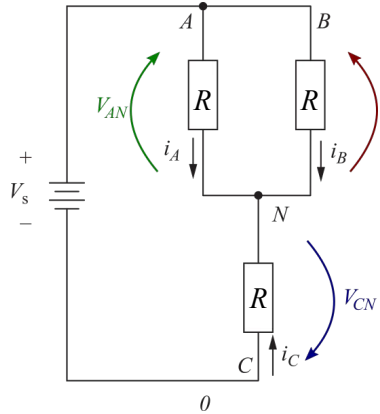
$$R_{eq} = R + R//R = R + R/2 = \frac{3R}{2}$$



$$i_s = \frac{V_s}{3R/2} = \frac{2V_s}{3R}$$

$$i_A = i_s/2 = \frac{V_s}{3R}$$


$$V_{AN} = R \cdot i_A = \frac{V_s}{3}$$

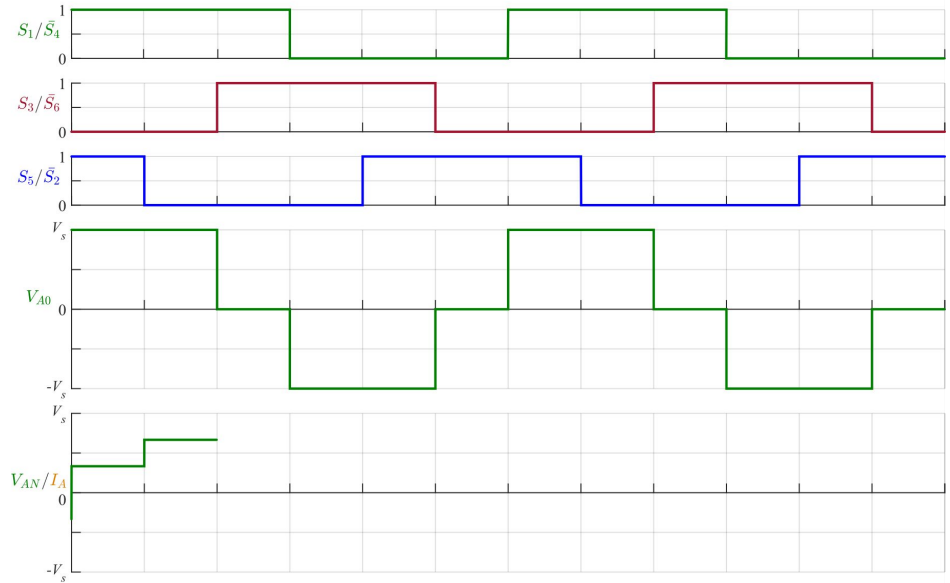

Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

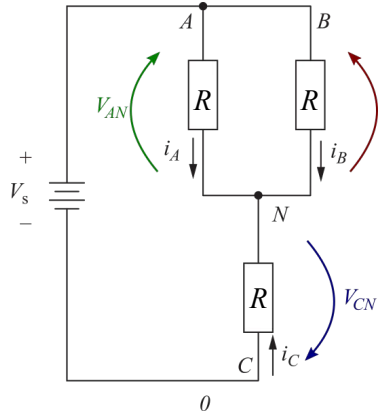
$$R_{eq} = R + R//R = R + R/2 = \frac{3R}{2}$$



$$i_s = \frac{V_s}{3R/2} = \frac{2V_s}{3R}$$



$$i_A = i_s/2 = \frac{V_s}{3R}$$

$$V_{AN} = R \cdot i_A = \frac{V_s}{3}$$

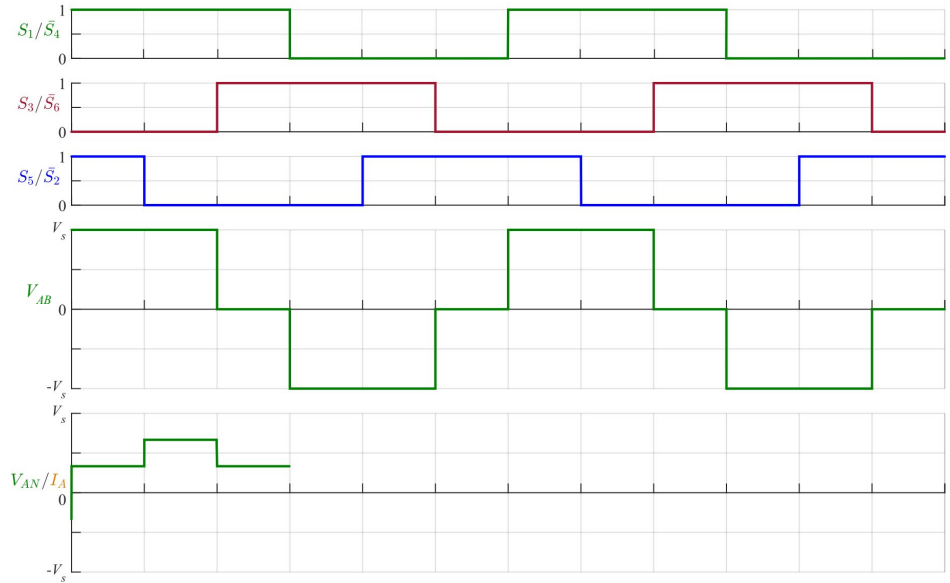



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

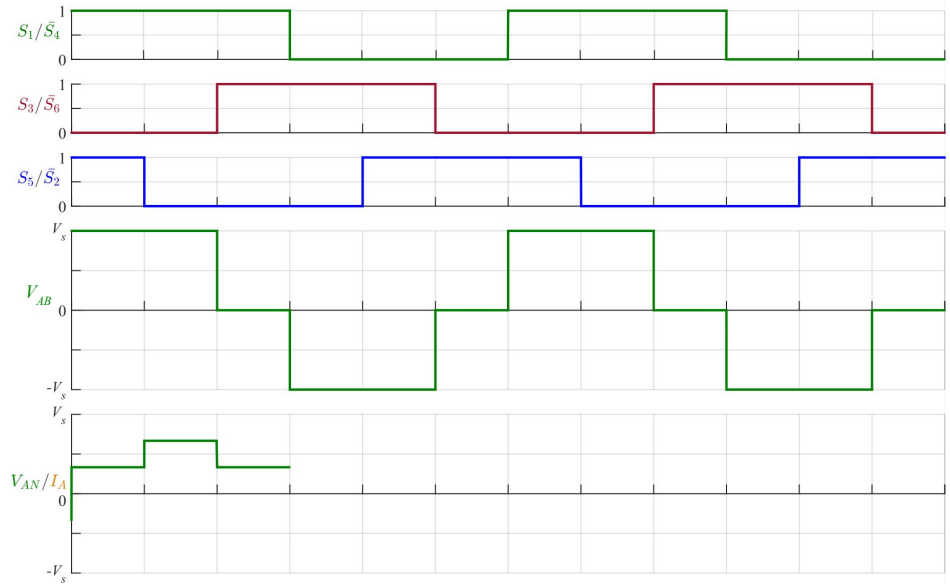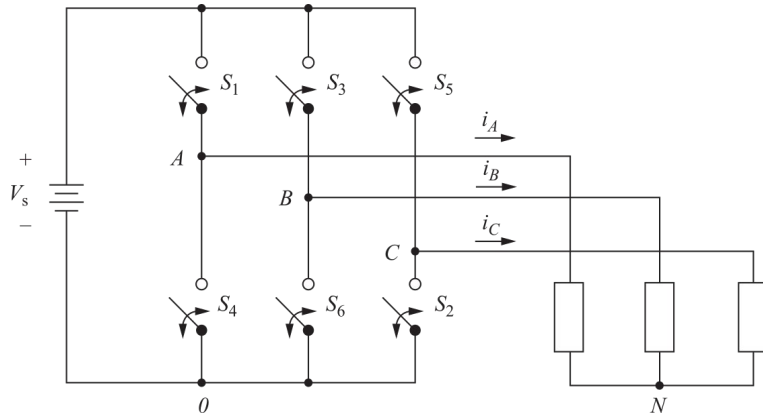




Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

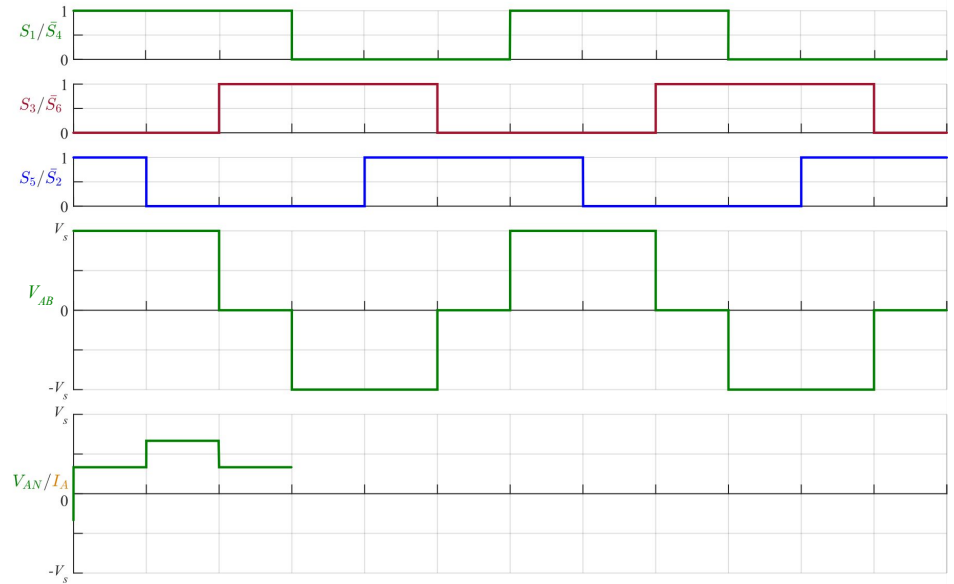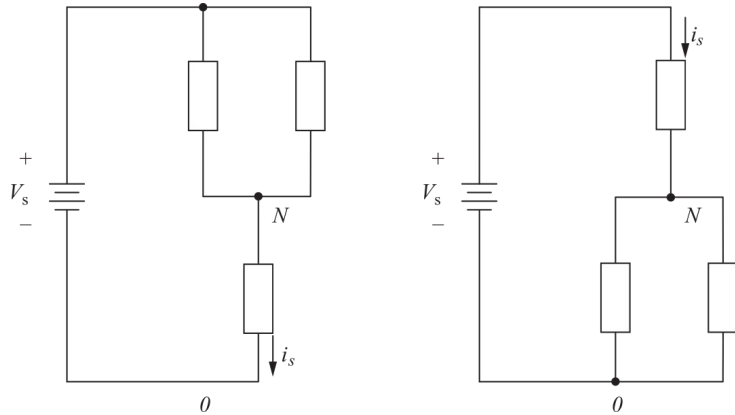



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

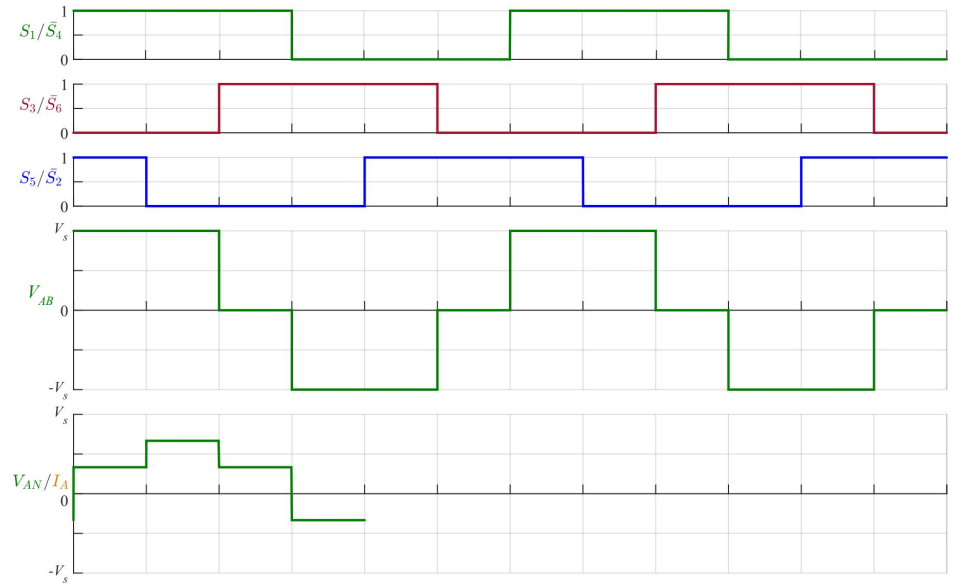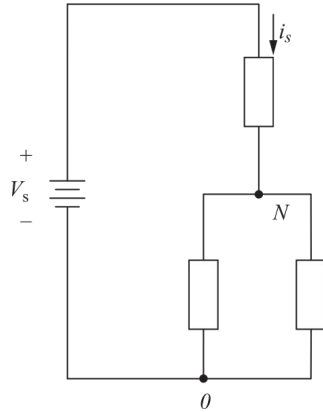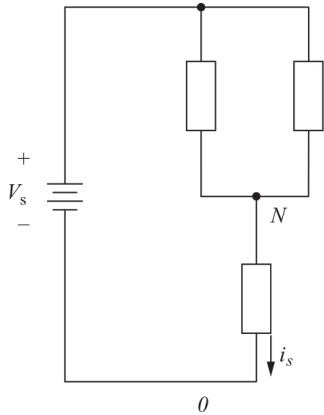



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

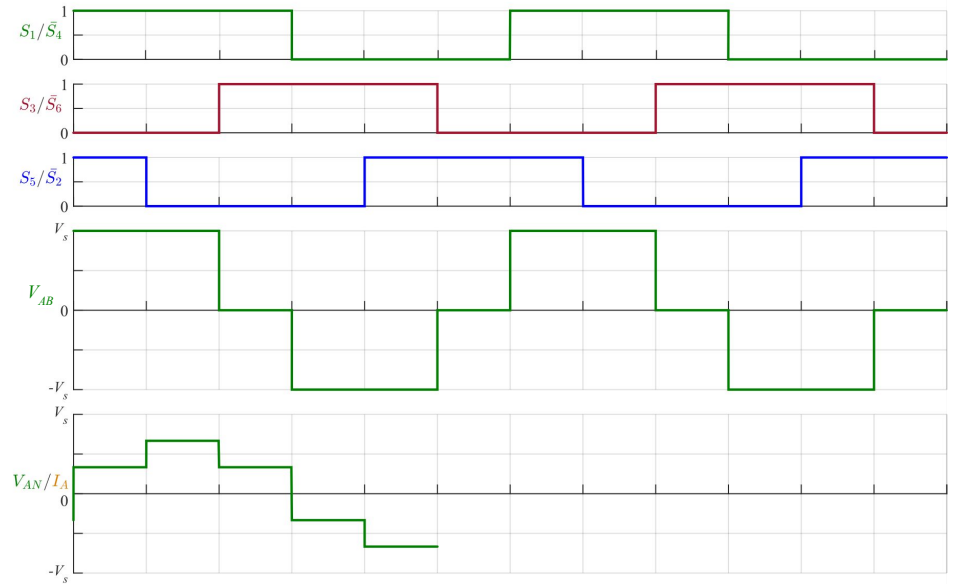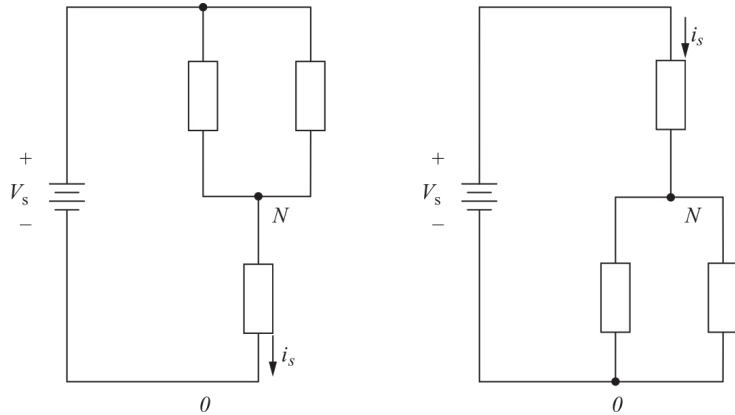



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

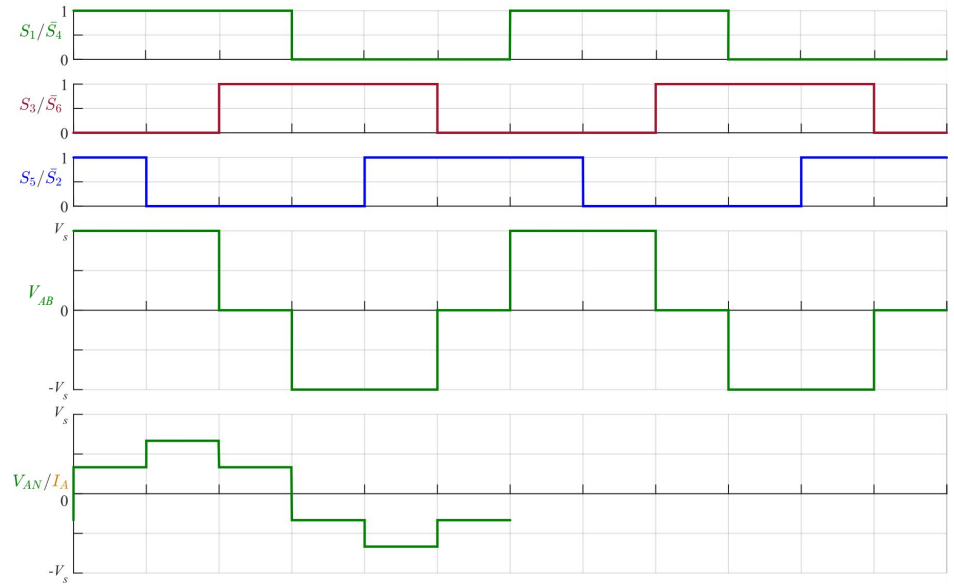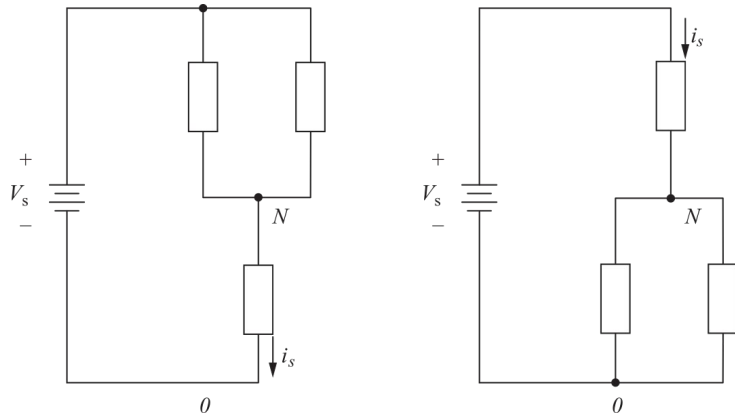



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

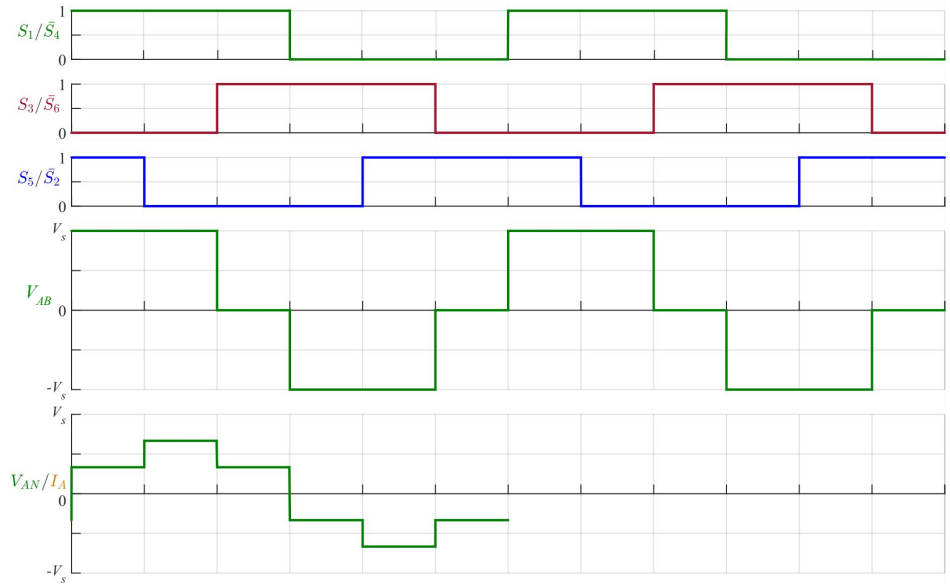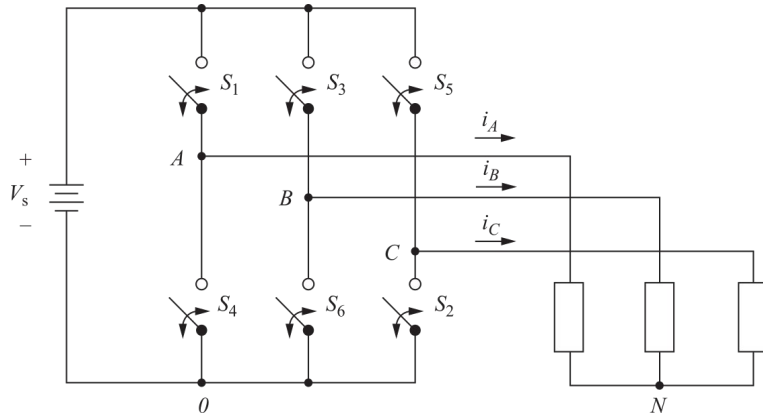



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

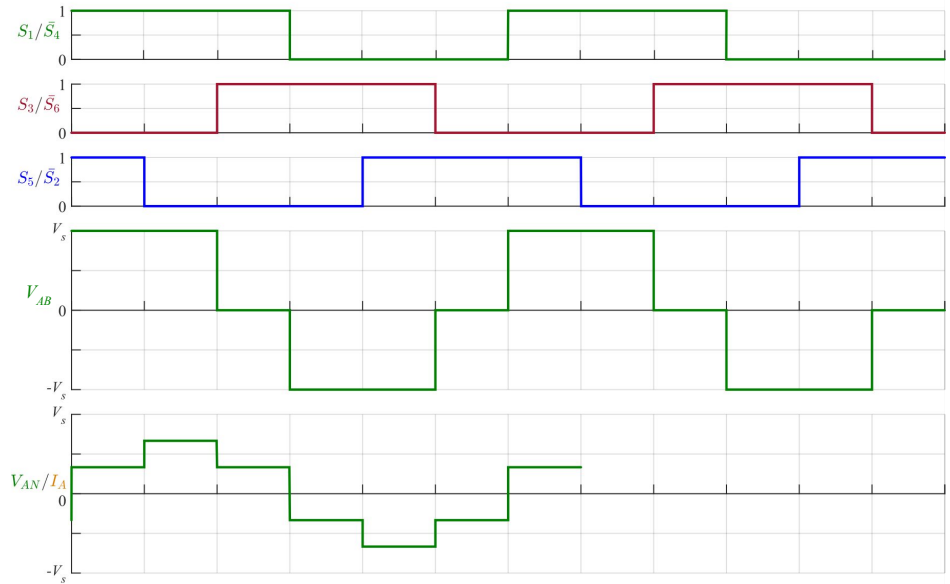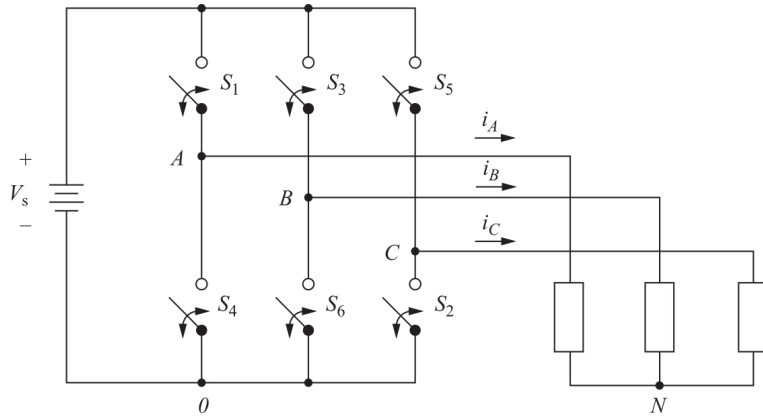



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

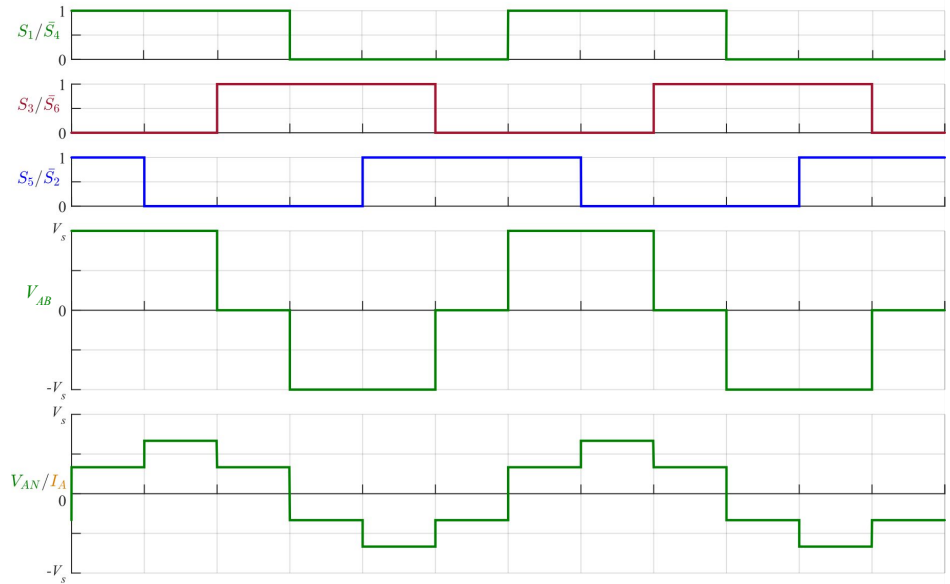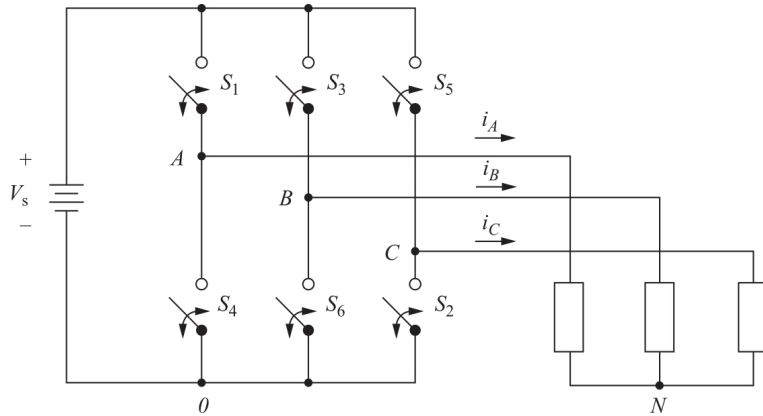



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

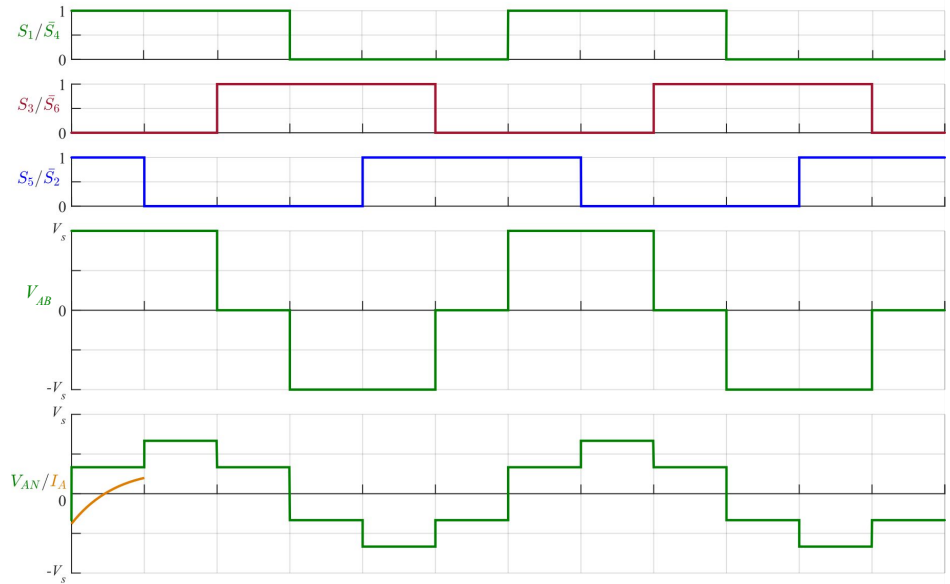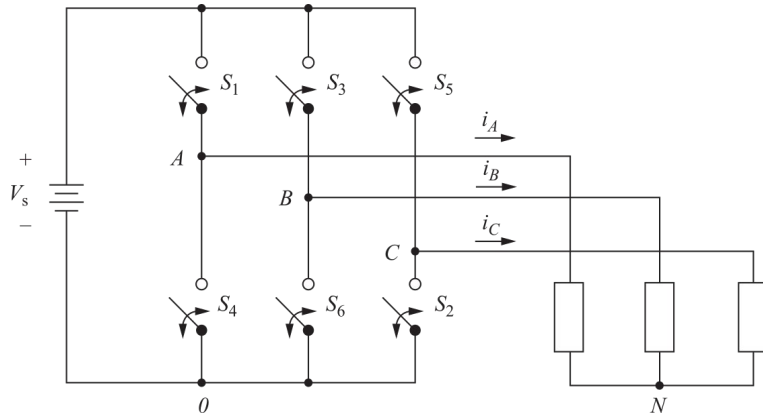



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

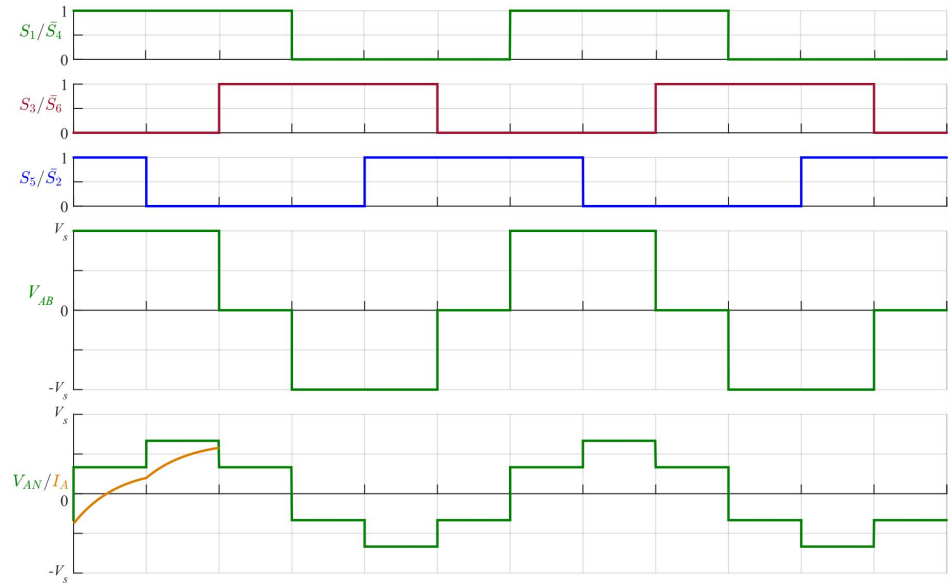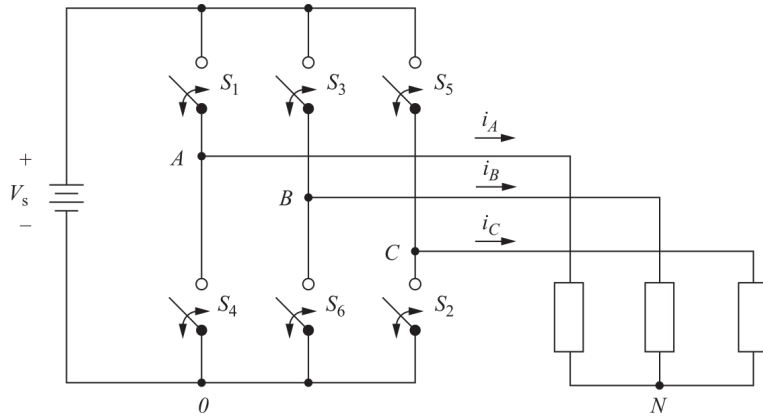



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

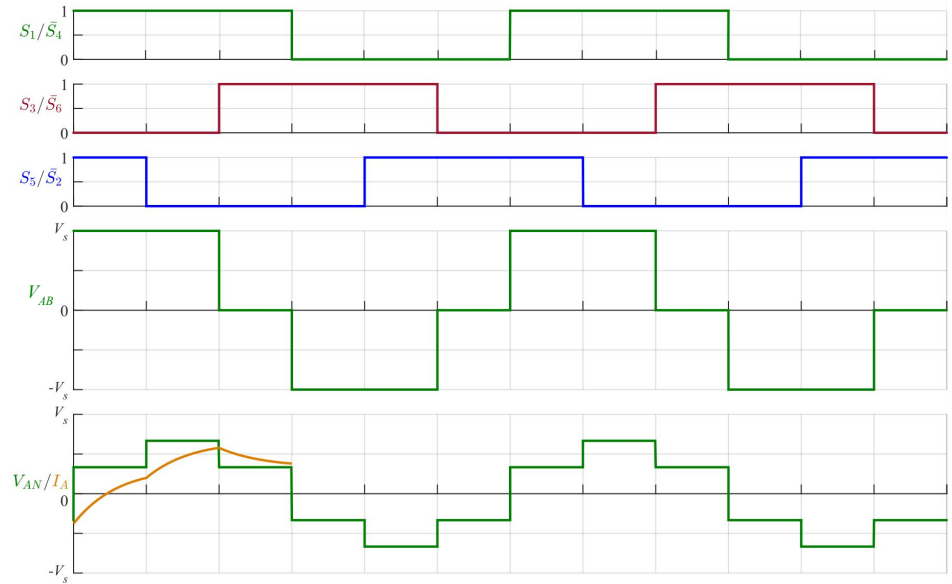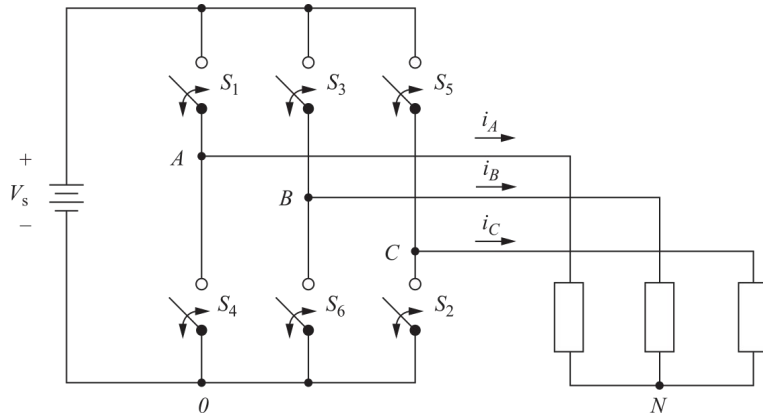



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

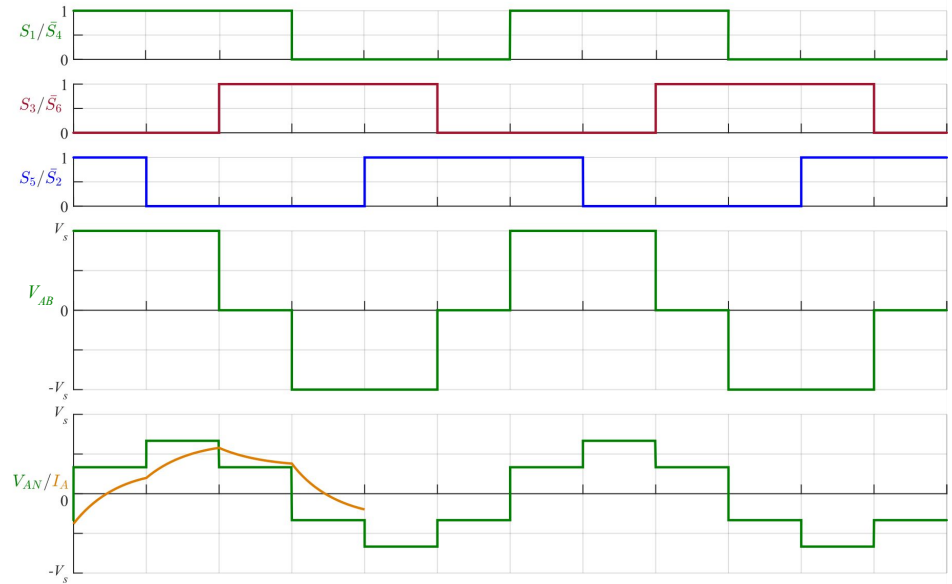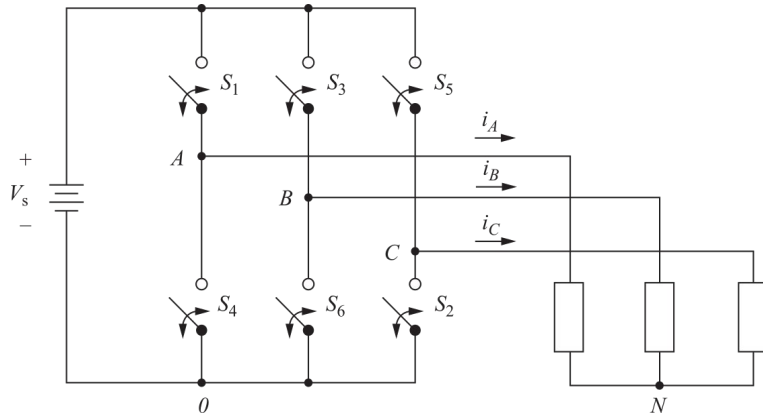



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

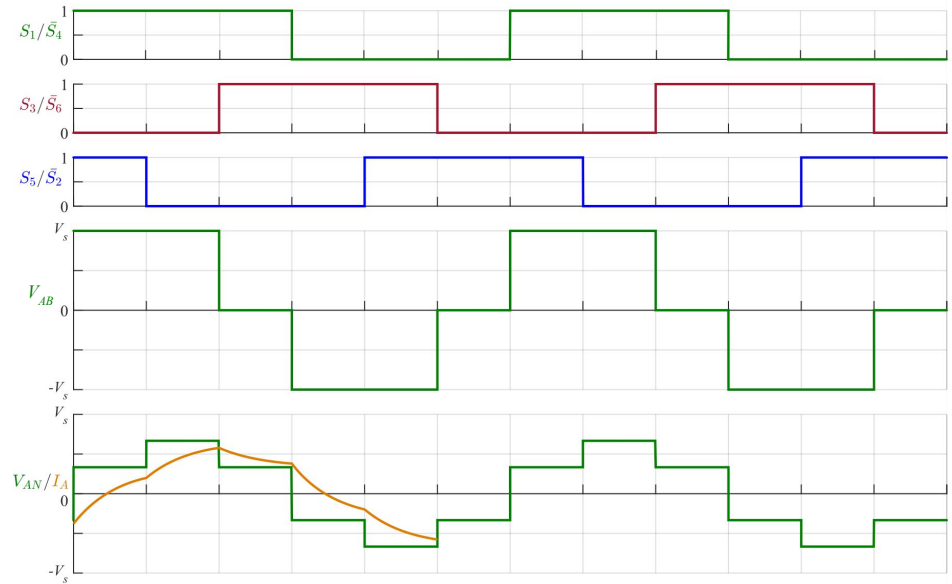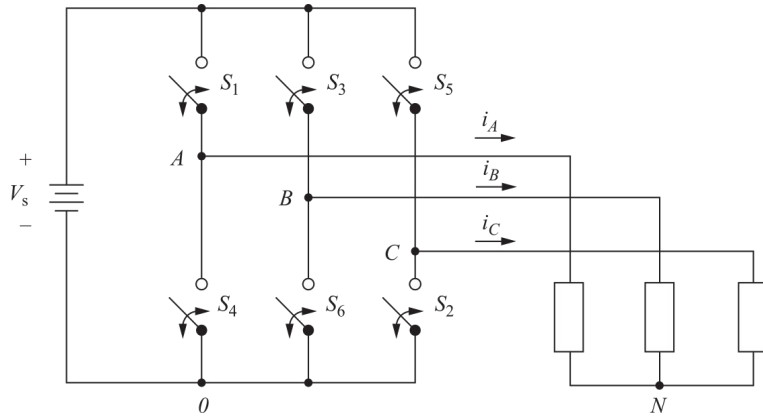



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

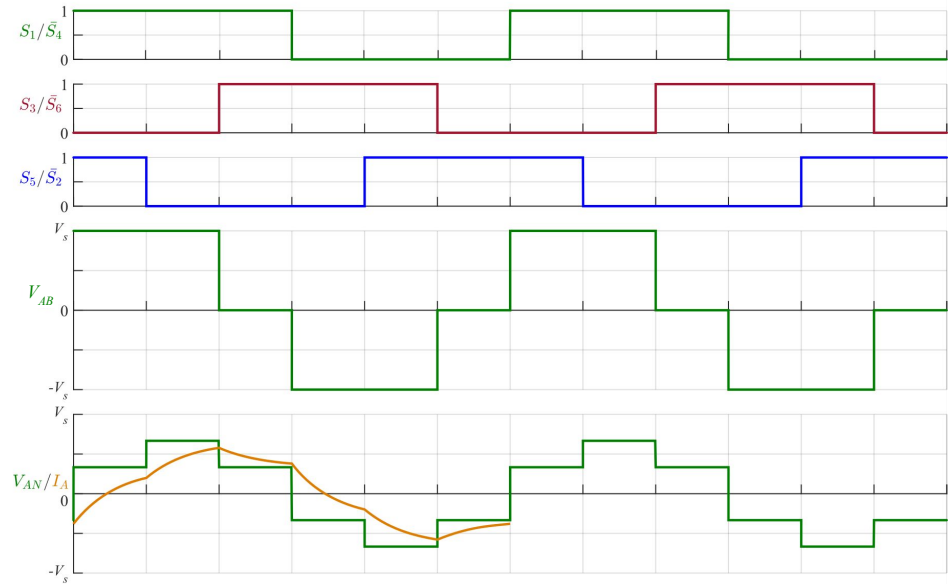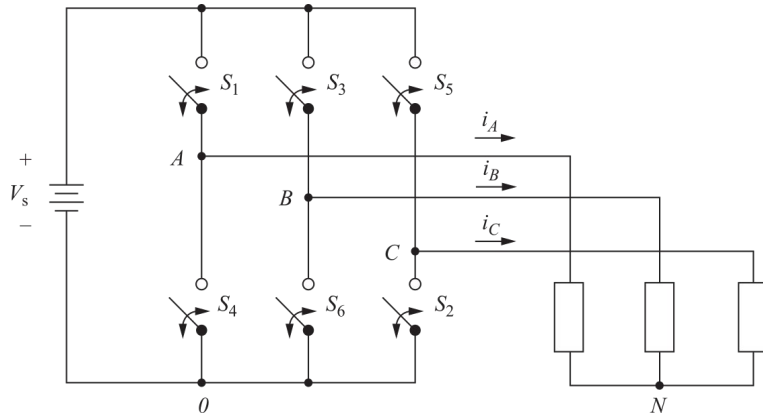



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

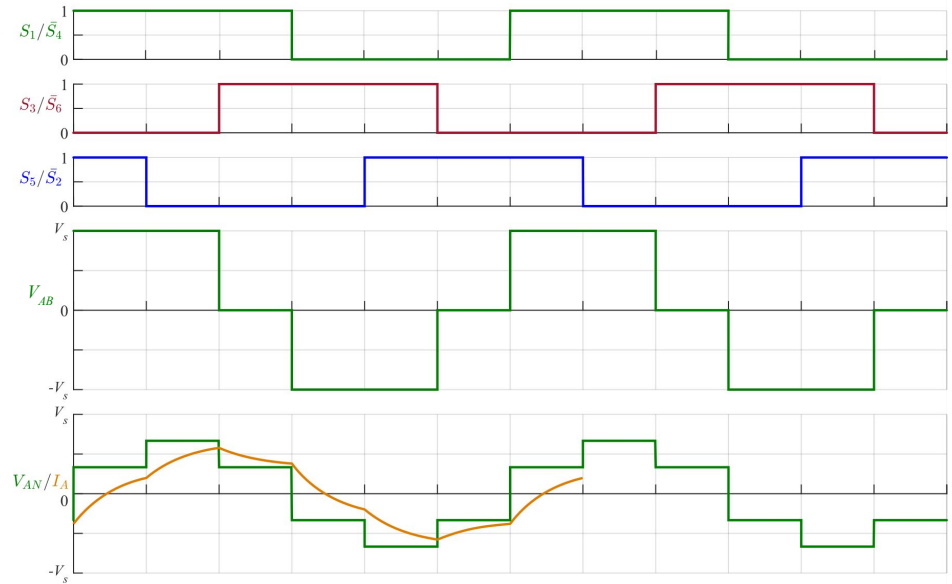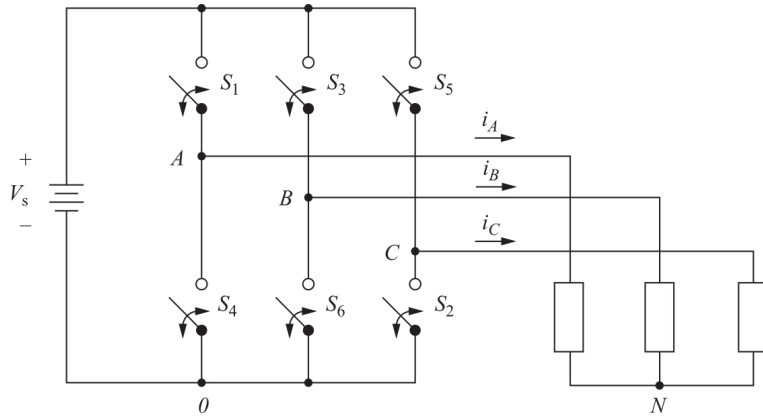



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

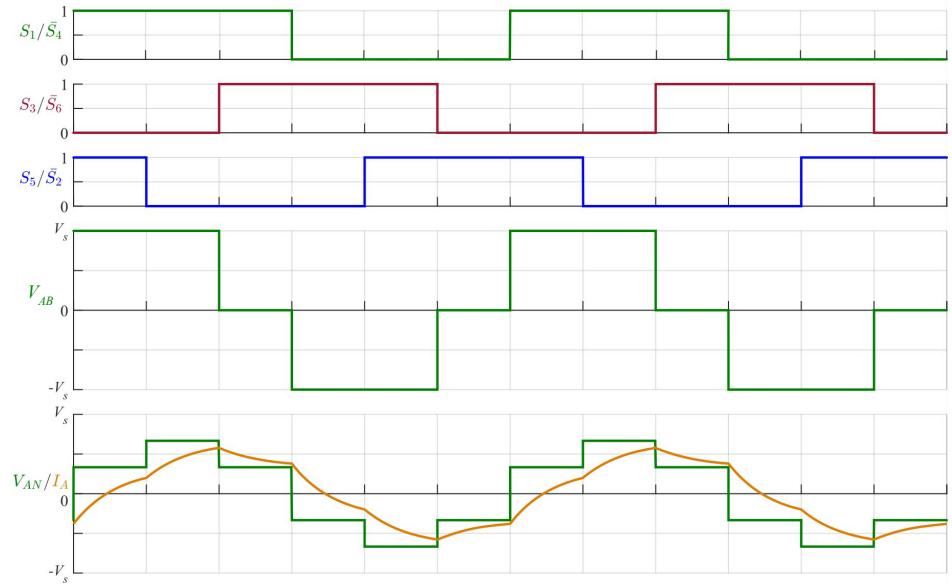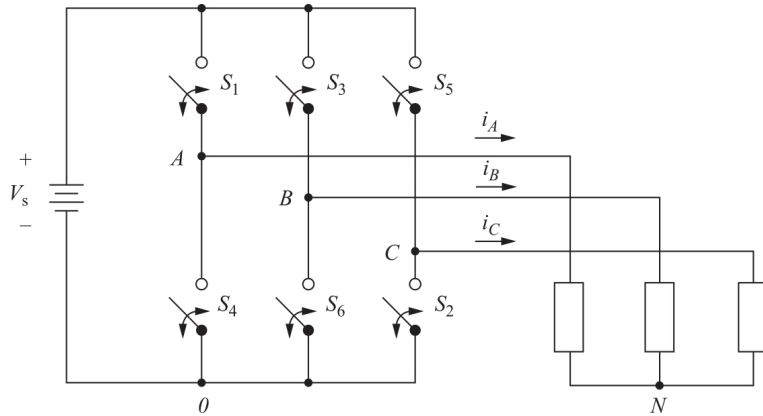



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

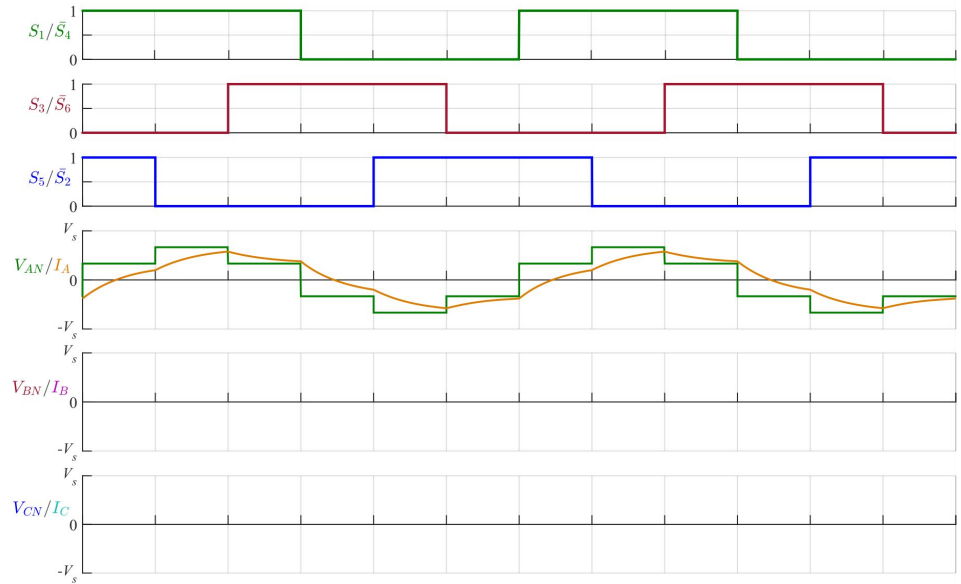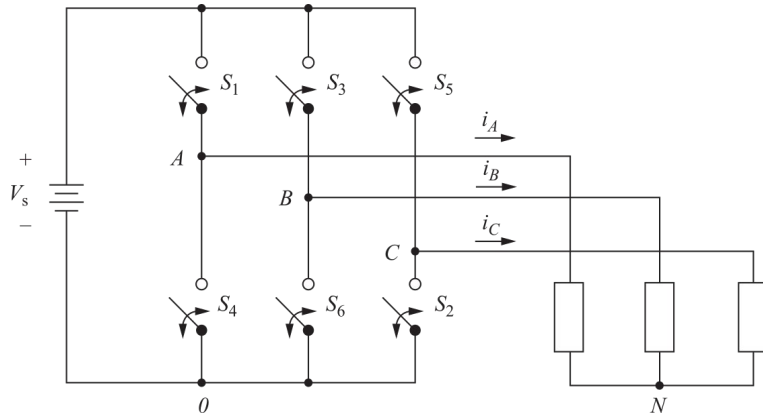



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

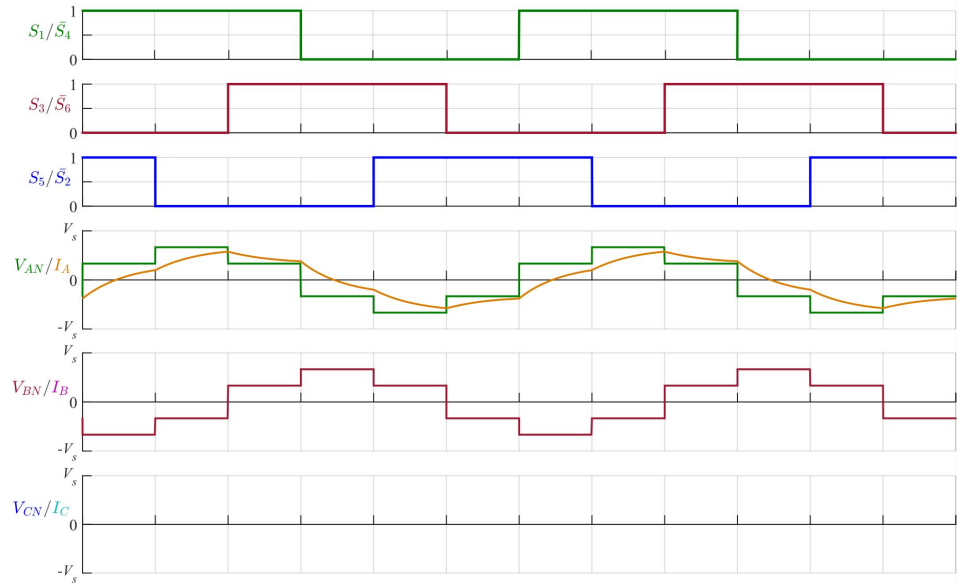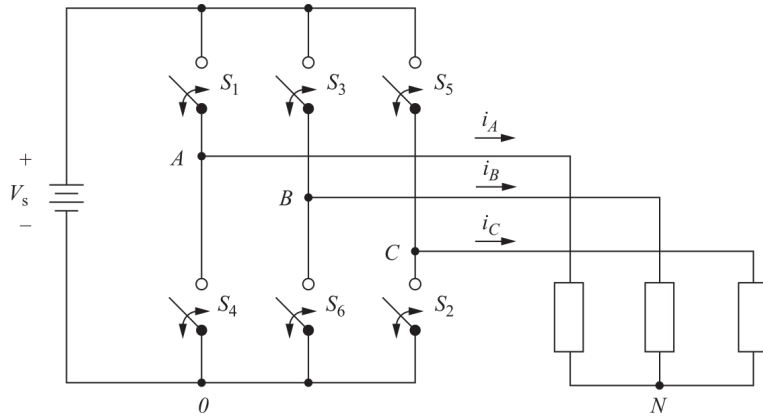



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

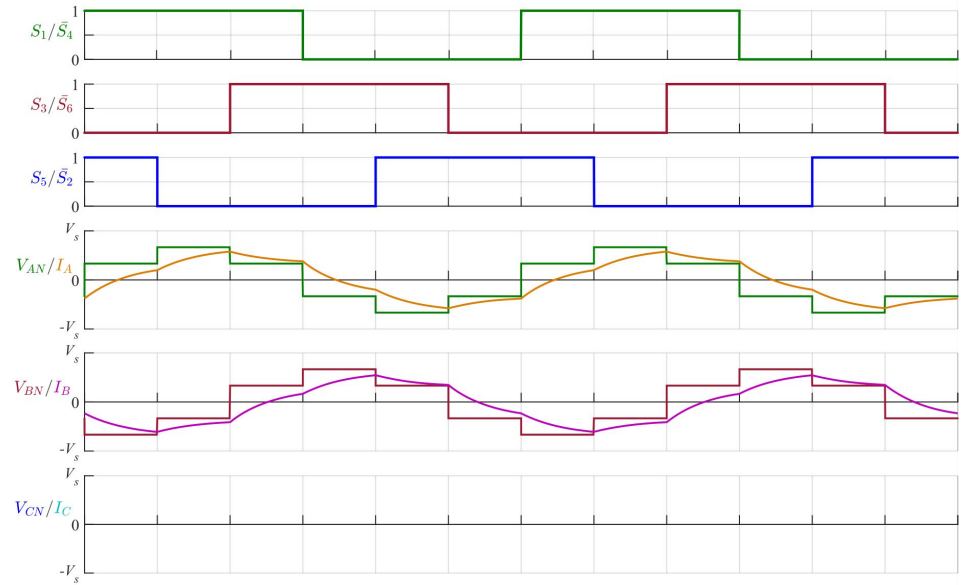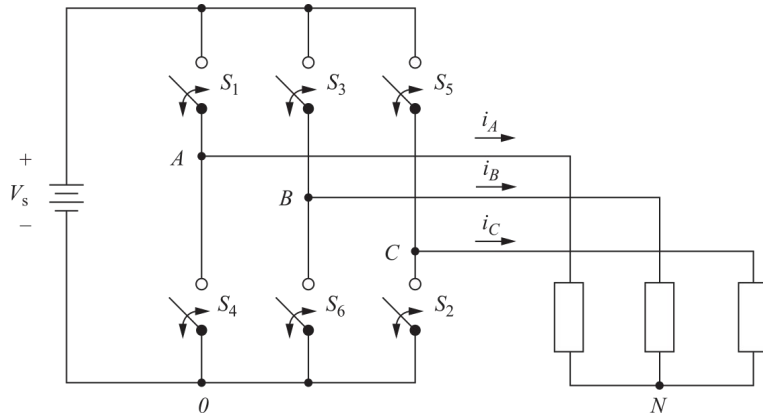



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

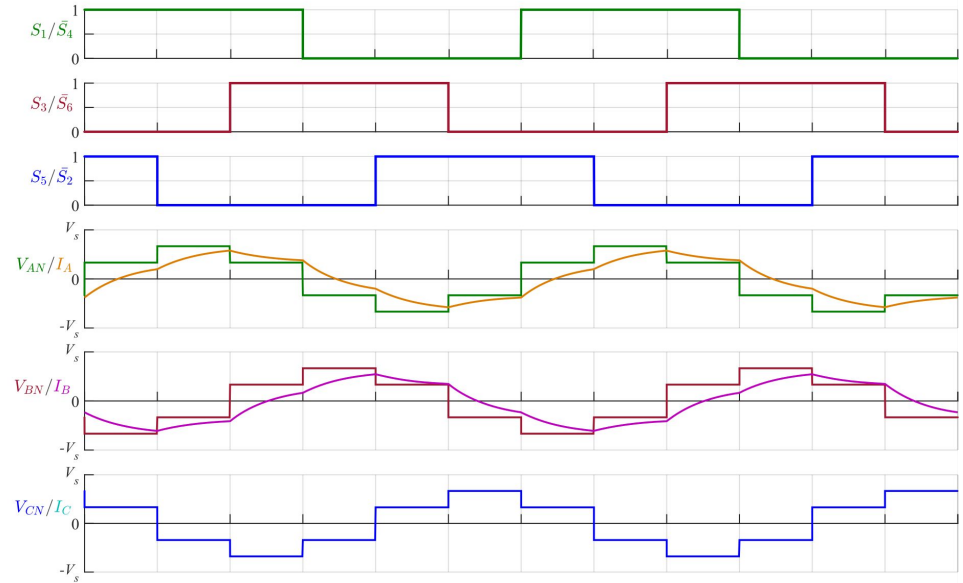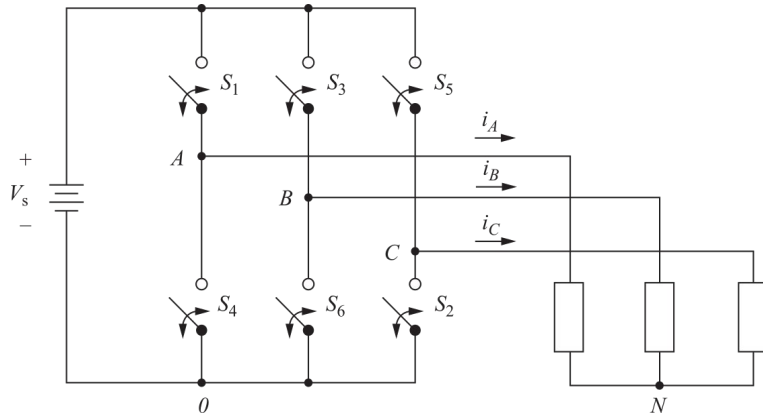



Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

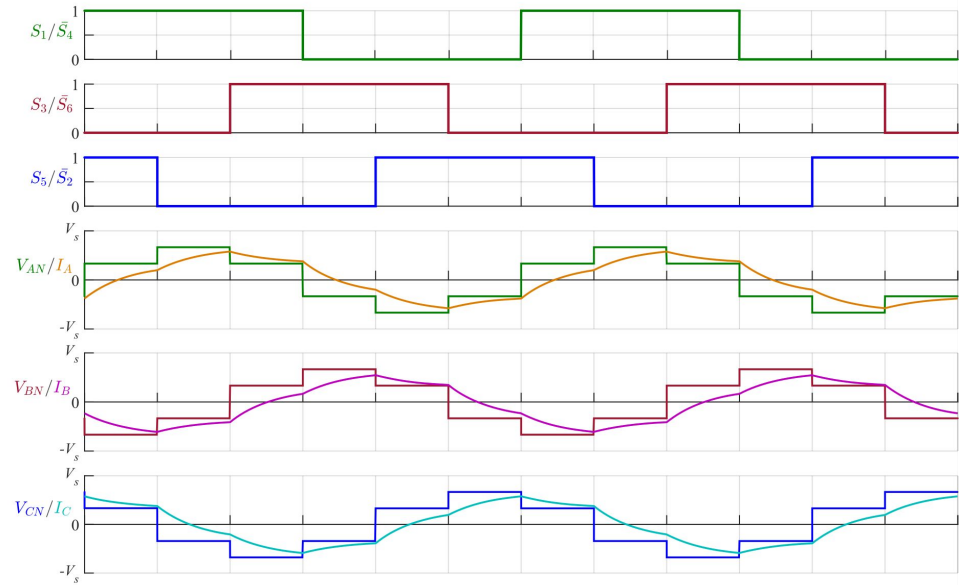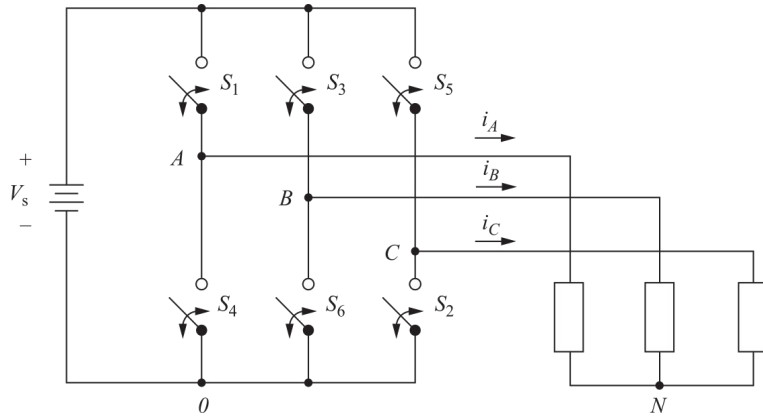


Inversor puente trifásico: formas de onda

Tensión y corriente de fase

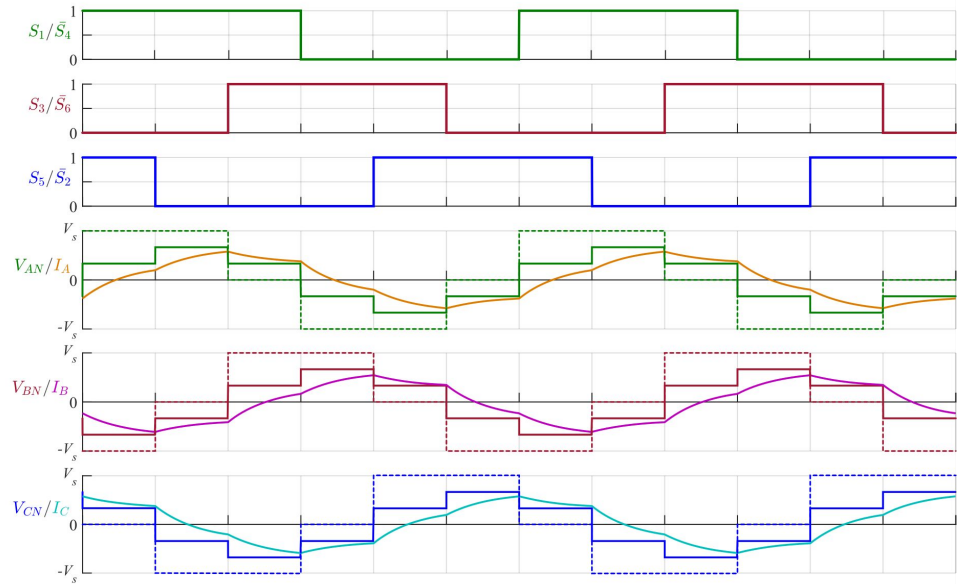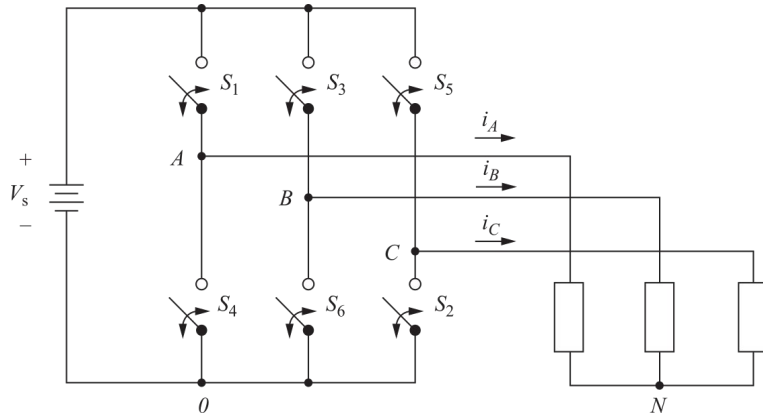

Inversor puente trifásico: análisis espectral

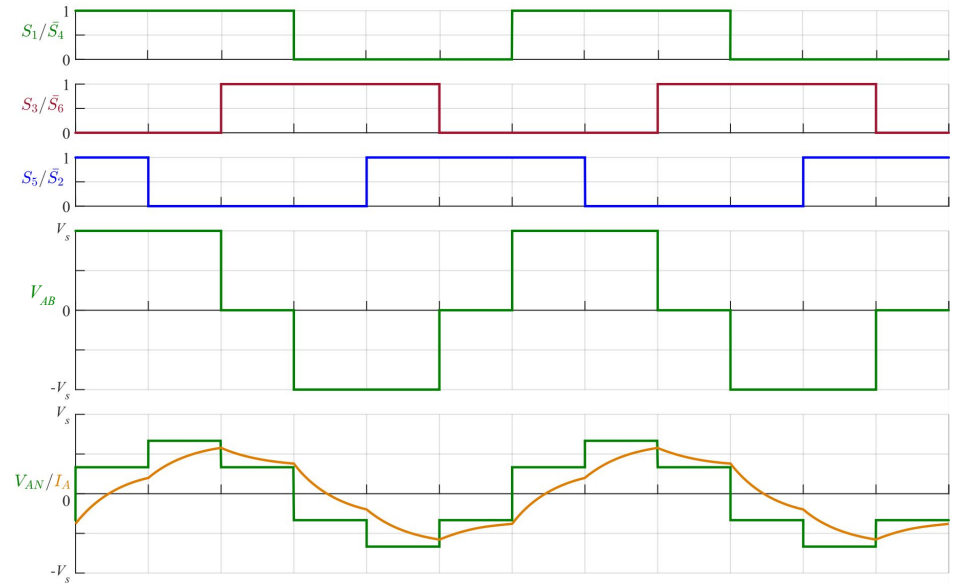La tensión de línea tiene la forma del caso
PWM Monopulso Monofásico, con $\alpha = 30^\circ$




Inversor puente trifásico: análisis espectral

La tensión de línea tiene la forma del caso
PWM Monopulso Monofásico, con $\alpha = 30^\circ$


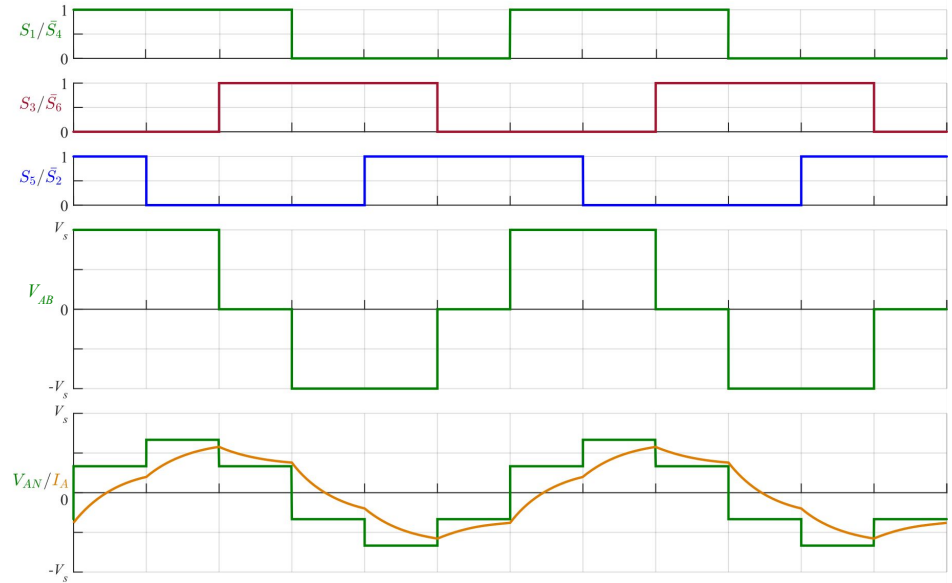
$$V_{n,lin} = \frac{4V_s}{n\pi} \cos\left(n \frac{\pi}{6}\right)$$



Inversor puente trifásico: análisis espectral


La tensión de línea tiene la forma del caso
PWM Monopulso Monofásico, con $\alpha = 30^\circ$



$$V_{n,lin} = \frac{4V_s}{n\pi} \cos\left(n \frac{\pi}{6}\right)$$

La tensión de fase, algo más compleja,
comparte algunas características del espectro:
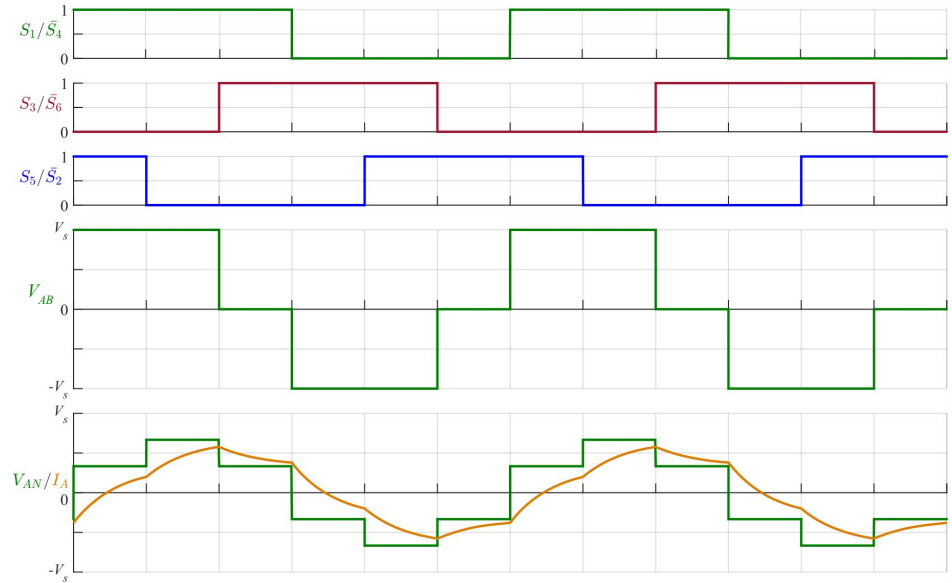
$$V_{n,fase} = \frac{2V_s}{3n\pi} \left[2 + \cos\left(n \frac{\pi}{3}\right) - \cos\left(n \frac{2\pi}{3}\right) \right]$$



Inversor puente trifásico: análisis espectral


La tensión de línea tiene la forma del caso
PWM Monopulso Monofásico, con $\alpha = 30^\circ$



$$V_{n,lin} = \frac{4V_s}{n\pi} \cos\left(n \frac{\pi}{6}\right)$$

La tensión de fase, algo más compleja,
comparte algunas características del espectro:
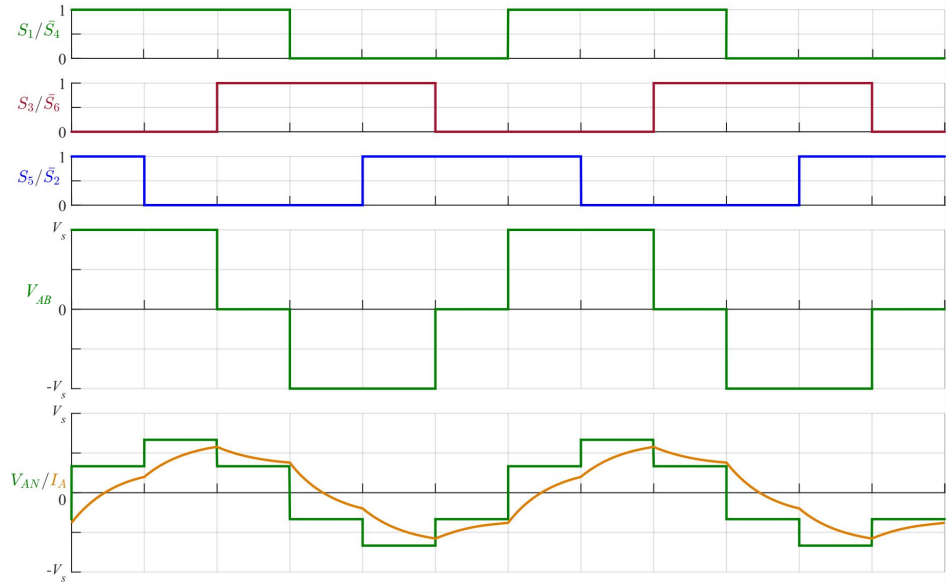
$$V_{n,fase} = \frac{2V_s}{3n\pi} \left[2 + \cos\left(n \frac{\pi}{3}\right) - \cos\left(n \frac{2\pi}{3}\right) \right]$$
$$n = 1, 5, 7, 11, 13, \dots$$



Inversor puente trifásico: análisis espectral


La tensión de línea tiene la forma del caso PWM Monopulso Monofásico, con $\alpha = 30^\circ$



$$V_{n,lin} = \frac{4V_s}{n\pi} \cos\left(n\frac{\pi}{6}\right)$$

La tensión de fase, algo más compleja, comparte algunas características del espectro:
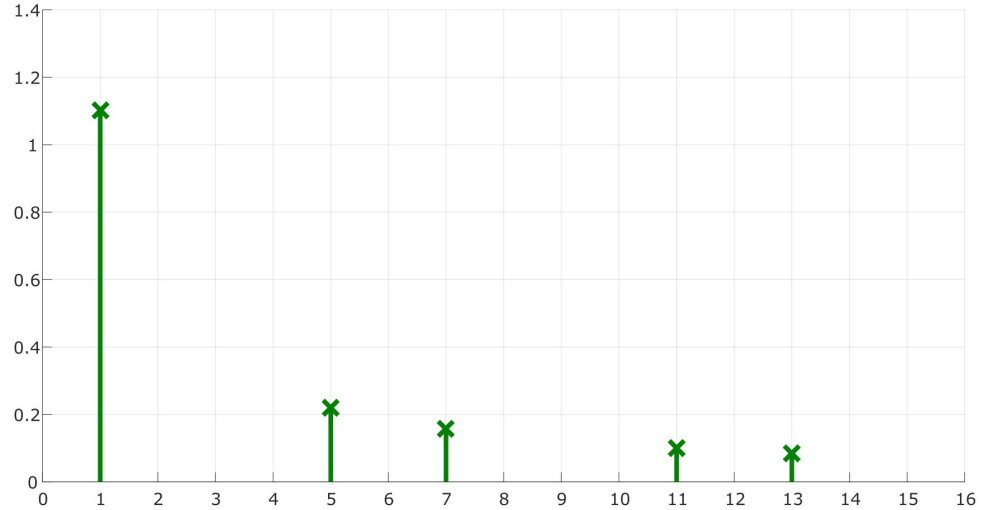
$$V_{n,fase} = \frac{2V_s}{3n\pi} \left[2 + \cos\left(n\frac{\pi}{3}\right) - \cos\left(n\frac{2\pi}{3}\right) \right]$$
$$n = 1, 5, 7, 11, 13, \dots$$



Inversor puente trifásico: análisis espectral

La tensión de línea tiene la forma del caso PWM Monopulso Monofásico, con $\alpha = 30^\circ$




$$V_{n,lin} = \frac{4V_s}{n\pi} \cos\left(n\frac{\pi}{6}\right)$$

La tensión de fase, algo más compleja, comparte algunas características del espectro:

$$V_{n,fase} = \frac{2V_s}{3n\pi} \left[2 + \cos\left(n\frac{\pi}{3}\right) - \cos\left(n\frac{2\pi}{3}\right) \right]$$

$n = 1, 5, 7, 11, 13, \dots$

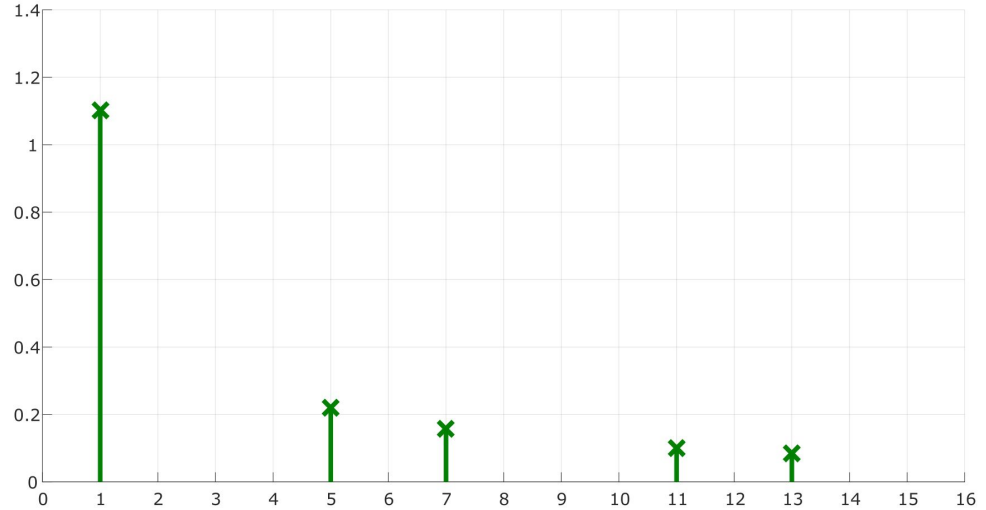

$$THD\% \approx 31\%$$

Bibliografía

- **Apuntes de Cátedra: Inversores Estáticos**
- **Electrónica de Potencia** - Daniel W. Hart (Prentice Hall, 2001)
- **Electrónica de Potencia: Convertidores, Aplicaciones y Diseño** - N. Mohan - T.M.Undeland - W.P. Robbins (McGraw Hill, 2009)
- **Electrónica de Potencia. Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones** - M.H. Rashid (2da Ed. Prentice Hall, 1993)
- **Power Electronics. Devices, Drivers, Applications, and Passive Components** - B. W. Williams (University of Strathclyde, Glasgow. 2006).
<http://personal.strath.ac.uk/barry.williams/book.htm>