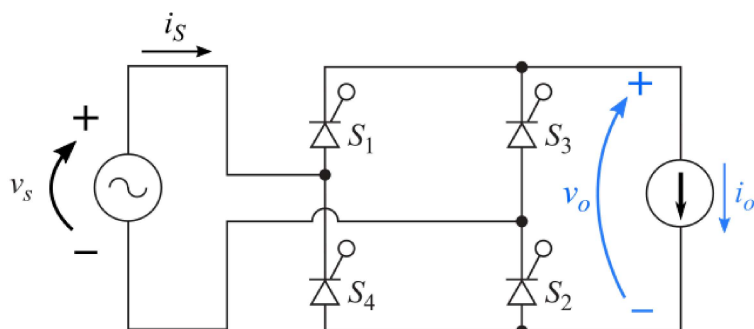


Electrónica II (E0310/E1310) - Curso 2026

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [Electrónico II \(E0310/E1310\) - Curso 2026](#) / / [TAREA: Rectificador Controlado Monofásico](#)

TAREA: Rectificador Controlado Monofásico

En esta tarea deberán dibujar las formas de onda y realizar algunos cálculos básicos para un rectificador monofásico controlado de onda completa como el de la figura, para un ángulo de disparo de los tiristores de $\alpha = 30^\circ$.



Deberán presentar 2 gráficos, donde en cada uno se vea al menos UN ciclo de red completo:

1. Formas de onda de tensión y corriente en la carga. Indicar además que dispositivos conducen en cada intervalo de tiempo;
2. Formas de onda de tensión y corriente en la fuente de alterna;

Los gráficos deben ser realizados a mano (no en computadora) y utilizar un color distinto para la tensión y la corriente (puede ser lápiz y lapicera).

Adicionalmente, deberán calcular la tensión media sobre la carga (la fuente de corriente en este caso), la potencia entregada o absorbida por la fuente de alterna y el factor de potencia. Considerar una tensión de alimentación de $60V$ **eficaces** y la corriente $I_0 = 3A$.

Puede utilizarse cualquier tipo de hoja, pero si se dispone de impresora, se puede utilizar la plantilla que encontrarán adjunta como base del dibujo. Deberán subir al sitio una foto dónde se vean ambos gráficos, uno debajo del otro, y los cálculos requeridos. La foto deberá estar firmada de puño y letra con el nombre y número de alumno correspondiente.

IMPORTANTE:

- Antes de iniciar la actividad, ver la presentación de de introducción y rectificación y leer el [Apunte de Rectificación Controlada Monofásica](#).
- La entrega de la tarea está abierta hasta el **martes 31 de marzo**, inclusive;
- Indicar en los ejes de tiempo los instantes de disparo;
- Usar amplitudes genéricas para tensiones y corrientes de manera que los gráficos resulten claros;
- No es necesario incorporar ninguna respuesta en texto en la plataforma. La opción está habilitada por si se desea hacer alguna aclaración específica;
- Realizar los gráficos a conciencia. Considere que en una evaluación deberá construir este tipo de gráficos desde cero, sin asistencia de apuntes ni simulaciones. Esta tarea propone poner a prueba esa capacidad;
- La calificación no implica un puntaje en pos de la aprobación de la materia. Se utiliza simplemente como una realimentación para que los alumnos y alumnas sepan cuan bien han cumplido la consigna.

[Plantilla Monofásica.pdf](#)

Estado de la entrega

Estado de la entrega	Enviado para calificar
Estado de la calificación	Calificado
Fecha de entrega	martes, 31 de marzo de 2026, 23:59
Tiempo restante	La tarea fue enviada 1 día 5 horas antes de la fecha límite

Última modificación lunes, 30 de marzo de 2026, 18:41

Archivos enviados

 [03229-0.....Schwindt,Ignacio.jpeg](#) +
[Exportar al portafolios](#)

Comentarios de la entrega

 [Comentarios \(0\)](#)

Editar entrega

Realizar cambios en la entrega

Comentario

Calificación 95,00 / 100,00

Calificado sobre lunes, 13 de abril de 2026, 14:11

Calificado por  Jorge Luis Anderson Azzano

Comentarios de retroalimentación



Rectificador Controlado Monofásico:

- *Puntaje gráfico 1: 30/35.*

- Comentarios: Regular bien. Para que un gráfico este completo, se debe ...

[◀ 5.2 Apunte: Rectificación Trifásica](#)

Ir a...

[Clase Martes 31/03: Conceptos preliminares ▶](#)

Usted se ha identificado como Ignacio Andrés Schwindt (Cerrar sesión)
Electrónico II (E0310/E1310) - Curso 2026

Español - Internacional (es)
English (en)
Español - Internacional (es)

Resumen de conservación de datos
Descargar la app para dispositivos móviles