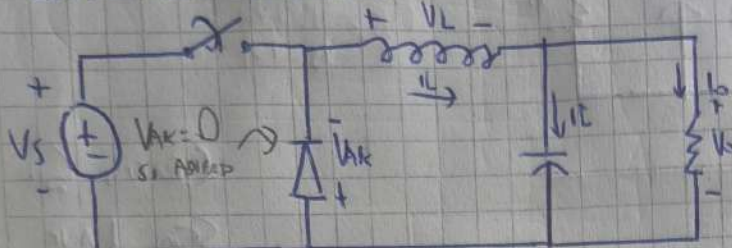


TAREA N° 2

CONVERTIDOR RESONANTE





$$V_s = V_L + V_o \rightarrow V_s = V_o = V_L$$

(LAVE ABRECE)

$$V_L + V_o = 0 \rightarrow V_L = -V_o$$


GRAFIS

SEÑAL Llave

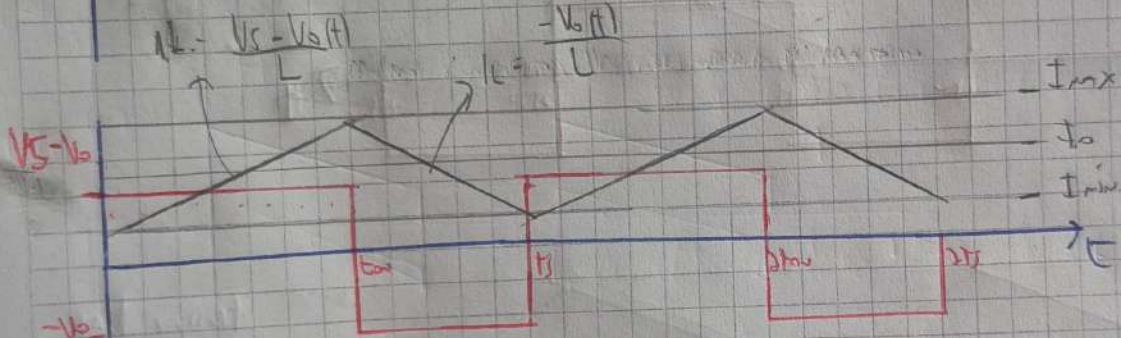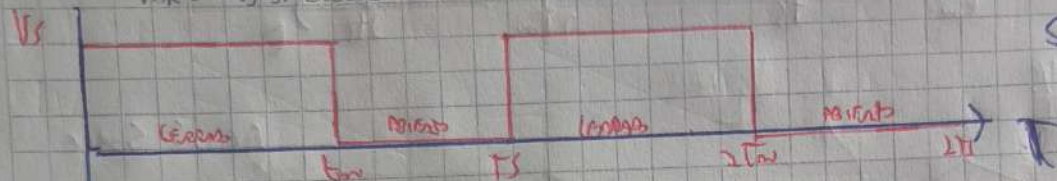

ALVARO

SEÑAL Llave

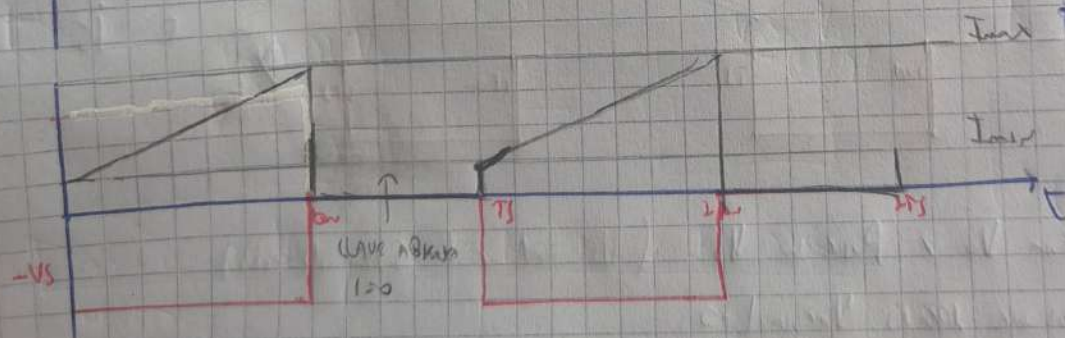

Transferencia media V_o y Potencia P_s ($V_s = 2V$, $R = 5\Omega$, $D = 0,25$)

- Para (condiciones) ideales $V_{max} L = 0$, $D = 0,25\%$.

$$Transferencia media (V_o) = $D \cdot V_s = 0,25 \cdot 2V = 5V$$$

Potencia FUENTE =


$$P_F = P_o = \frac{V_o^2}{R} = \frac{(5V)^2}{5\Omega} = 5W$$

IGNACIO ANDRES SANCHEZ

03229/0

Ignacio Sanchez

CONVERTIDOR ELETRONICO

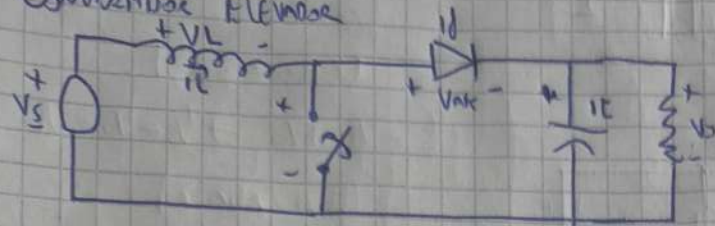


$V_S = V_L$
 Unve (Carga) $V_S = V_L + V_o$
 $V_L = V_S - V_o$

GRAFIA Sin
SEÑAL UAVE

ACUON SOURCE
INDUCTOR

TENSION VAK
IS

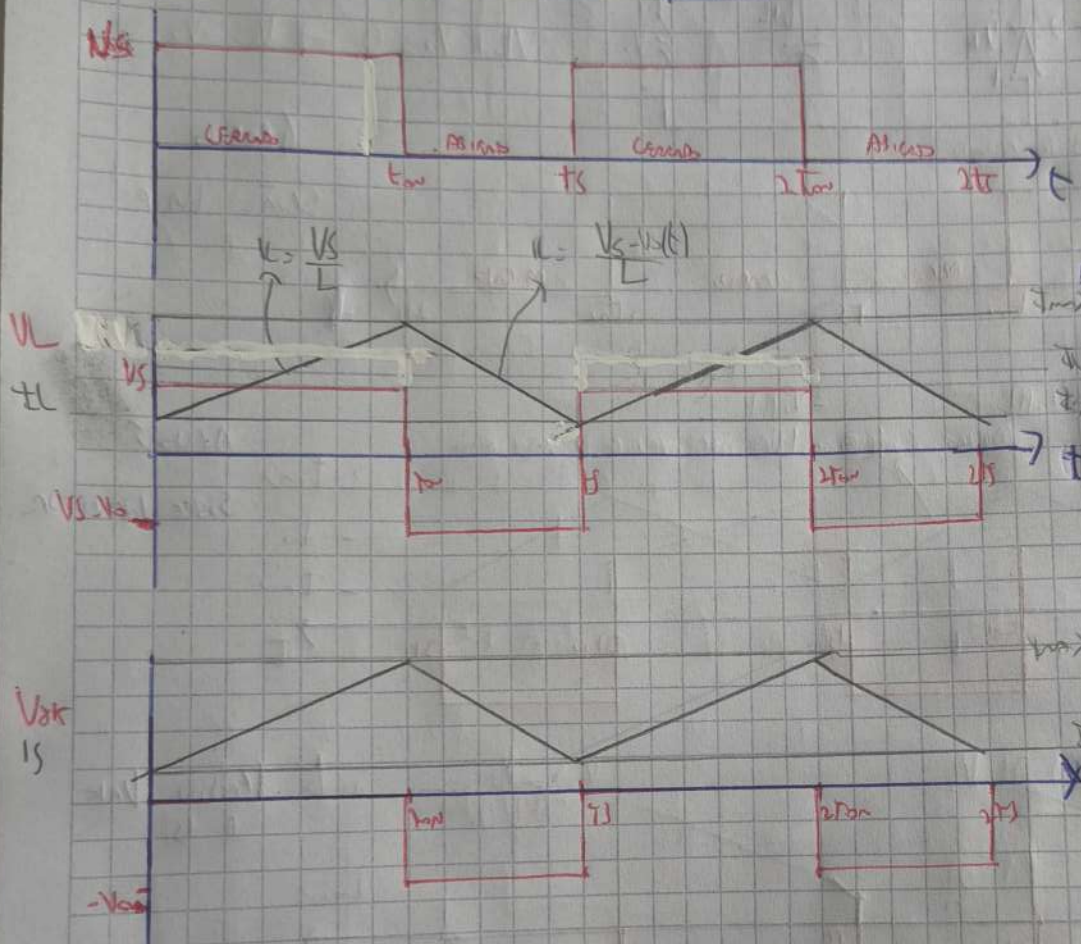

TENSION MEDIA V_o Y POTENCIA V_S ($V_S = 20V$, $R = 5\Omega$, $D = 0.25$)

- Para condiciones ideales $V_{media} = V_o$

Tension media $V_o = \frac{V_S}{(1-D)} = \frac{20V}{(1-0.25)} = 26.6V$

POTENCIA FUENTE

$P_S = P_o = \frac{26.6^2}{5\Omega} = 141.2W$

IGNAVO ANGELO SCHWING

03/22/10

Ignacio Angel...