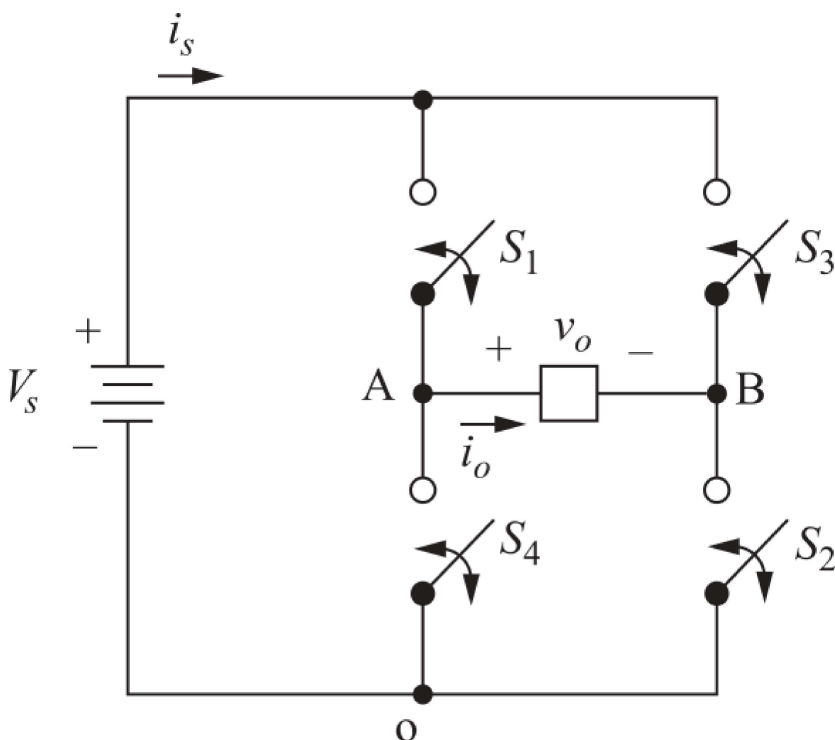


Electrónica II (E0310/E1310) - Curso 2026

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [Electrónico II \(E0310/E1310\) - Curso 2026](#) / / [TAREA: Inversor Monofásico \(Onda Cuadrada y Monopulso...](#)

TAREA: Inversor Monofásico (Onda Cuadrada y Monopulso)

En esta tarea deberán presentar algunas formas de onda y algunos cálculos básicos del inversor monofásico como el de la figura, tanto para el caso de Onda Cuadrada como para el caso PWM Monopulso.



Deberán presentar dos ciclos completos (de $\omega t = 0$ a $\omega t = 4 \cdot \pi$) de las señales de disparo, las tensiones de columna V_{Ao} y V_{Bo} y la tensión en la carga v_o . Estas tensiones deberán ser realizadas tanto para el Inversor Monofásico de Onda Cuadrada como para el Inversor Monofásico con PWM Monopulso para un $\alpha = 30^\circ$. En cada caso, cada tensión deberá graficarse en un par de ejes distinto, uno debajo del otro, siguiendo este detalle:

- Un primer gráfico con las señales de conmutación de las llaves (utilizar un color para S_1 y S_4 negada y otro color para S_2 y S_3 negada);
- Un segundo gráfico para la tensión de la columna A;
- Un tercer gráfico para la tensión de columna B;
- Un cuarto gráfico para la tensión en la carga v_o .

Adicionalmente deberán calcular para ambos casos la tensión pico y eficaz de la fundamental (V_1 y $V_{1,rms}$), considerando que $V_s = 300V$.

Los gráficos deben ser realizados a mano y utilizando un color distinto para cada curva que se superponga (puede ser lápiz y lapicera). Puede utilizarse cualquier tipo de hoja, pero se recomienda el uso de hoja cuadrículada para facilitar las escalas. Deberán subir al sitio un archivo con la foto o fotos con todos los gráficos, uno debajo del otro. Cada foto deberá estar firmada de puño y letra con el nombre y número de alumno correspondiente.

IMPORTANTE:

La entrega de la tarea está abierta hasta el **martes 2 de junio**, inclusive;

- Se recomienda incluir junto con la foto de los gráficos, las deducciones o ecuaciones que requieran para los mismos (no sólo el resultado final);
- El eje de tiempos debe estar escalado en ángulo ωt ;
- Usar amplitudes genéricas para las curvas de manera que los gráficos resulten claros;
- Realizar los gráficos y cálculos a conciencia. Considere que en una evaluación deberá construir este tipo de gráficos desde cero, sin asistencia de apuntes ni simulaciones. Esta tarea propone poner a prueba esa capacidad;

Estado de la entrega

Estado de la entrega	Enviado para calificar
Estado de la calificación	Calificado
Fecha de entrega	viernes, 5 de junio de 2026, 23:59
Tiempo restante	La tarea fue enviada 4 días 1 hora antes de la fecha límite
Última modificación	lunes, 1 de junio de 2026, 22:10
Archivos enviados	-  03229-0 Schwindt.jpg + Exportar al portafolios

Comentarios de la entrega	+ Comentarios (0)
---------------------------	--

Editar entrega

Realizar cambios en la entrega

Comentario

Calificación	100,00 / 100,00
Calificado sobre	lunes, 29 de junio de 2026, 12:06
Calificado por	 Jorge Luis Anderson Azzano

◀ 18.0 Presentación: Inversores trifásicos - PWM Sinusoidal

Ir a...

TAREA: Inversor Trifásico ▶

Usted se ha identificado como Ignacio Andrés Schwindt (Cerrar sesión)
Electrónico II (E0310/E1310) - Curso 2026

- Español - Internacional (es)
- English (en)
- Español - Internacional (es)

Resumen de conservación de datos
Descargar la app para dispositivos móviles