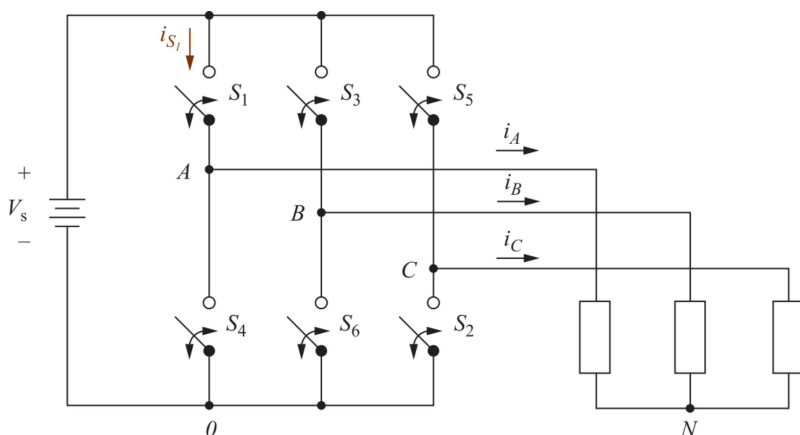


Electrónica II (E0310/E1310) - Curso 2026

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [Electrónico II \(E0310/E1310\) - Curso 2026](#) / / [TAREA: Inversor Trifásico](#)

TAREA: Inversor Trifásico

En esta tarea deberán presentar algunas formas de onda y cálculos básicos de un Inversor Puentes Trifásico con modulación de Onda Cuadrada como el de la figura:



Deberán presentar dos ciclos completos (de $\omega t = 0$ a $\omega t = 4 \cdot \pi$) de las tensiones de columna V_{A0} , V_{B0} y V_{C0} . También deberán graficar la tensión de línea V_{AB} , tensión y corriente de fase A (V_{AN} e i_A) y la **corriente por la llave 1** i_{S1} .

Cada curva o par de curvas deberán realizarse en un par de ejes distinto, uno debajo del otro (deben coincidir las escalas de tiempo), siguiendo este detalle:

- Un par de ejes para cada tensión de columna V_{A0} , V_{B0} y V_{C0} ;
- Un par de ejes para la tensión de línea V_{AB} ;
- Un único gráfico para la tensión y corriente de fase A (V_{AN} e i_A);
- Un último gráfico para la corriente por la llave 1 i_{S1} .

Adicionalmente deberán calcular tensión **pico de la fundamental de línea** y tensión **eficaz de la fundamental de fase**, considerando que $V_s = 400V$.

Los gráficos deben ser realizados a mano (no en computadora) y utilizando un color distinto para cada curva que se superponga (puede ser lápiz y lapicera). Puede utilizarse cualquier tipo de hoja, pero se recomienda el uso de hoja cuadriculada para facilitar las escalas. Deberán subir al sitio un archivo con la foto o fotos con todos los gráficos, uno debajo del otro. Cada foto deberá estar firmada de puño y letra con el nombre y número de alumno correspondiente.

IMPORTANTE:

- La entrega de la tarea está abierta hasta el **viernes 12 de junio**, inclusive;
- Se recomienda incluir junto con la foto de los gráficos, las deducciones o ecuaciones que requieran para los mismos (no sólo el resultado final);
- El eje de tiempos debe estar escalado en ángulo ωt ;
- Usar amplitudes genéricas para las curvas de manera que los gráficos resulten claros;
- Realizar los gráficos y cálculos a conciencia. Considere que en una evaluación deberá construir este tipo de gráficos desde cero, sin asistencia de apuntes ni simulaciones. Esta tarea propone poner a prueba esa capacidad;

Estado de la entrega

Estado de la entrega	Enviado para calificar
Estado de la calificación	Calificado
Fecha de entrega	viernes, 12 de junio de 2026, 23:59

Tiempo restante	La tarea fue enviada 4 horas 31 minutos antes de la fecha límite
Última modificación	viernes, 12 de junio de 2026, 19:27
Archivos enviados	-  Entrega-032290.jpg Exportar al portafolios

Comentarios de la entrega

[+ Comentarios \(0\).](#)

Editar entrega

Realizar cambios en la entrega

Comentario

Calificación	100,00 / 100,00
Calificado sobre	lunes, 29 de junio de 2026, 13:52
Calificado por	 Jorge Luis Anderson Azzano

Comentarios de retroalimentación

+

Inversor trifásico

- *Puntaje gráfico 1: 20/20.*
- Comentarios: Bien.
- *Puntaje gráfico 2: 20/20.*
- Comentarios: Bien.
- *Punta...*

◀ TAREA: Inversor Monofásico (Onda Cuadrada y Monopulso)

Ir a...

19.0 Presentación: Introducción - Definiciones y calidad de servicio ►

Usted se ha identificado como Ignacio Andrés Schwindt (Cerrar sesión)

Electrónico II (E0310/E1310) - Curso 2026

Español - Internacional (es)

English (en)

Español - Internacional (es)

